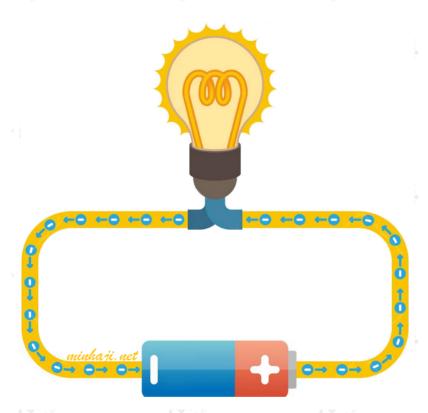


الدارة الكهربائية البسيطة

Simple Electric circuit

الدارة الكهربائية: هي المسار المغلق الذي تمر فيه الكهرباء.




المكونات الرئيسة للدارة الكهربائية البسيطة


- أسلاك توصيل ← مرور الكهرباء.
- بطارية ← مصدر التيار الكهربائي.
- مصباح كهربائي ← للكشف عن وجود تيار كهربائي.

1/2



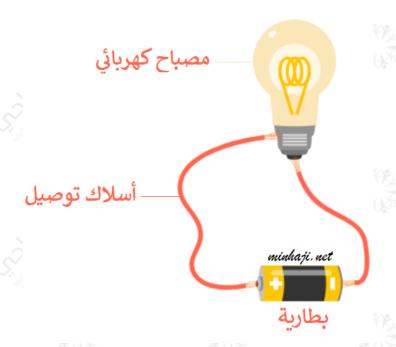

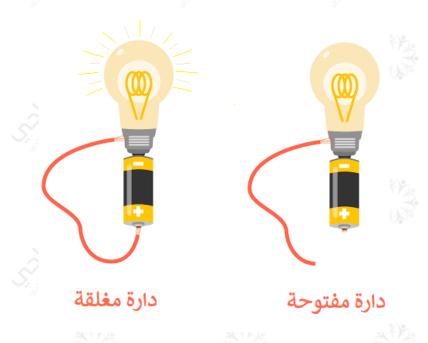- يضيء المصباح الكهربائي إذا كانت الدارة الكهربائية مغلقة.
 - بنطفىء المصباح إذا كانت الدارة الكهربائية مفتوحة.



2/2