

ما الكهرباء؟

What is the Electricity?

ماذا يحدث عند إغلاق الدارة الكهربائية؟

عند إغلاق الدارة الكهربائية تتحرك جسيمات صغيرة جداً باتجاه واحد، مصدرها البطارية وتمر بالأسلاك، وتعود من جديد للبطارية.

تسمى حركة تلك الجسيمات بالتيار الكهربائي.

التيار الكهربائي: جسيمات صغيرة جداً تتحرك في الدارة باتجاه واحد.

