

الرسم الصناعي / ف ١ م ٣

الرقم	المبحث	ملاحظات
١	الكهرباء / م ٣ / ف ١	
٢	كهرباء المركبات / م ٣ / ف ١	
٣	التدفئة والادوات الصحية / م ٣ / ف ١	
٤	التكييف والتبريد / م ٣ / ف ١	
٥	النجارة والديكور / م ٣ / ف ١	
٦	اللحام وتشكيل المعادن / م ٣ / ف ١	
٧	ميكانيك المركبات / م ٣ / ف ١	
٨	صيانة الاجهزه المكتبية / م ٣ / ف ١	
٩	الاتصالات والالكترونيات / م ٣ / ف ١	
١٠	ميكانيك الانتاج الصناعي / م ٣ / ف ١	
١١	الميكانيكا العامة وصب المعادن / م ٣	
١٢	تشكيل المعادن والصيانة الميكانيكية / م ٣	
١٣	صيانة الاممارات الكهرباو ميكانيكي / م ٣	
١٤	الالكترونيات / م ٣	

منهاجي
متعة التعليم الهدف



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم
إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

٤ نسخة ٣

٣
٢
١

امتحان شعادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٩ / الدورة الشتوية

(وثيقة محمية/محدودة)

د س

مدة الامتحان: ٢٠

٢٠١٩/١٠/١٥ م + ف

اليوم والتاريخ: الأربعاء

الفرع : الصناعي

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددتها (٣) ، علمًا بأن عدد الصفحات (٣).




السؤال الأول: (١٥ علامة)

يبين الشكل أدناه عناصر المخطط التفصيلي لدارة كهربائية، يُستخدم فيها جهاز قياس القدرة (W) وعامل القدرة ($\cos\Phi$) ثلاثي الطور لقياس قدرة حمل ثلاثي الطور موصول على شكل مثلث (M) ومتصل بالمصدر الكهربائي ثلاثي الطور عن طريق قاطع الحماية (C.B) وفتح التسغيل (S) ويستخدم في الدارة ثلاثة أجهزة أمبير (A1 , A2 , A3) لقياس تيار كل طور من الأطوار الثلاثة.

المطلوب: صِل عناصر هذا المخطط بالطريقة الصحيحة.

مناهجي

متعة التعليم الهدف

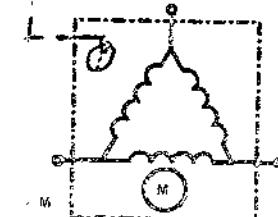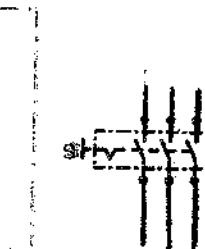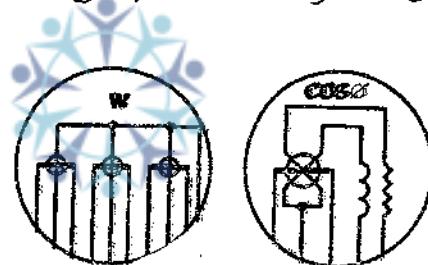




الصفحة الثانية

سؤال الثاني: (١٥ علامة)

أ) يمثل الشكل أدناه عناصر المخطط التفصيلي لدارة كهربائية مكونة من مصباحين (E1 ، E2) يمكن إضاعتها بواسطة مفتاح مزدوج (S).

المطلوب: صي عناصر هذا المخطط بالطريقة الصحيحة.

(١٠ علامات)

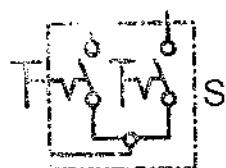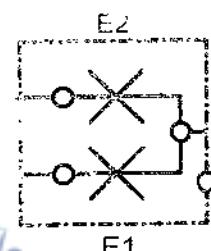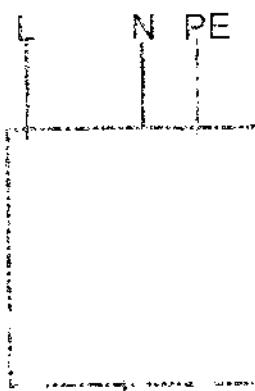

(٥ علامات)

ب) ارسم الرسم الرمزي لكل مما يأتي:

٢ - وحدة إضاءة مخفية في الجدار.

٤ - مروحة شفط.

١ - مفتاح مصلب.

٣ - مقبس مزدوج.

٥ - ملف خائق.


سؤال الثالث: (٢٠ علامة)

(٥ علامات)

أ) المخطط التفدي (الرمزي) ترسم طبقاً له مخططات متعددة، اذكرها.

ب) يمثل الشكل (١) أدناه المخطط الرمزي لمحرك ثلثي الطور، موصول بالمصدر على شكل نجمة، عن طريق مفتاح سكيني ثلثي الطور ذي مصهر (SF1 ... SF3)، وفتح تشغيل (Q)، في حين يبين الشكل (٢) المخطط التفصيلي للمحرك نفسه. المطلوب:

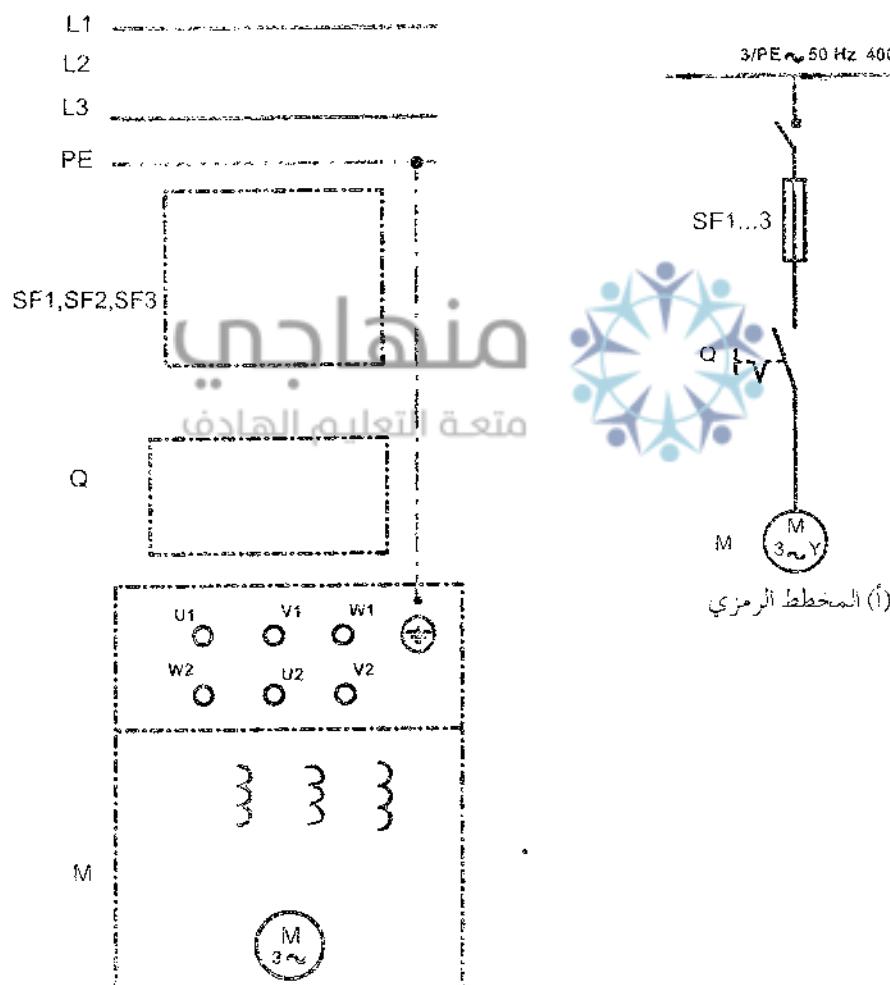- ١- ارسم المخطط الرمزي مبيناً عليه عدد الخطوط.
- ٢- صل عناصر المخطط التفصيلي بالطريقة الصحيحة.



«انتهت الأسئلة»



الاجابة النموذجية

صفحة رقم (١)


المبحث : الرسم الصناعي (الكتاب رقم ٣٧٦ من)

الفرع : الصناعي .

رقم الصفحة
في الكتاب

الاجابة النموذجية :



دالة لـ (١٥) درجة

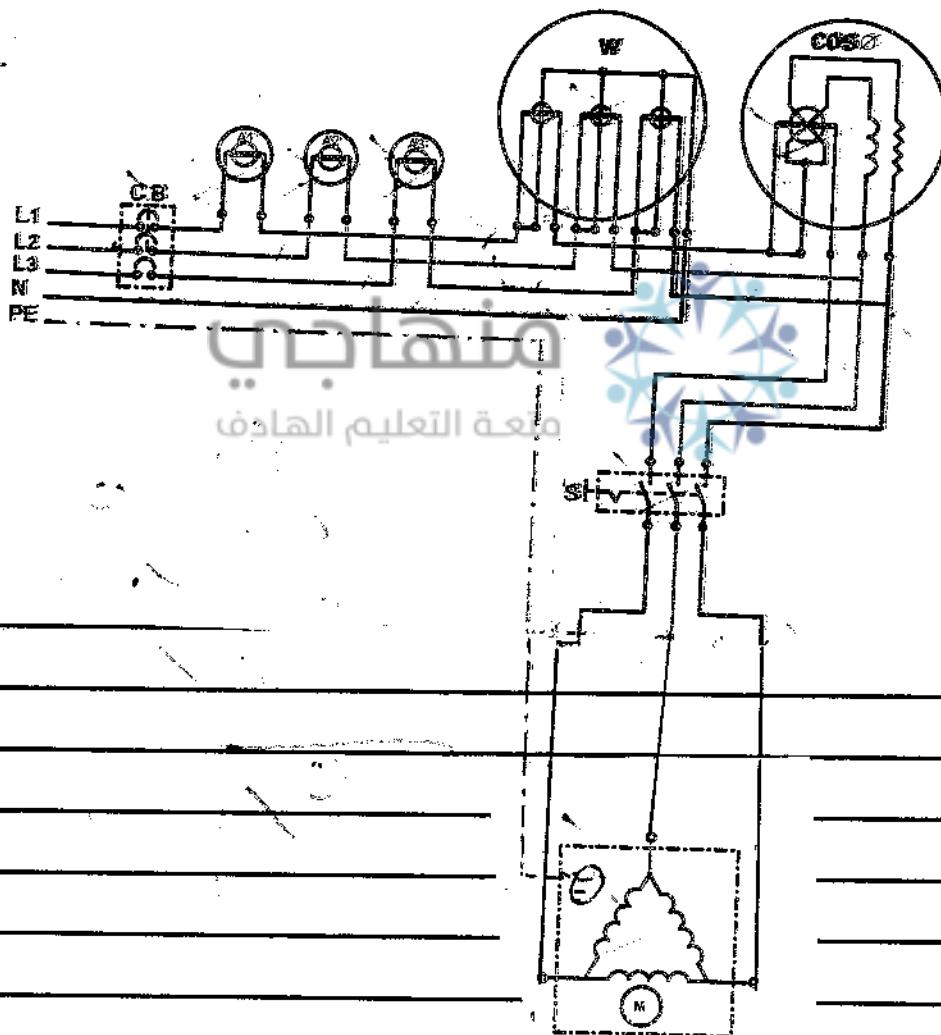

رقم الصفحة
في الكتاب

١٥) لفول، لفاف (١٥) عد

الفراء (٩) عد

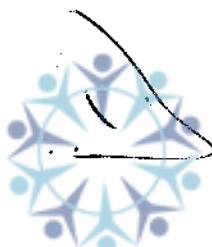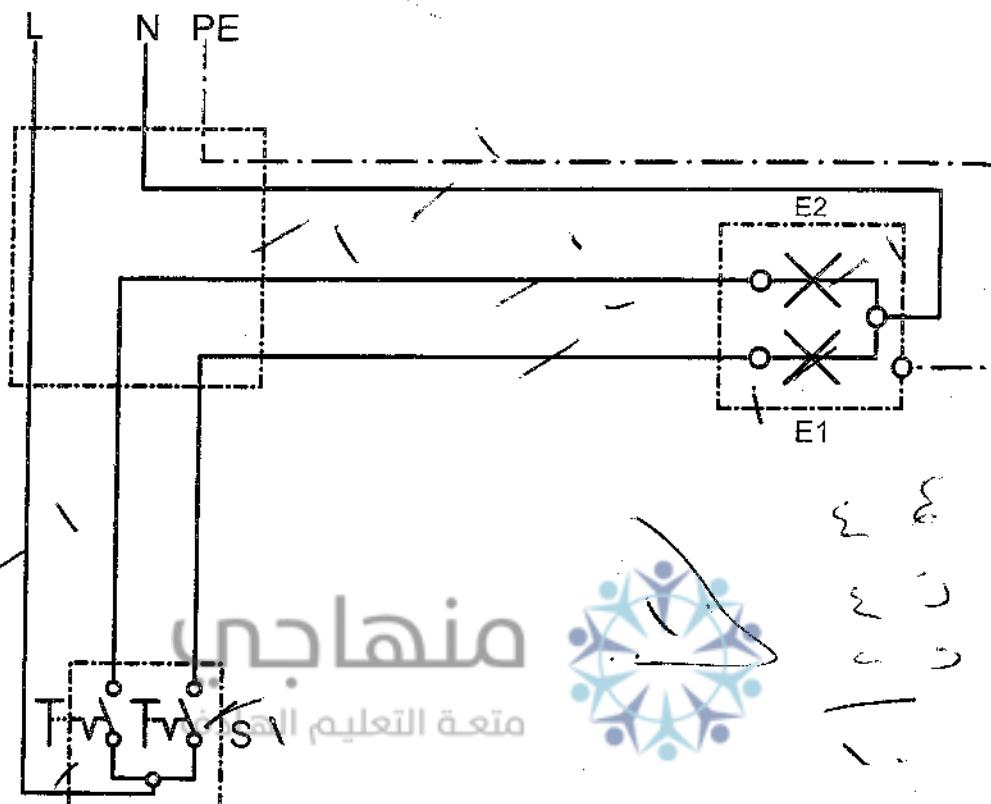

١) ملخص مراجعة الفصل السادس

٢) مراجعة الفصل السادس

٣) مراجعة الفصل السادس

٤) مراجعة الفصل السادس

٥) مراجعة الفصل السادس

٥٦

١٤٢ - مراجعة

١) حفظ المفاهيم

٢) حفظ القراء

٣) حفظ المفاهيم المترابطة

٤) حفظ الأسئلة


٥٧

٥) حفظ المفاهيم المترابطة

٦

(ج)

٩٨

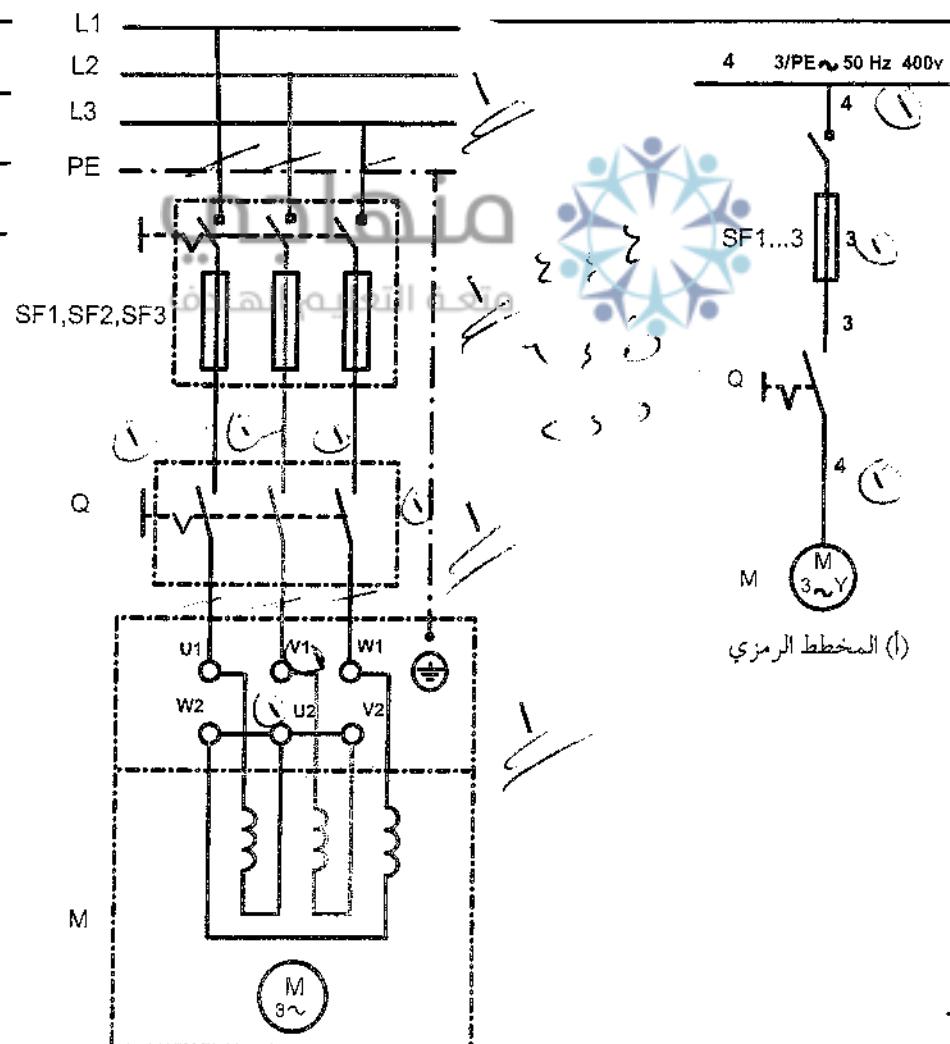



امتحان شعادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٩ / الدورة الشتوية

(وثيقة محمية/محدود)

مدة الامتحان: ٢ د ٣ س

المبحث : الرسم الصناعي (كهرباء المركبات) / ف ١ م + ٣

اليوم والتاريخ: الأربعاء ٢٠١٩/٠١/٠٩

الفرع : الصناعي




ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٣)، علمًا بأن عدد الصفحات (٤).

السؤال الأول: (١٥ علامة)

يبين الشكل أدناه عناصر المخطط التفصيلي لدارة إضاءة المكابح باستخدام مرحل، والمكونة من العناصر الآتية:


مفتاح تشغيل (S1) ، مفتاح تشغيل مصباح المكابح (S2) ، المرحل (K) ، المصهر (F) ، المركم (BAT) ومصباحاً المكابح (E1 , E2).

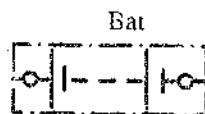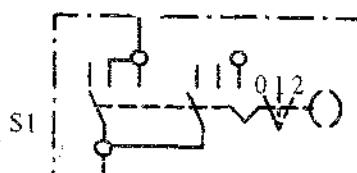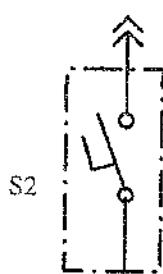المطلوب: أعد رسم المخطط التفصيلي بعد استكمال الخطوط الناقصة بمقاييس رسم مناسب.




سؤال الثاني: (١٥ علامة)

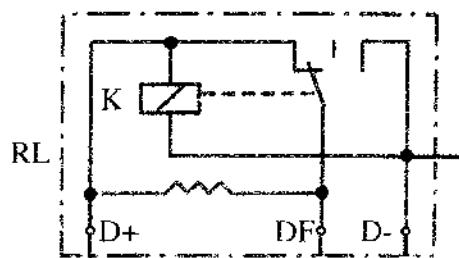- أ) يمثل الشكل أدناه المخطط التفصيلي لدارة منظم الفولطية والتيار لمولد تيار متناوب تغذية ذاتية بخلية واحدة ذي التماس المزدوج.
- المطلوب: أعد رسم المخطط التفصيلي بعد استكمال الخطوط الناقصة بمقاييس رسم مناسب.






٤٠

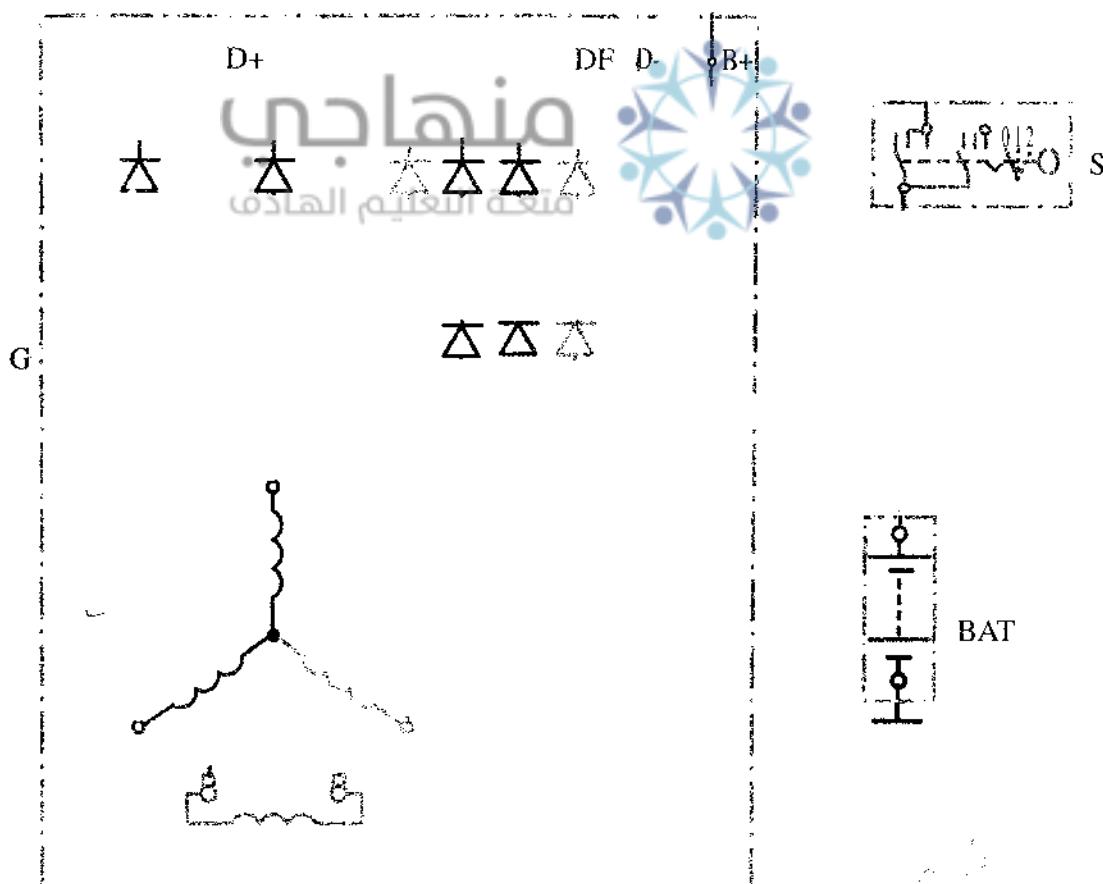

الصفحة الثالثة

ب) يمثل الشكل أدناه عناصر المخطط التفصيلي لدارة محرّك بدء حركة ذي القطب المنزق.

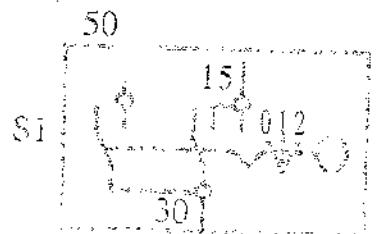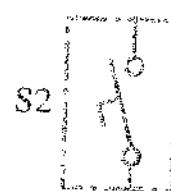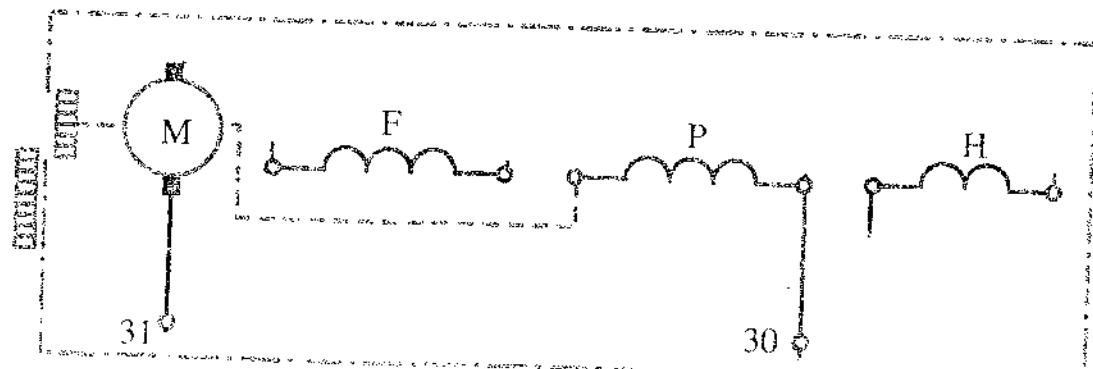المطلوب: أعد رسم المخطط التفصيلي بعد استكمال الخطوط الناقصة بمقاييس رسم مناسب.
(٧ علامات)



السؤال الثالث: (٢٠ علامة)

(٨ علامات)

أ) ارسم الرسم الرمزي لكل مما يأتي:

٢ - ترانزستور نوع (NPN).

١ - حماية حرارية.


٤ - خط الشخصي.

٣ - مقاومة ثابتة القيمة.

ب) يمثل الشكل أدناه المخطط التفصيلي للدارة الكهربائية لنظام الإشعال الإلكتروني ذي نقاط التماس تستخدم ترانزستور.

(١٢ علامة)

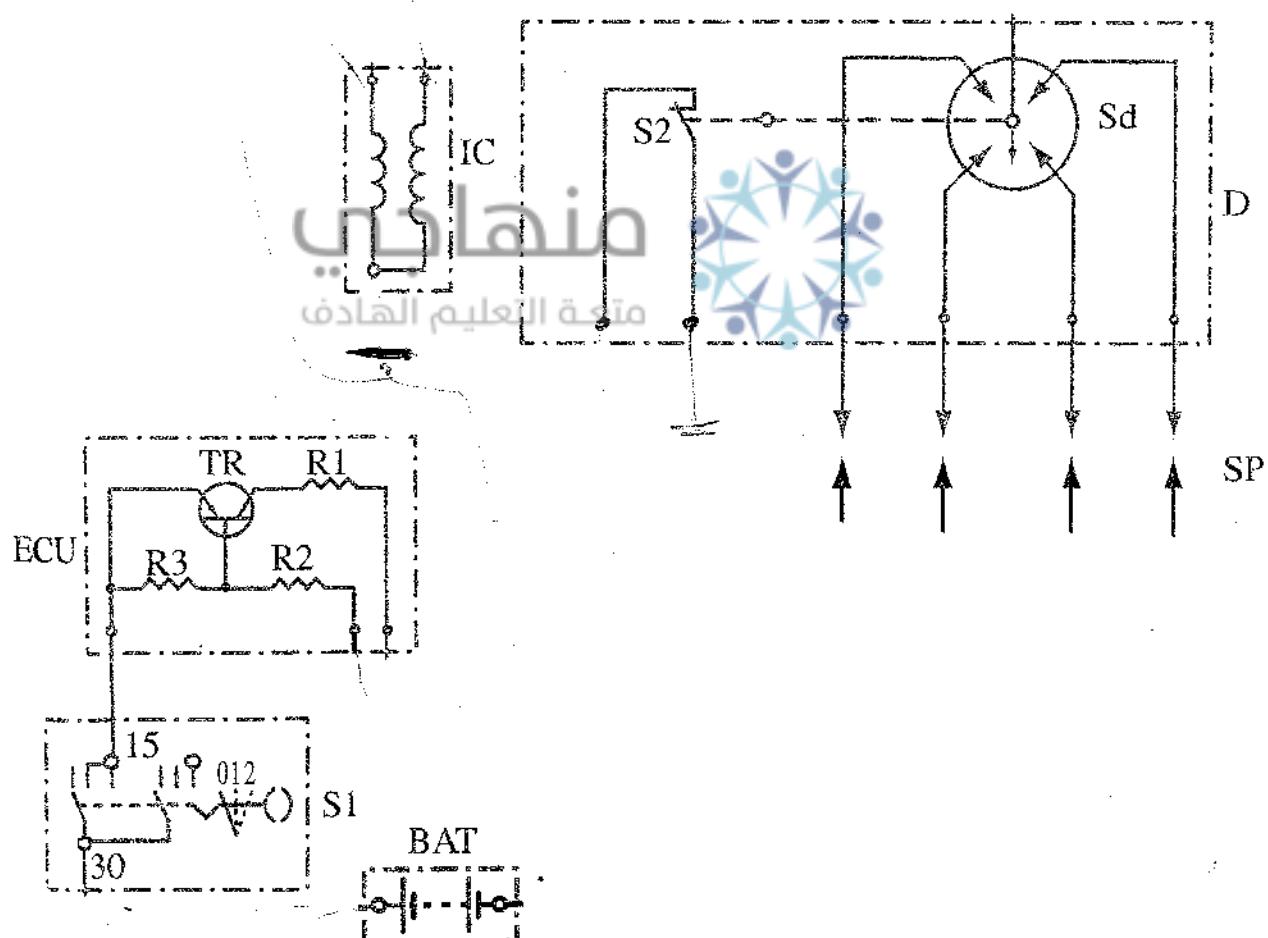المطلوب: أعد رسم المخطط التفصيلي بعد استكمال الخطوط الناقصة بمقاييس رسم مناسب.



«انتهت الأسئلة»



مدة الامتحان : $\frac{٣}{٢}$ س
التاريخ : ٢٠١٨/٧/٩

المبحث : الرسم الصناعي/ كهرباء المركبات
الفرع : الصناعي


رقم الصفحة
في الكتاب

الاجابة النموذجية :

٢١

١٥ اجزاء

السؤال الأول

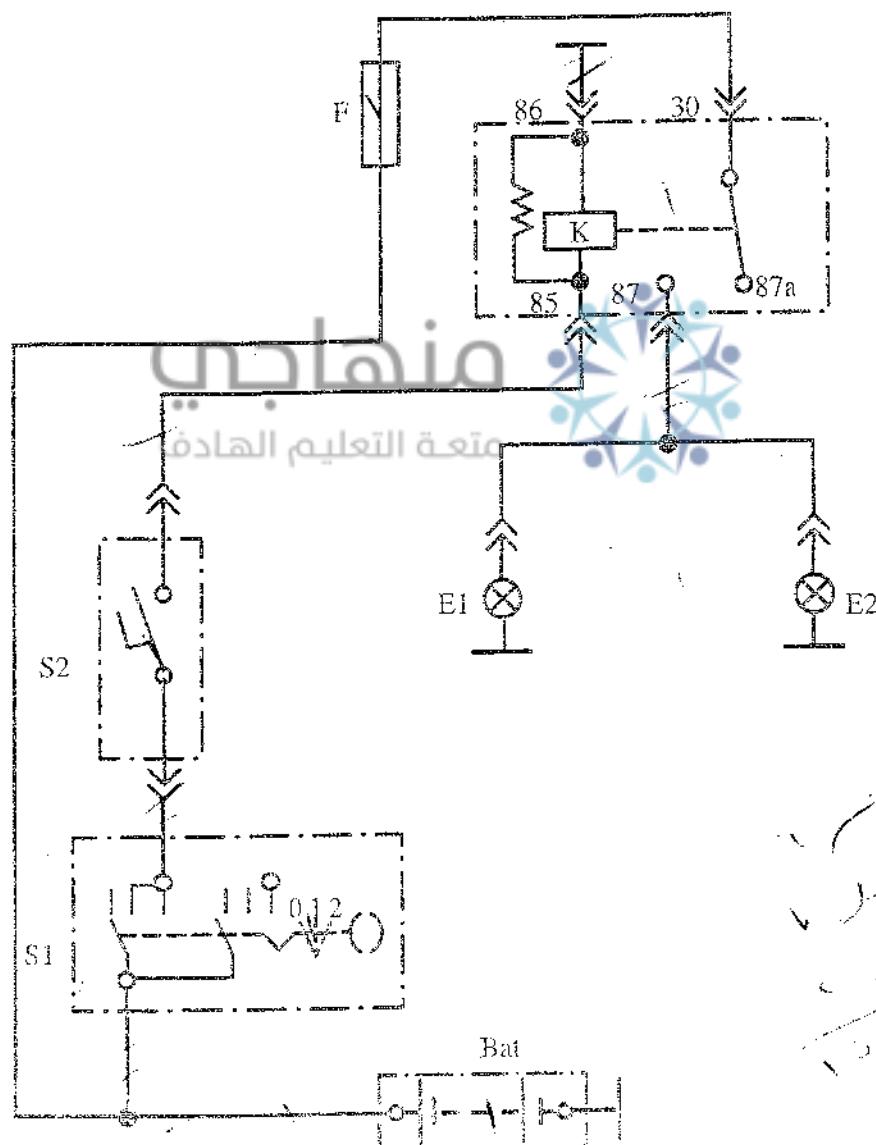


صفحة رقم (٢)

رقم الصفحة
في الكتاب

اد. زيد اسماي

٣٨




P عز

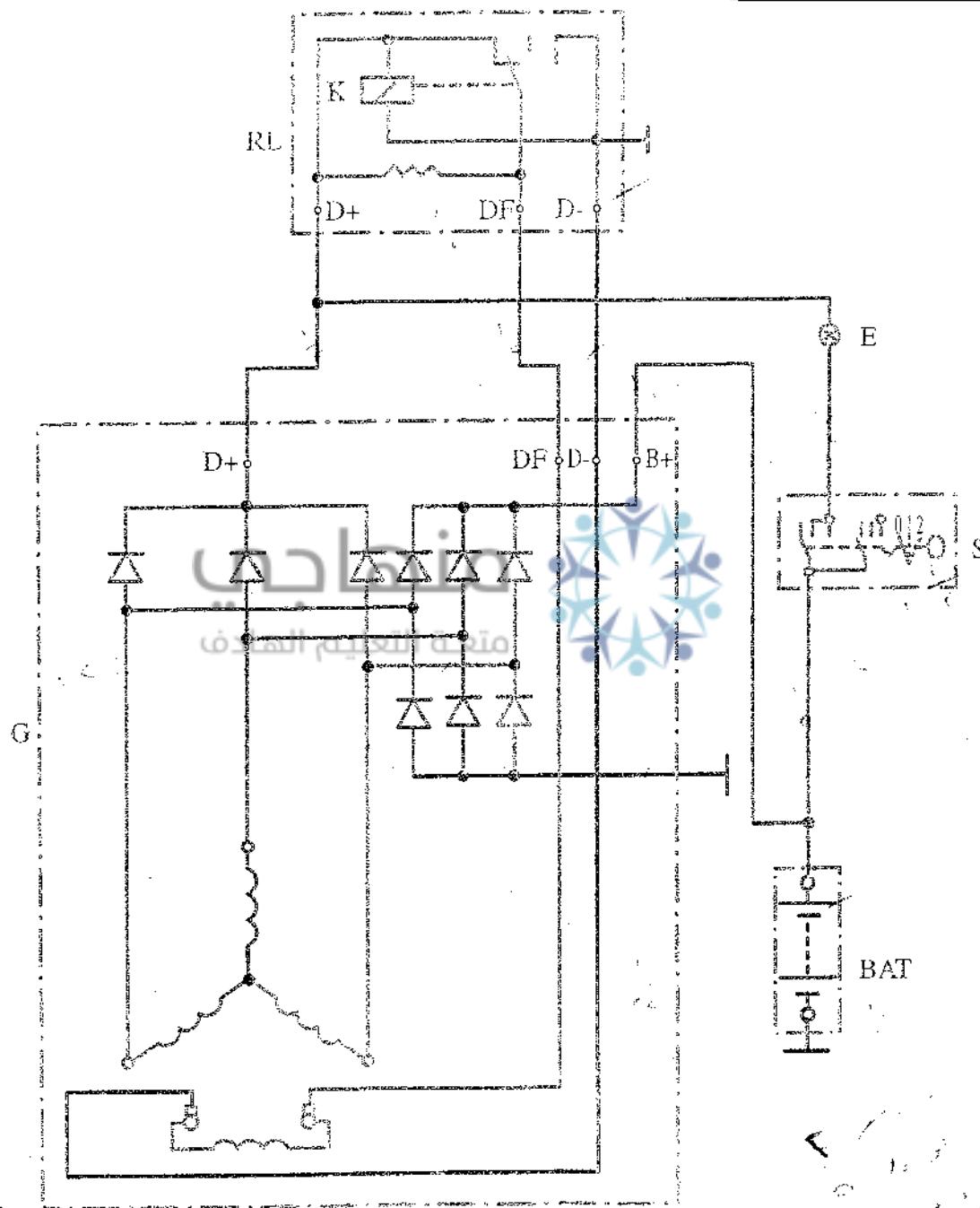

رقم الصفحة
في الكتاب

٢٤

ادارة الماء (ج)

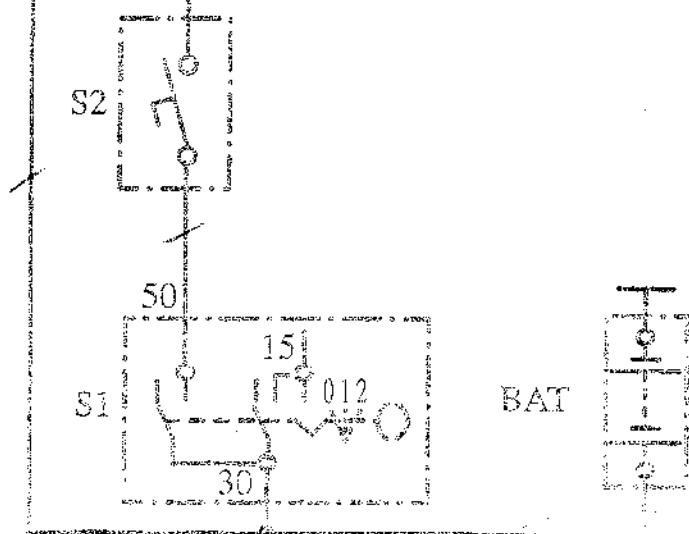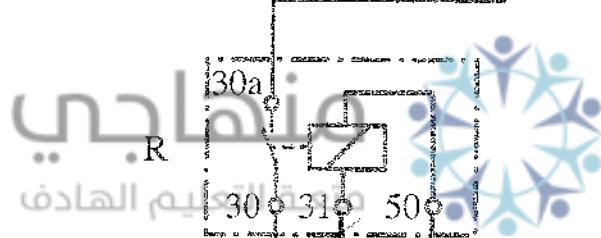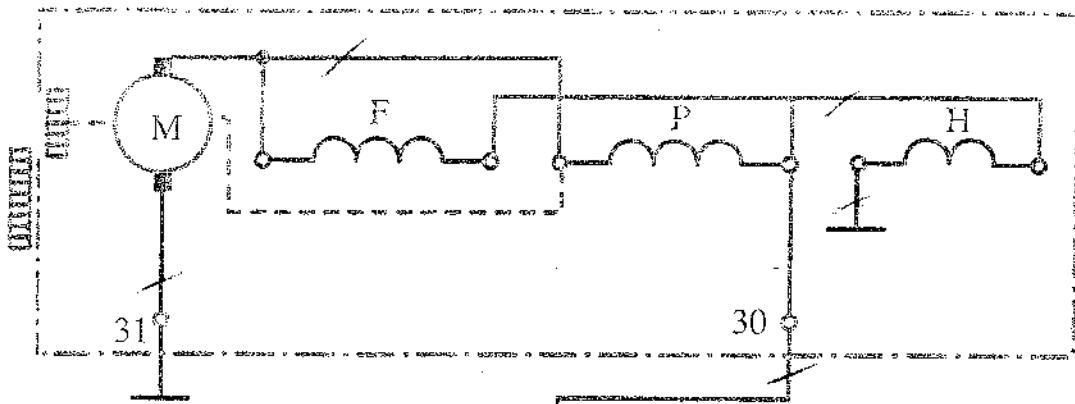

BAT

رقم الصفحة
في الكتاب

٧٩



ـ مدار حاصل

٣٥


٤٢



NPN


ـ تيار سير نور

٤٣

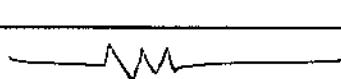

ـ مقاومة تأثير العرض

١١

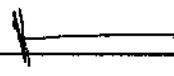


ـ خط الشعاع

٤٤

ـ مرجع

٩٨

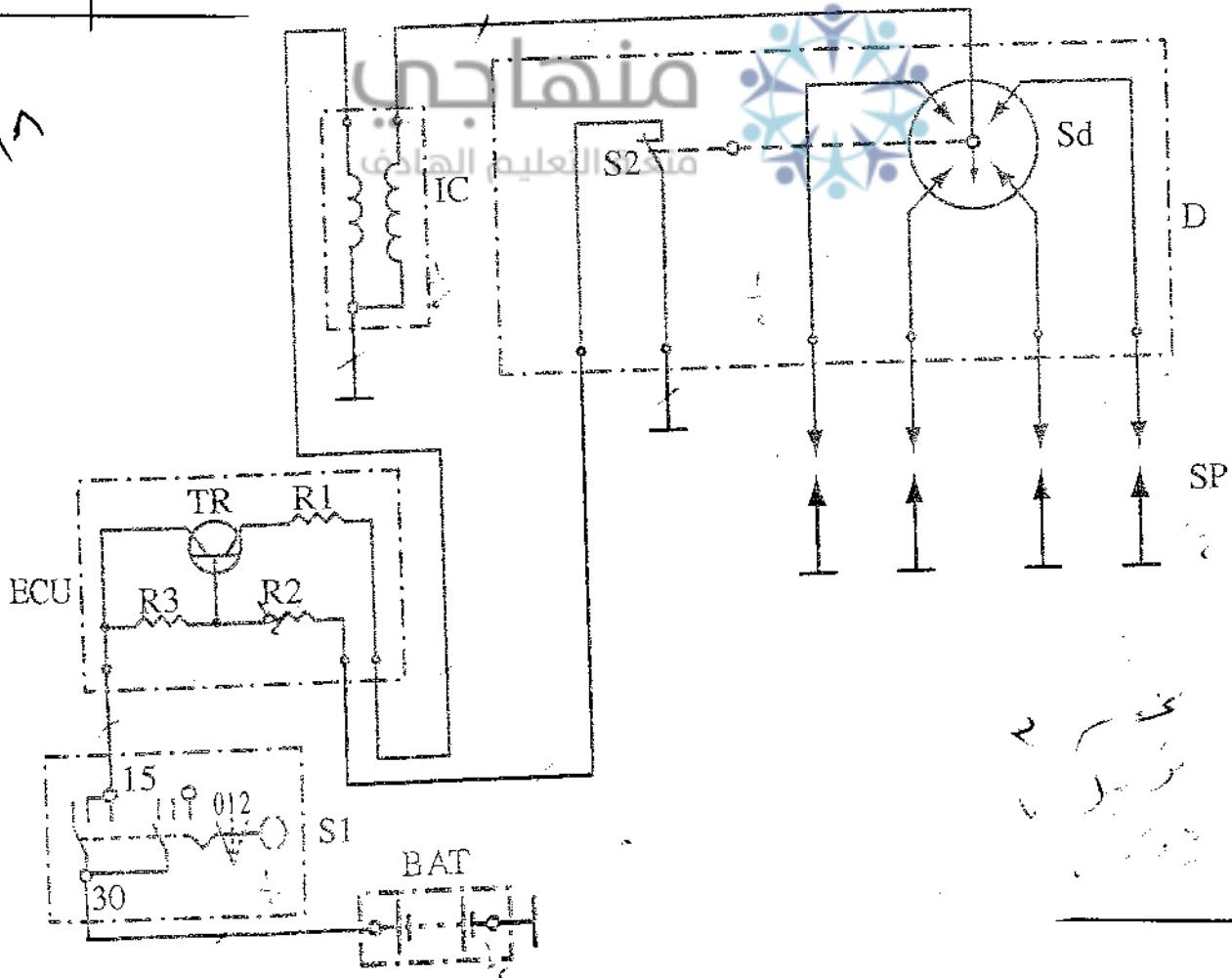



٢
٣

امتحان شعادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٩ / الدورة الشتوية

(وثيقة محمية/محدود)

المبحث : الرسم الصناعي (التدفئة المركزية والأدوات الصحية) / ف ١ م ٣ مدة الامتحان : ٥٠ دقيقه
الفرع : الصناعي
اليوم والتاريخ: الأربعاء ٢٠١٩/١/٩


ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددتها (٣)، علمًا بأن عدد الصفحات (٤).

السؤال الأول: (١٥ علامة)


أ) يبين الشكل الآتي منظوراً آليزومترياً لجزء من شبكة أنابيب رسمت بنظام الخط الواحد (الأبعاد بالمليمتر).

المطلوب: ارسم بمقاييس رسم (١٠ : ١) وبنظام الزاوية الأولى ما يلي:

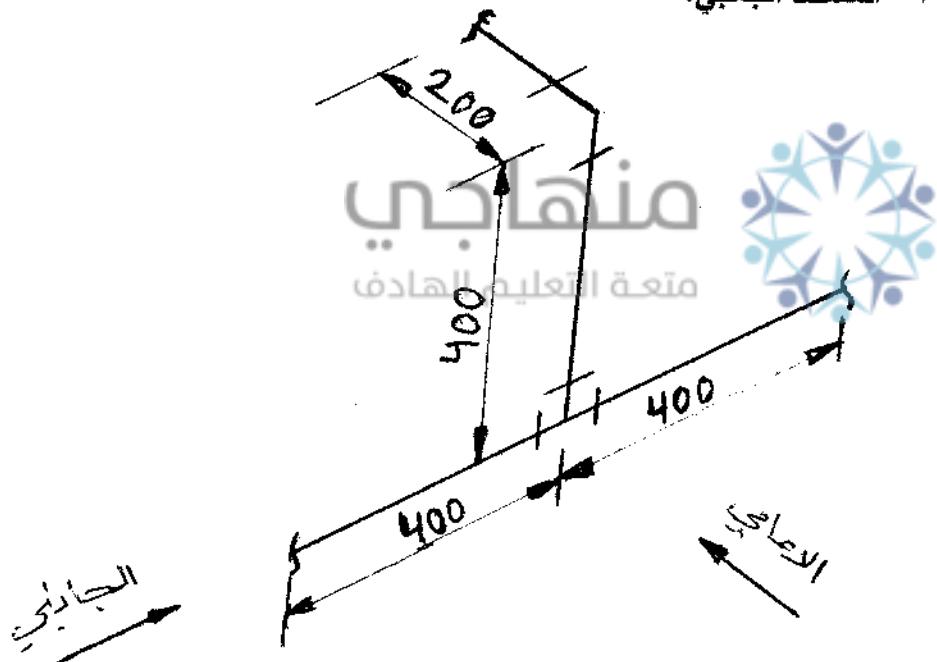- ١ - المسقط الأمامي. ٢ - المسقط الجانبي.



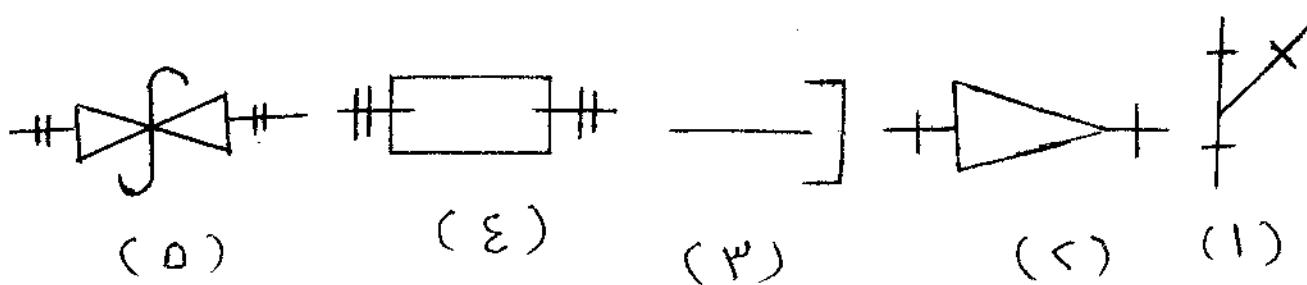ب) اكتب في دفتر إجابتك مسميات الرموز والمصطلحات الآتية المستخدمة في رسم مخططات شبكات التمديدات
(٥ علامات)
الصحية:



يتبع الصفحة الثانية/ ،،،


الصفحة الثانية

السؤال الثاني: (١٥ علامة)

يبين الشكل أدناه جزءاً من مخطط منزل يتكون من غرفتي نوم وصالون ومطبخ وحمام.

المطلوب: ارسم بمقاييس رسم مناسب هذا المخطط ثم ارسم عليه شبكة التدفئة باستخدام الأنابيب اللدائنية (التدكيك) مستخدماً خمسة مشعات.

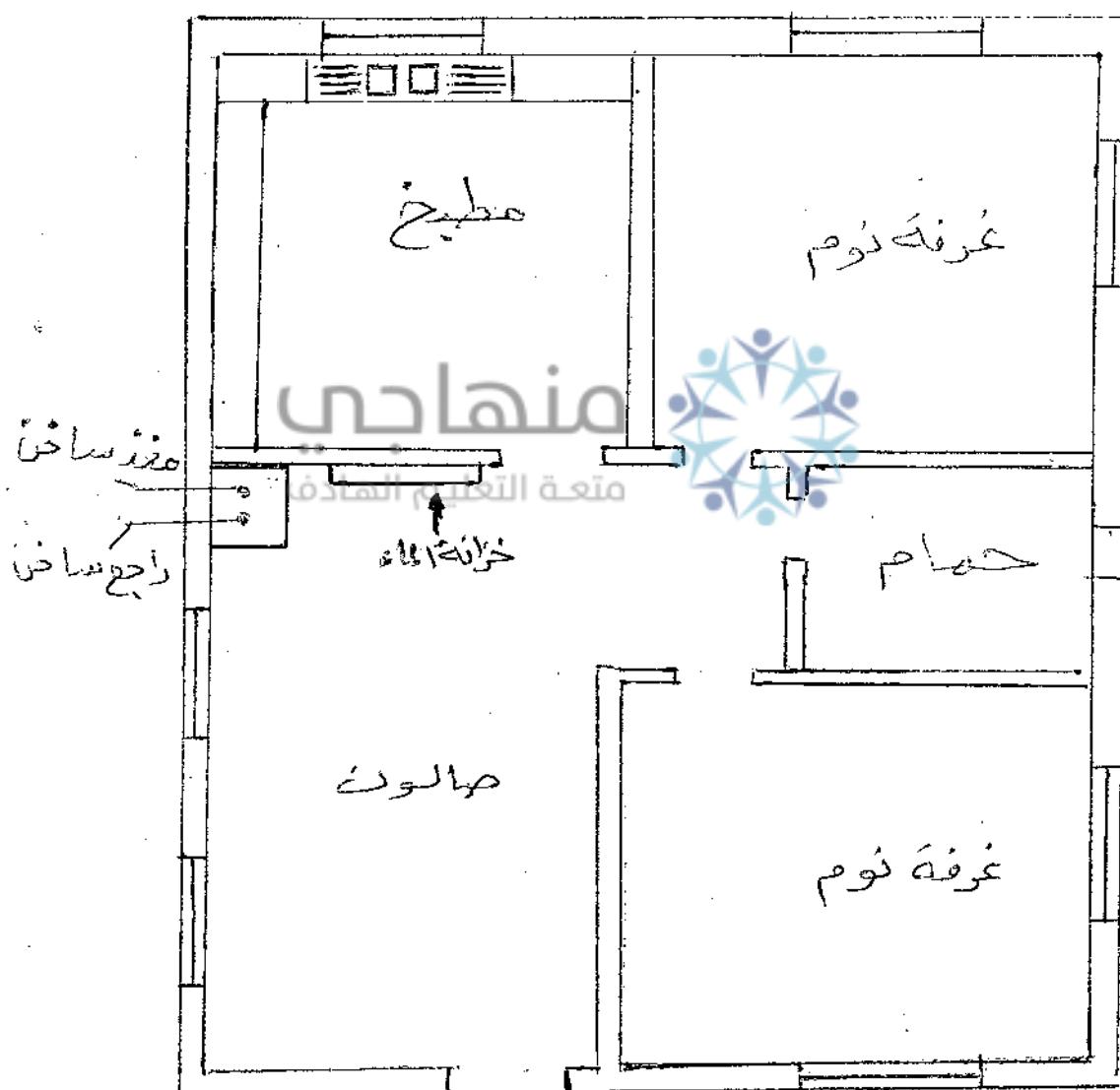
ملاحظة: استخدم الخط المتصل للمياه المغذية والخط المقطوع للمياه الراجعة.



الصفحة الثالثة

السؤال الثالث: (٢٠ علامة)

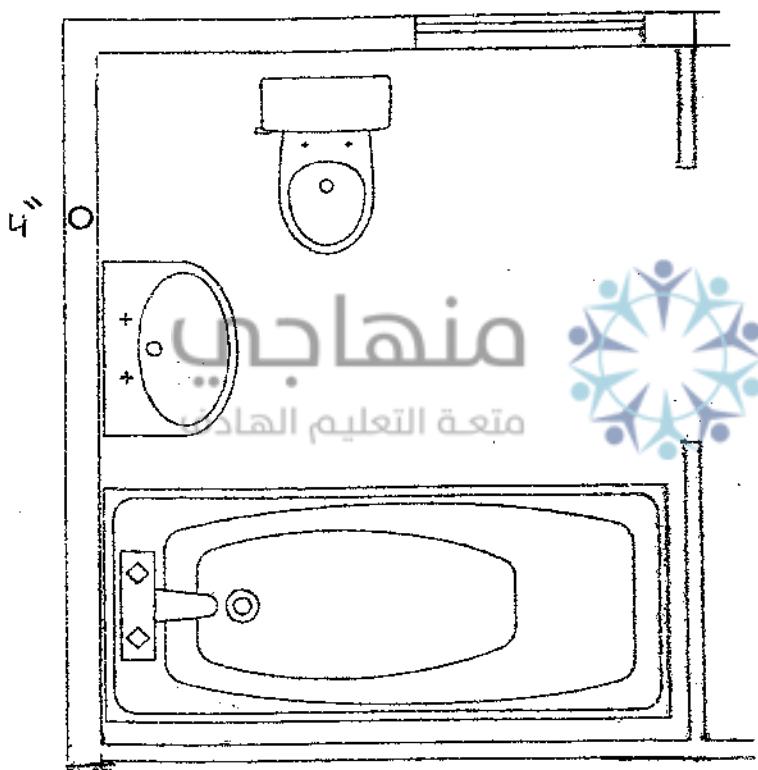- أ) يبين الشكل أدناه مخطط لوحدة صحية مكونة من مغسلة ومجفف (بانيو) ومرحاض غربي (أرضي).
المطلوب: ارسم بمقاييس رسم مناسب هذا المخطط ثم ارسم عليه تمديدات الصرف الصحي للقطع الصحية بنظام الأنبوية الواحدة.
(١٠ علامات)




الصفحة الرابعة

ب) يبيّن الشكل أدناه مخطط لوحدة صحية مكونة من مغسلة ومشن (مرش) ومرحاض غربي.

المطلوب: ارسم بمقاييس رسم مناسب هذا المخطط ثم ارسم عليه تمديدات المياه الباردة والساخنة باستخدام الأنابيب الفولاذية علماً بأن مصدر تسخين المياه هو سخان كهربائي.

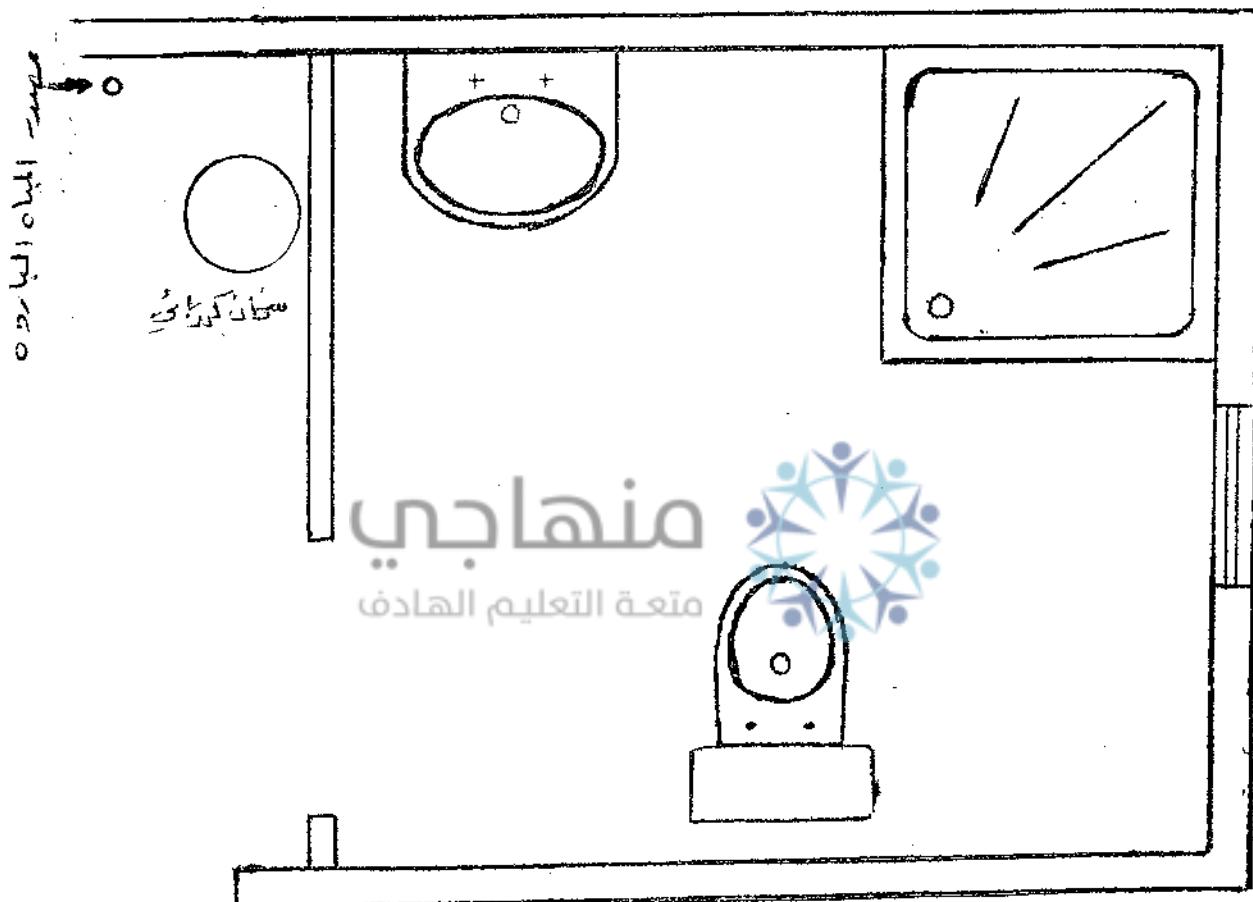(١٠ علامات)
ملاحظة: استخدم الخط المتصل للمياه الباردة والخط المتقطع للمياه الساخنة.



﴿انتهت الأسئلة﴾



الاجابة النموذجية

صفحة رقم (١)

مدة الامتحان : $\frac{٣}{٤}$ سالتاريخ : ٢٠١٩ / ١ / ٩
الرابع

المبحث : ابركيم الصائم

الفرع : العرفية المركبة ثمه + فدا

رقم الصفحة
في الكتاب


الاجابة النموذجية :

السؤال الرابع

(١٥) علامة

٤٩

٤ - (١٥ علامة)

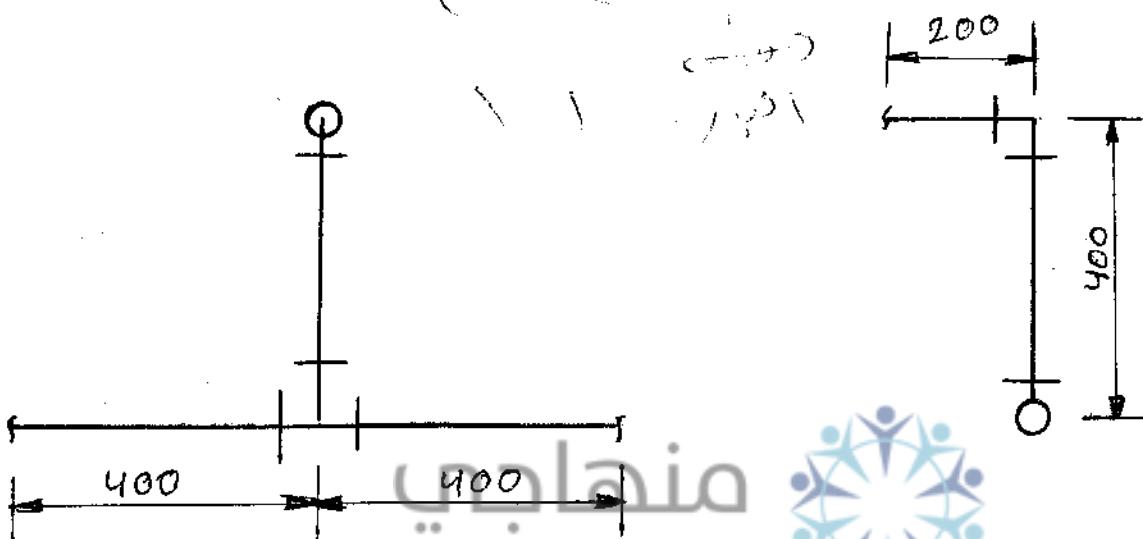

- ٤ عدده
٤ عدده
٤ عدده
٤ عدده
٤ عدده
- حصة الرسم يأخذها الموز
حصة الرسم يأخذها الموز
ووضع المقادير
عمل حصائر

١٥

٤ - (١٥ علامة)

١٤

١ - وصله جاشيه ٢

١٥

٢ - تقاضة محرب (مركبة)

٢٣

٣ - سراور منه من الداخل

٢٣

٤ - وصله محمد (بالتفاء)

٢٣


٥ - صمام اهان (بالتفاء) $١٦٥ = ٥$ علامة

رقم الصفحة
في الكتاب

١٤٩

(١٥ درهماً)

السؤال الثاني

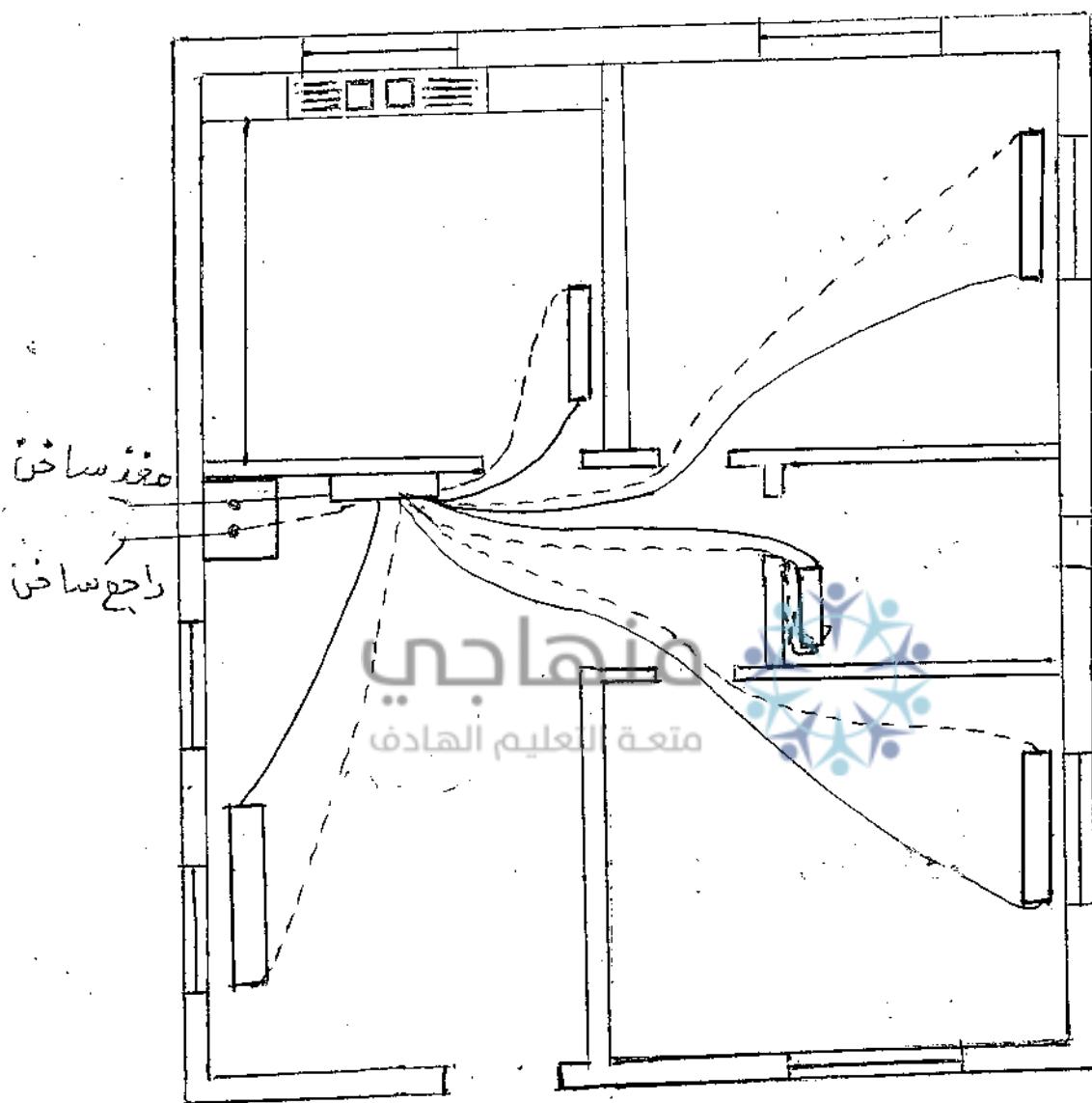

رسالة الخطأ (الشكل العام) ٥ عدوات

٥ عدوات

توزيع الماء


٥ عدوات

نبع الماء

(٢) عدمه

السؤال الثالث

- P (ما عند حات)

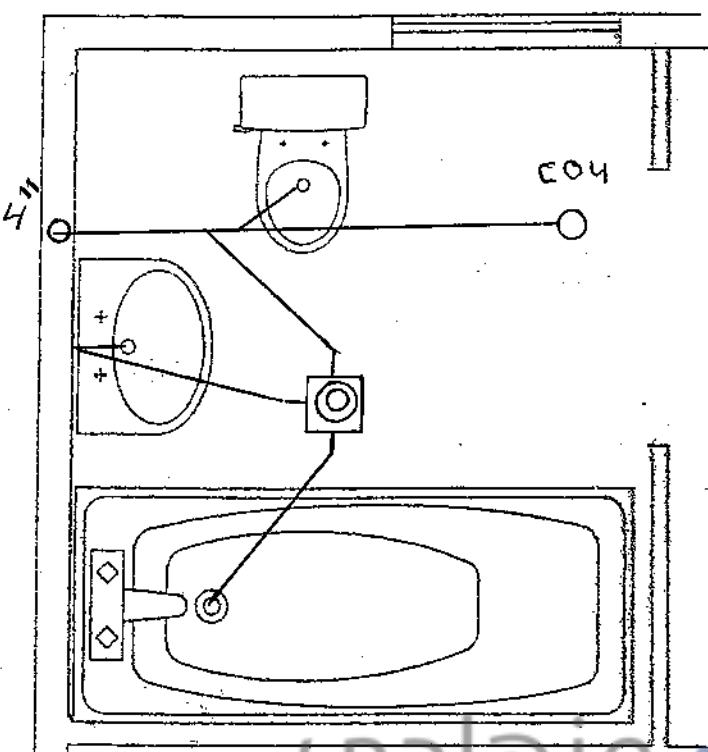

حرر المخلط الشكل عام ٥ علامات
ووصيحة سببها المقاومة علامات
ورقة

٩٩


دليابي
متعة التعليم الهدف

٦ - (٢) عدمه

رسم المخلط
٥ علامات

ووصيحة المقاومة
مالا خذه

٥ علامات

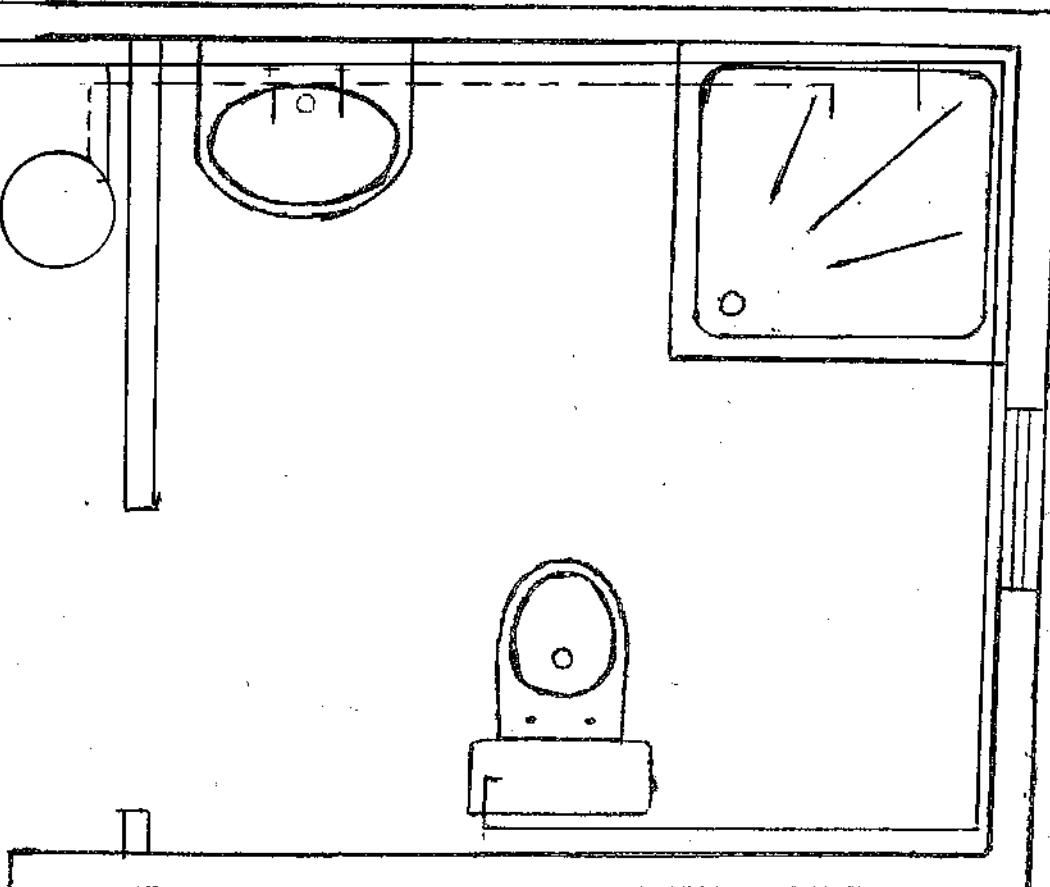



٣
٢
١

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٩ / الدورة الشتوية

(وثيقة محمية/محدود)


مدة الامتحان : ٢٠٠ د^س
اليوم والتاريخ: الأربعاء ٢٠١٩/١/٩

المبحث : الرسم الصناعي (التكيف والتبريد) / ف ١ م + ٣
الفرع : الصناعي

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٣)، علمًا بأن عدد الصفحات (٣).

السؤال الأول: (١٥ علامة)

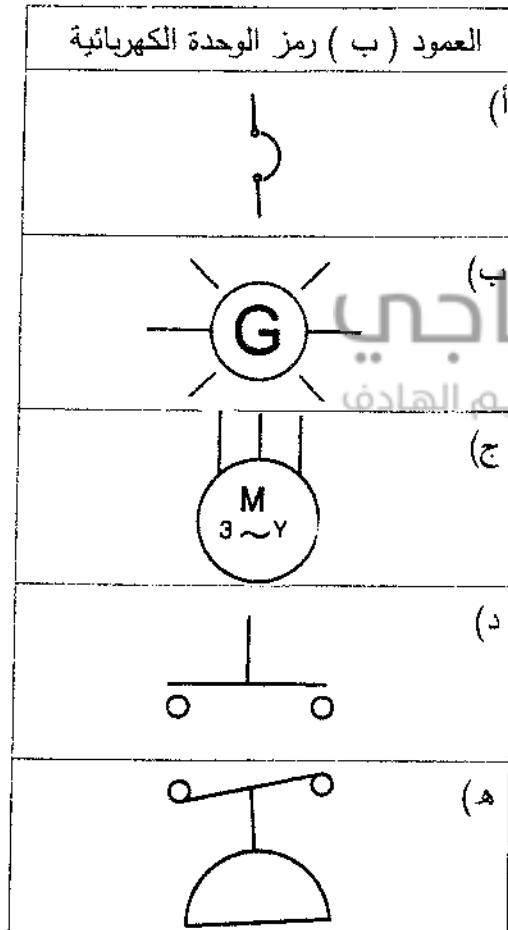أ) انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة من العمود (أ) والرمز الذي يناسبه من العمود (ب) : (٥ علامات)



العمود (أ) الوحدة الكهربائية
١- مصباح يشع اللون الأخضر
٢- مفتاح انضغاطي (مفتوح)
٣- مفتاح ضغط (يفتح عند ارتفاع الضغط)
٤- قاطع أحادي الطور
٥- محرك ثلاثي الطور بتوصيل نجمة (Star)

ب) ارسم كلا من رموز قطع الوصل الآتية المستخدمة في رسم مخططات شبكات أنظمة التكيف والتبريد: (١٠ علامات)

١- كوع بتفريعة مزدوجة (مسنن).

٤- وصلة تي المخرج إلى أسفل (ملحومة بالسببيكة).

٣- نقاطة لا محورية (مشفهة).

٥- شد وصل (ملحومة بسببيكة).

الصفحة الثانية


السؤال الثاني: (١٥ علامة)

(١٠ علامات)

أ) يبين الشكل أدناه رسمًا تصويريًّا للأجزاء الميكانيكية لثلاجة منزليَّة، المطلوب:


١- ارسم المخطط الميكانيكي للدائرة بالرموز والمصطلحات.

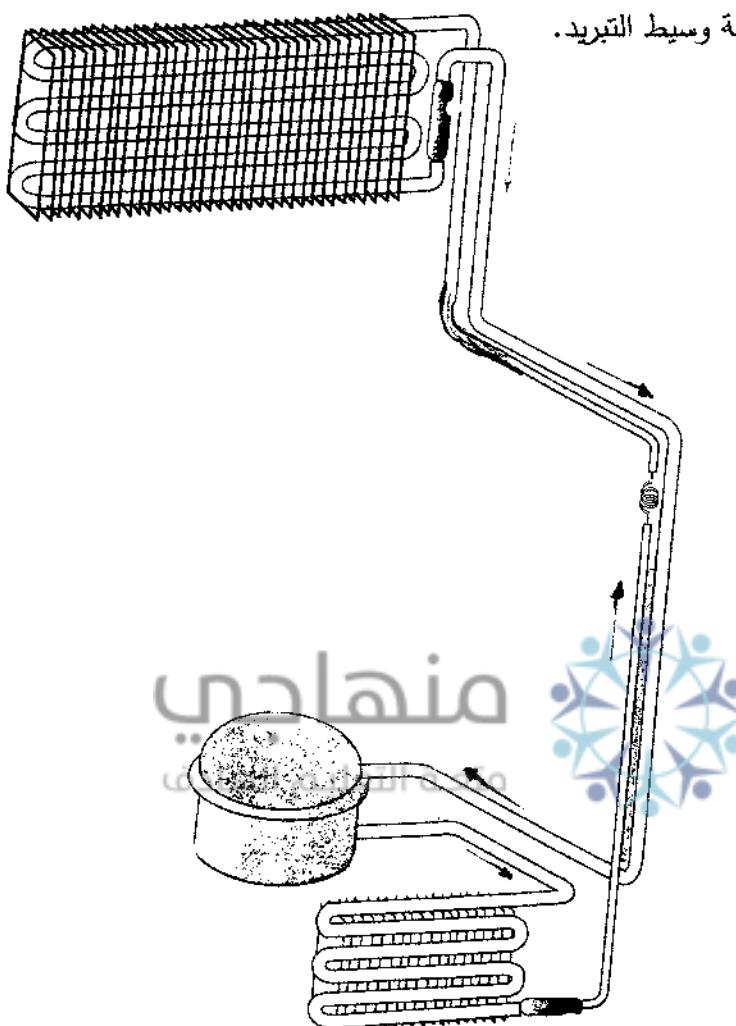٢- بيِّن على الرسم اتجاه حركة وسيط التبريد.



ب) اكتب في دفتر إجابتك مسميات الرموز والمصطلحات للقطع الميكانيكية الآتية المستخدمة في أنظمة التكييف والتبريد.

(٥ علامات)

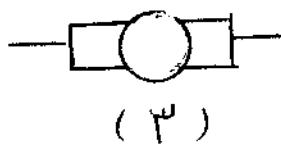


(٣)



(٢)



(١)

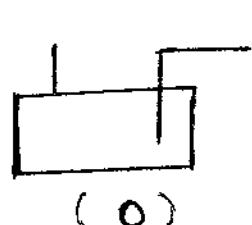

(٠)




(٤)

يتبع الصفحة الثالثة / ... ، ...

السؤال الثالث: (٢٠ علامة)


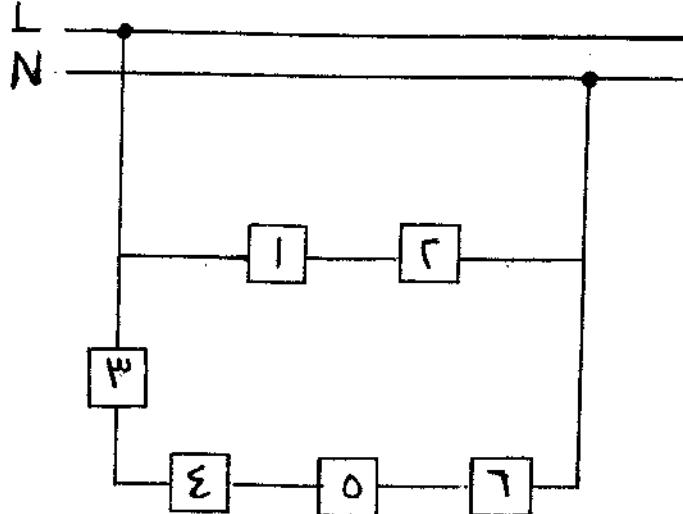
أ) يبيّن الشكل أدناه مخططًا صنديقًا لدائرة كهربائية لثلاجة منزلية بسيطة، والجدول أدناه يبيّن أسماء مكونات الدائرة الكهربائية، المطلوب: ارسم هذه الدائرة رسمًا تخطيطيًّا باستخدام الرموز والمصطلحات. (١٠ علامات)



الرقم	اسم الوحدة
-١	مفتاح مفرد أحادي الوضعية
-٢	مصابح إشارة
-٣	منظم حرارة (يغلق عند ارتفاع الحرارة)
-٤	قطاع وقاية من زيادة الحمل.
-٥	محرك الضاغط
-٦	مرحل

ب) يبيّن الشكل أدناه المسقطين الأمامي والجانبي لغطاء ذراع مكبس،
المطلوب: ارسم بمقاييس رسم (١:١) قطاعًا أماميًّا كاملاً حسب خط القطع (أ—أ).

متعة التعليم الهدف

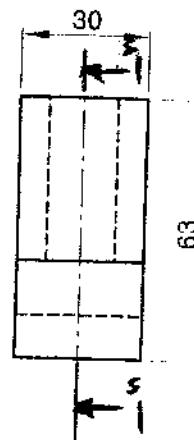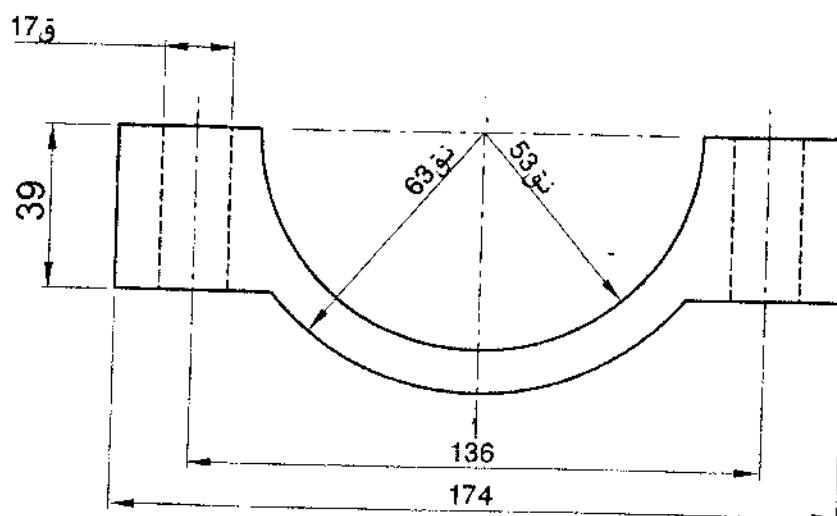



الاجابة النموذجية

صفحة رقم (١)

مدة الامتحان: ٢٠٢٠ س
التاريخ: ٢٠١٩/١١/٥
الرئاسة:

المبحث: الرسم الصناعي
الفرع: التكليف والبردي حا + ٣٥

رقم الصفحة
في الكتاب

الاجابة النموذجية :

السؤال الأول ٥ اجزاء

(١) م = ٥٤١

-١ (ب)

-٢ (ج)

-٣ (هـ)

-٤ (دـ)

-٥ (زـ)

- لـ

١٠


١١

١٢

١٣

١) كوع شفوي مزدوج ٢) لقاح بلا حربى

d | b

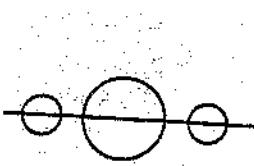


٣) وصلة في لمنع بى افل ٤) طبل وعل (حلوه بى عل)

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الثاني (١٥) عددة

(١٠ عددة) - P

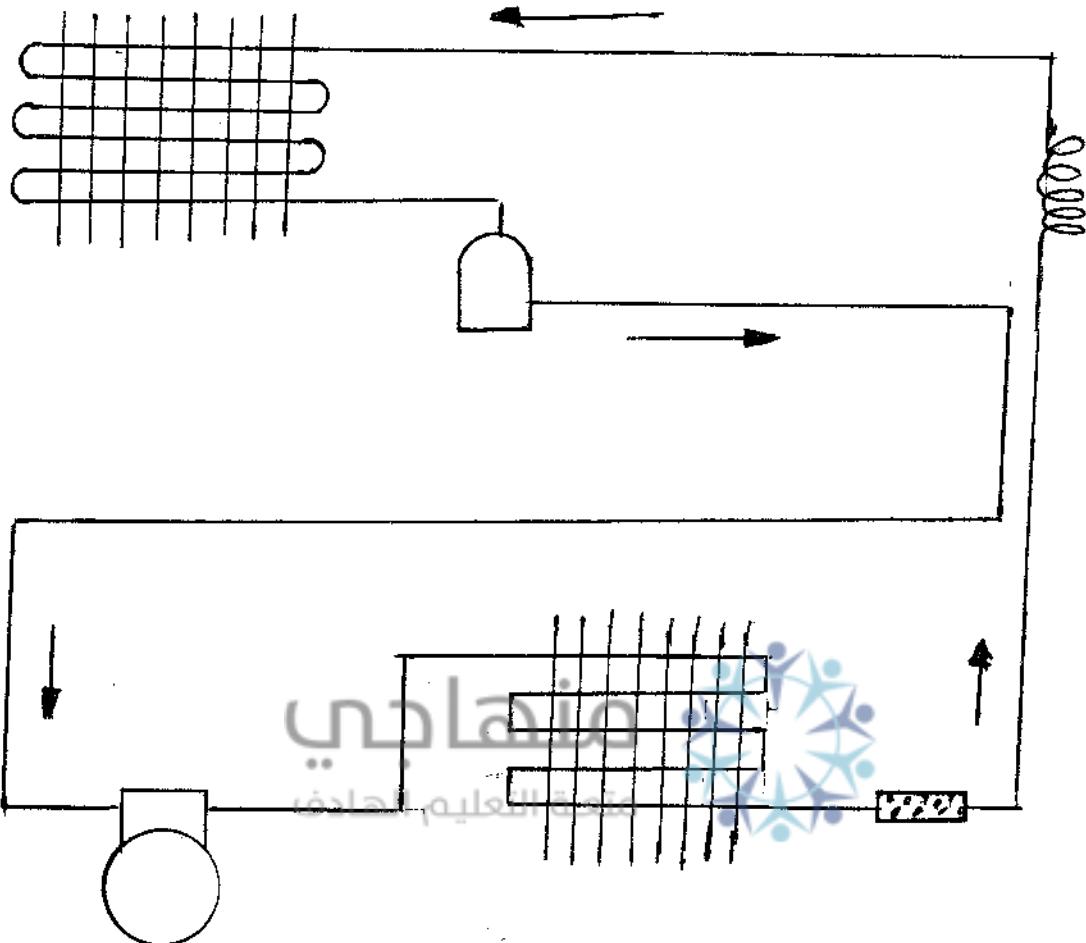

٣ عددة الممر

٤ عددة توصيل الراية

٥ عددة مكان اتجاه حركة رسني

٦ عددة مسافر

٧٦

١ - برج ميرلل

٧٧

٢ - ملعم بيرلل

٣ - زجاجة البيارا

٤ - بخار

$1 \times 5 = 5$ عددة


٥ - حرق افقي

رقم الصفحة
في الكتاب

١٢٩

السؤال الثالث (٢٠ علامة)

(١٠ علامة) -

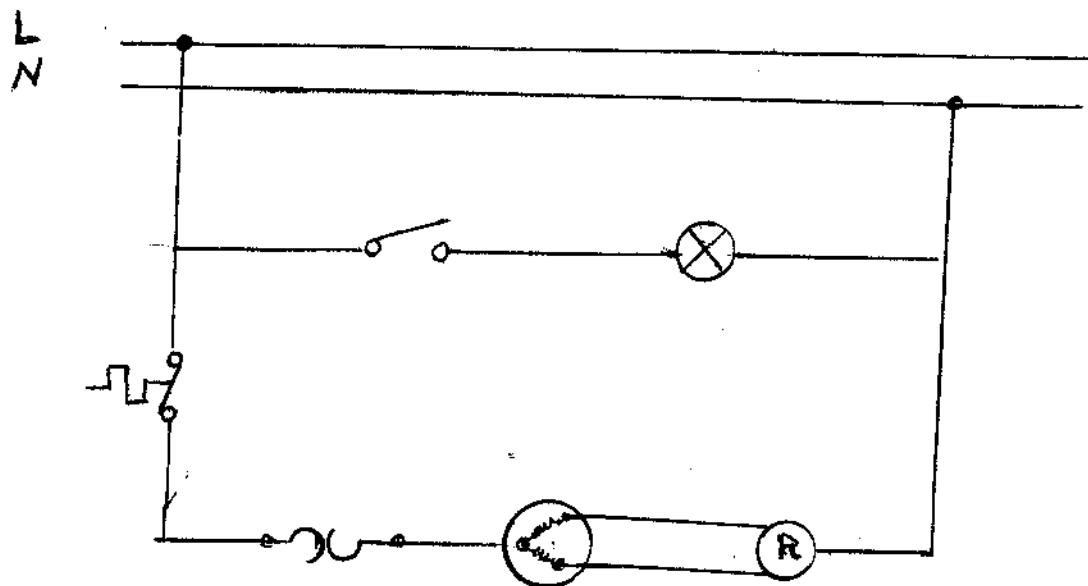


حصة المفواز ٤ علامة

حصة كوكيل دائرة ٧ علامة

متحدة التعليم الهايد

(١٠ علامة) -

١٧٤

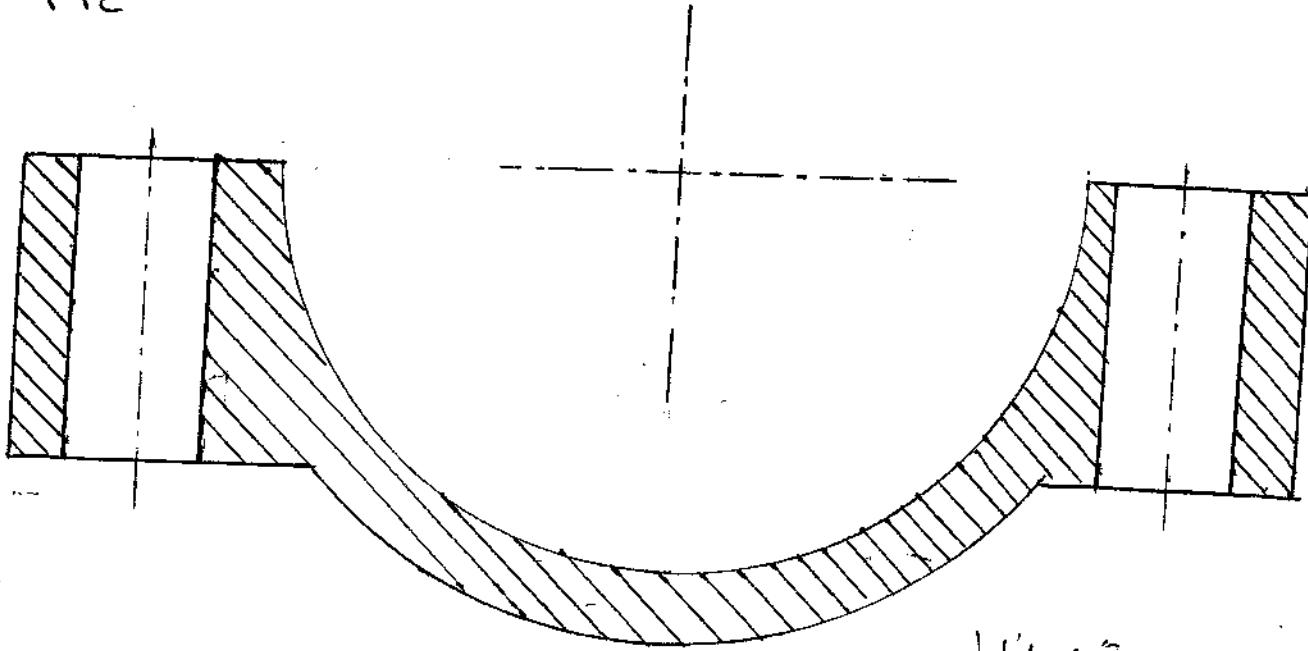

حصة المرحم د. سامي الخطوط ٦ علامة

حصة الرسم علامتان

العنزي د. الحاير ٣ علامة



امتحان شعادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٩ / الدورة الشتوية

(وثيقة محمية/محدود)

د س مدة الامتحان : ٢٠٠

٣ +

اليوم والتاريخ: الأربعاء ٢٠١٩/١/٩

الفرع : الصناعي

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٣) ، علمًا بأن عدد الصفحات (٤).

السؤال الأول: (١٥ علامة)

١) يتكون هذا الفرع من (٥) فقرات، لكل فقرة أربعة بدائل، واحد منها فقط صحيح، انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة ورمز الإجابة الصحيحة لها على الترتيب.
(١٠ علامات)

١ - يقسم سمك الخشب في وصلات النقر واللسان المفرد إلى:

- أ) قسمين ب) ثلاثة أقسام ج) أربعة أقسام د) خمسة أقسام


٢ - الوصلات التي يُزال نصف سمكها من كلا القطعين ثم تجمعان معاً بأشكال عدة هي:

- أ) وصلات التزير ب) وصلات التناصف ج) وصلات النقر واللسان د) وصلات الاستطالة

٣ - مستوى وهمي شفاف غالباً ما يكون عمودياً على مستوى الأرض وترسم عليه صورة المنظور هو:

- أ) مستوى الأرض ب) مستوى الأفق ج) مستوى الرؤية د) مستوى الصورة

٤ - الشكل المجاور يدل على مصطلح هو:

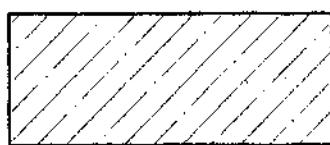

- أ) حجر ب) طوب ج) رخام د) خرسانة عادية


٥ - تُصنع من الأخشاب الطبيعية والمصنوعة ولمقطعيها أشكال عدة وتُستخدم لتغطية الفاصل بين الجدار والحلق هي:

- أ) الدُّرف ب) البيش ج) الكشفات د) المتنمات


الصفحة الثانية

٥ علامات)

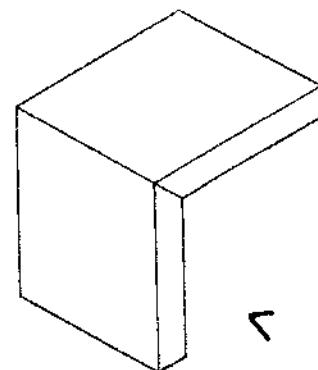
ب) يبين الشكل الآتي عدة وصلات خشبية، سُمّي دلالات الأرقام من (١-٥).




٢

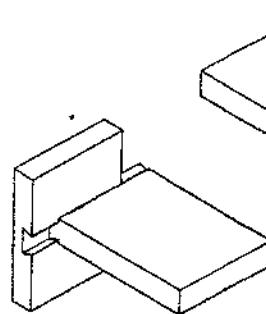


١

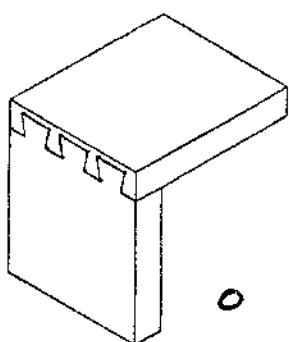

٥

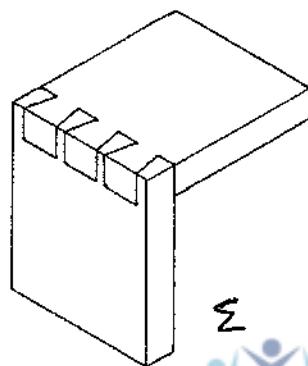

٤

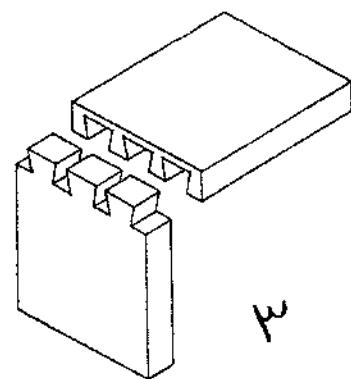

٣

السؤال الثاني: (١٥ علامة)




أ) يبين الشكل الآتي المساقط الثلاثة (الأمامي، الجانبي، الأفقي) لوصلة خشبية مشكّلة أبعادها بالملليمترات.

٥ علامات)

المطلوب:

١- ارسم بمقاييس رسم (٢:١) المنظور الأيزومترى بزاوية (30° ، 30°).

٢- ضع الأبعاد على المنظور الناتج.

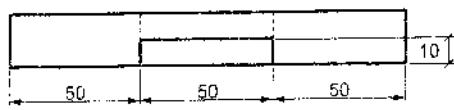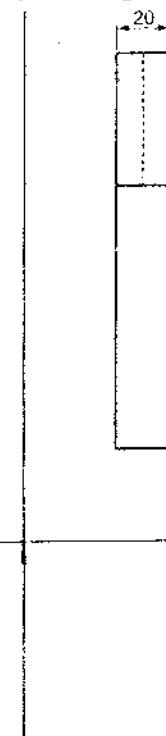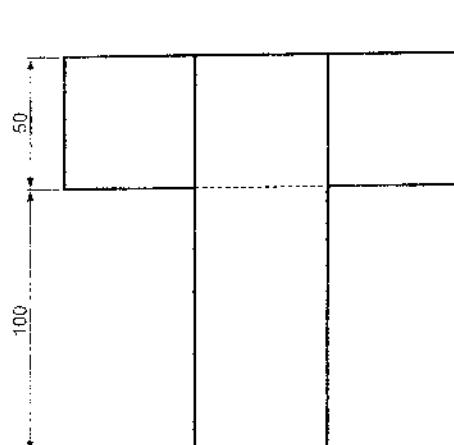


يتبع الصفحة الثالثة / ... ، ، ،

الصفحة الثالثة

ب) يبين الشكل الآتي (أ ب ج د) مستطيل طوله (٣٥) ملم وعرضه (٢٠) ملم والنقطة (ب) منطبقة على خط الصورة . (٦ علامات)

المطلوب: ارسم بنقطتي تلاشي منظوراً لهذا المستطيل بمقاييس رسم (١:١) علمًا بأن ارتفاع عين الناظر (٣٠) ملم.

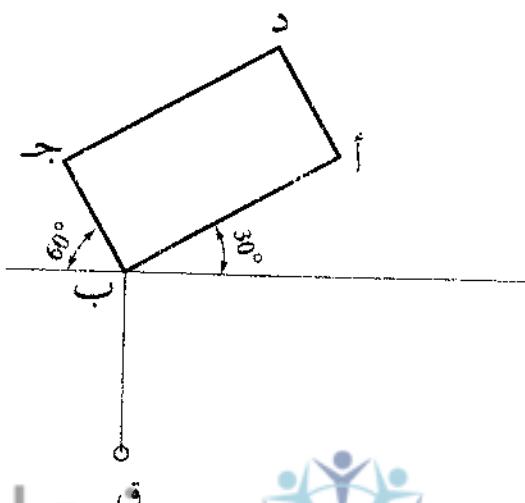ملاحظة: إبقاء خطوط الرسم على الرسم الناتج.



(٤ علامات)



ج) تقسم وضعية الجسم بالنسبة إلى عين الناظر إلى وضعين، اذكرهما مع التعريف.

السؤال الثالث: (٢٠ علامة)

(٩ علامات)

أ) ارسم بمقاييس رسم مناسب مصطلحات تدل على كل من الآتية:

١ - باب داخلي ذو درفة واحدة يفتح إلى الداخل.

٢ - باب ذو درفة واحدة يفتح باتجاهين (مروحة).

٣ - باب ذو درفتين متزائق يفتح داخل جدار.

٤ - خشب خام.

٥ - مقطع طولي أو عرضي بمقاييس صغير لخشب معاكس.

٦ - مقطع عرضي لخشب لاتيه.

الصفحة الرابعة


(١١) علامة

ب) يبين الشكل الآتي المسقط الأمامي والقطاع (أ - أ) لباب حشوة.

المطلوب:

١- ارسم بمقاييس رسم مناسب القطاع الجانبي (ب - ب).

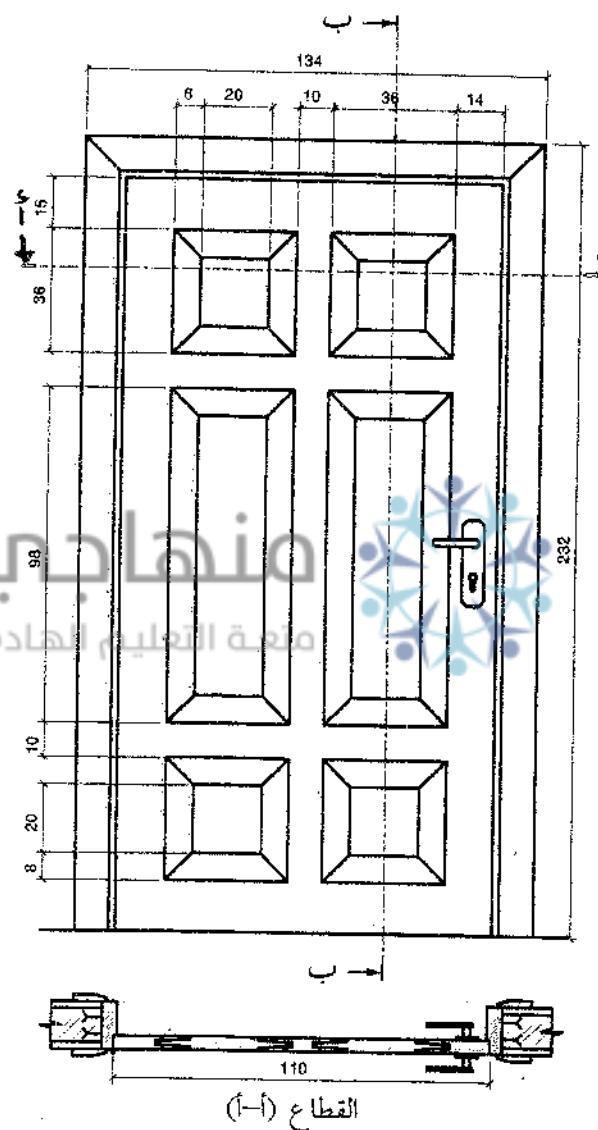٢- عدد ستة من الأجزاء التي تظهر في القطاع (ب - ب).



انتهت الأسئلة



الإجابة النموذجية

صفحة رقم (١)

 مدة الامتحان : ٢ ساعتين
 التاريخ : ١٩/١٩

 المبحث : الرسم الصناعي (٣٣+٤)
 الفرع : الصناعي / العمار و الديكور

 رقم الصفحة في الكتاب : ٣ / التجارة والغير
 الإجابة النموذجية :

السؤال الأول (١٥ علامة)

١) المطلوب نقل إلى دفتر الإجابة رقم الفقرة ورقة الإجابة المحيطة بها

- | | |
|---|---------------------|
| ١ | ١ - جـ علامات |
| ٢ | ٢ - بـ علامات |
| ٣ | ٣ - دـ وصلة المتصاص |
| ٤ | ٤ - أـ علامات |
| ٥ | ٥ - جـ علامات |

$$٥ \times ٢ = ١٠ \text{ علامة}$$

منصة التعليم الهايدي

٢) ترتيب الوصلات حسب الأرقام

- | | |
|---|-------------------------|
| ١ | ١ - وصلة تزوير سحاب طول |
| ٢ | ٢ - وصلة تزوير مخفى |
| ٣ | ٣ - وصلة تزوير دفع مخفى |
| ٤ | ٤ - وصلة تزوير ظاهر |
| ٥ | ٥ - وصلة تزوير دفع مخفى |

$$٥ \times ١ = ٥ \text{ علامة}$$


الرسم الصناعي / المبادئ والرسوم

السؤال الثاني (١٥ علامة)

١) المطلوب : رسم المظهر + وضع الأبعاد .

19

54

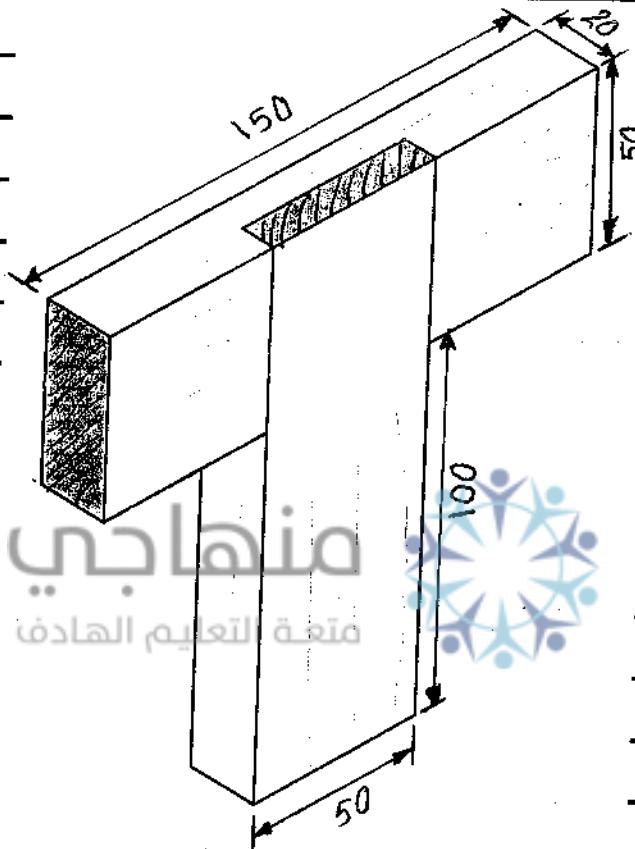

١- رسم المذكور الآتي ومتى ينجز (٢٠٣٦) مقياس (١:٥٠٠) علامات


٥- وضع الاتجاه على المظلة، النافذ | اعمال

$$(\text{log } \sigma) = 1 + \varepsilon$$

الرسم الصناعي ٣ خ ١ / الحجارة والدائر

السؤال الثاني (١٥ علامات)

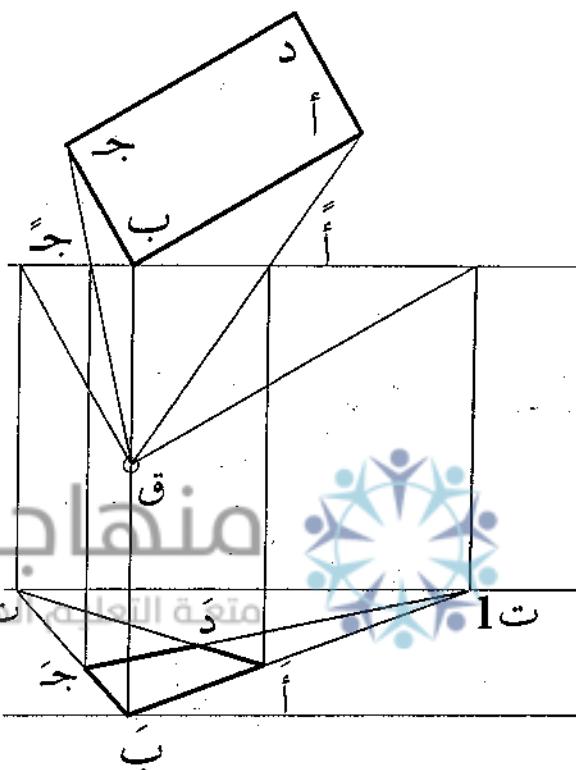٩٧ ب) المطلوب : رسم المظهر بنقطة بلا شئ متعادل
رسم (١١١)



- ١- رسم المسقط الافقى وخطوط الرسم ١ علامات
 ٢- رسم المظهر بنقطة بلا شئ متعادل رسم (١١١)
 ٣- بالشكل العينى ٤ علامات
 ٤- رسم خطوط الإسقاط والوصل بشكل متعادل ٤ علامات

$$= 1 + 4 + 1 = 6 \text{ علامات}$$

الرسم الصناعي ص ٣ ح ١/ التغليف والบรรจ

السؤال الخامس (١٥) علامات

٣) الملوّن يأخذ ألوانه الحسّي باللونين المعاكسين

وذلك باللونة التي هي المعاكسة

العنصر ١ - الوضوء الماء : سُمّي به ما يُؤتى لغسل وجهه
الجسم هو الماء الذوق اللمس
النظر السمّاعة اللمس وأصوات

١٩

العنصر ٢ - الوضوء الماء : سُمّي به ما يُصلّى ووجهات الجسم
برائحة مساسة لأنه مسح العورة
ويرسّع المائل يقطّب الماء






ذكر الوضوء (١٦٧) تعريف الوضوء (١٦٨)

(٤ علامات) = ٣ + ١

الرسوم الصناعي م ٣ فـ / الباطر و الماء

السؤال الثالث (٢٠ كلامات)

١٥) اطلب رسم الحالات بحسب رسوم مناسب

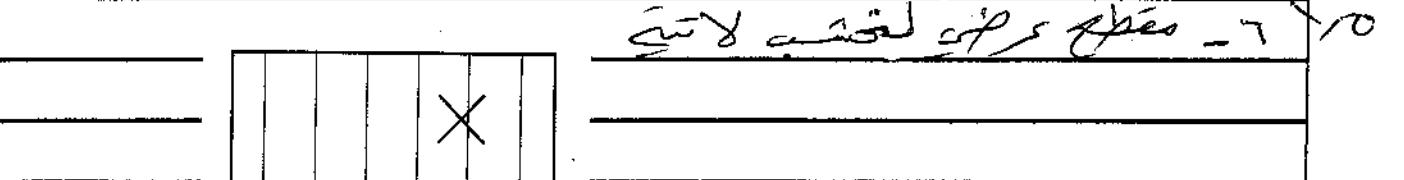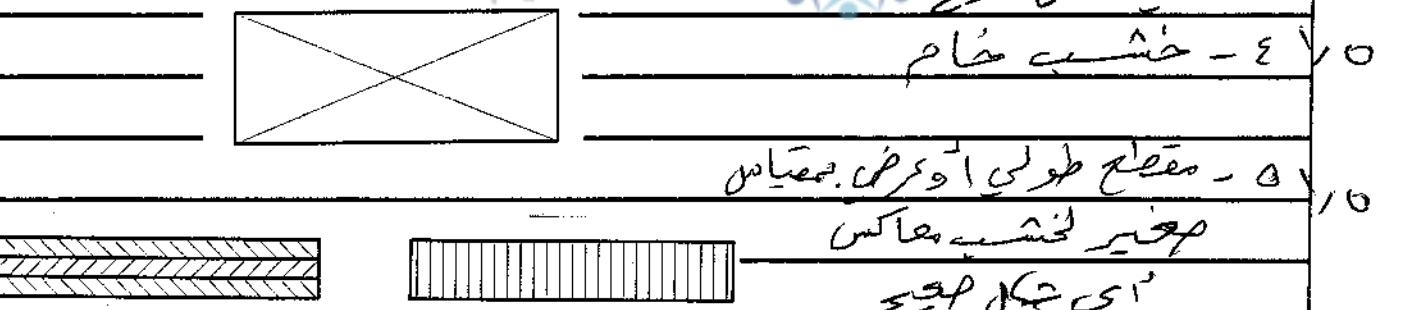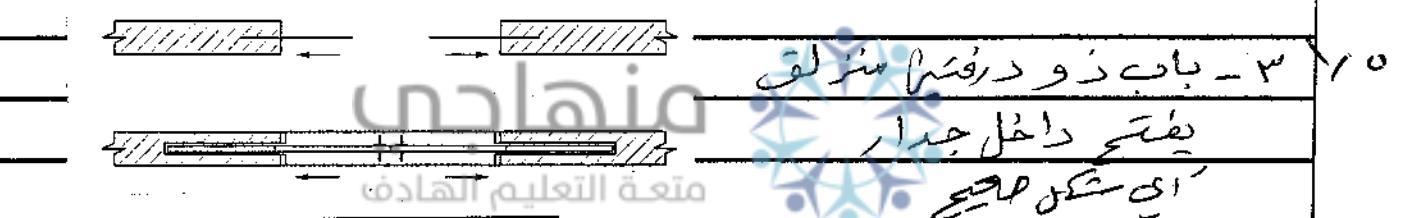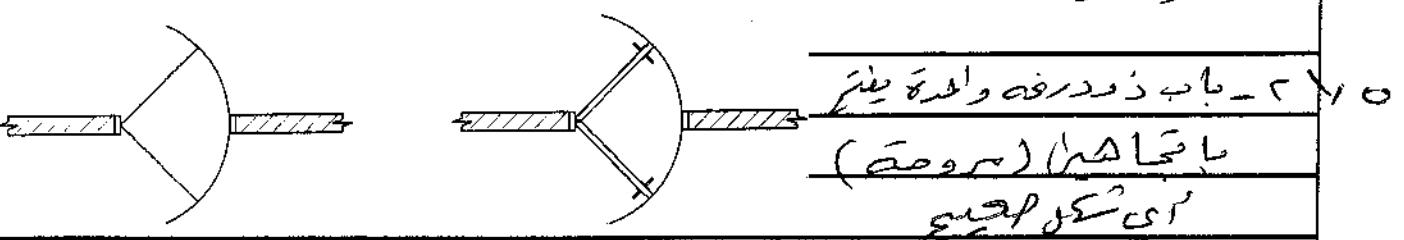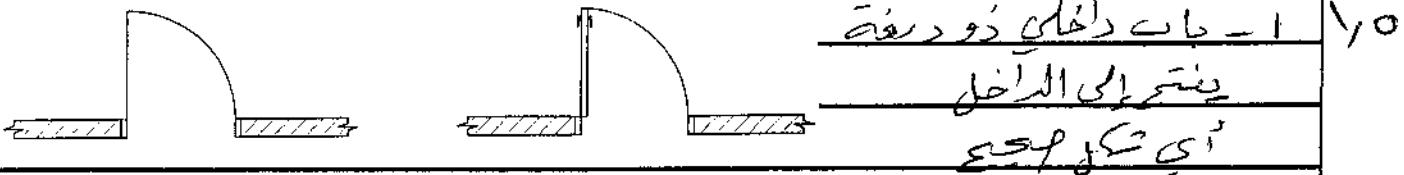


$$٢ \times ١٥ = ٣٠ \text{ كلامات}$$

اسم الماردة : المسمن الصناعي مم ٣ ف

السؤال الثالث (٤٠ علامة)

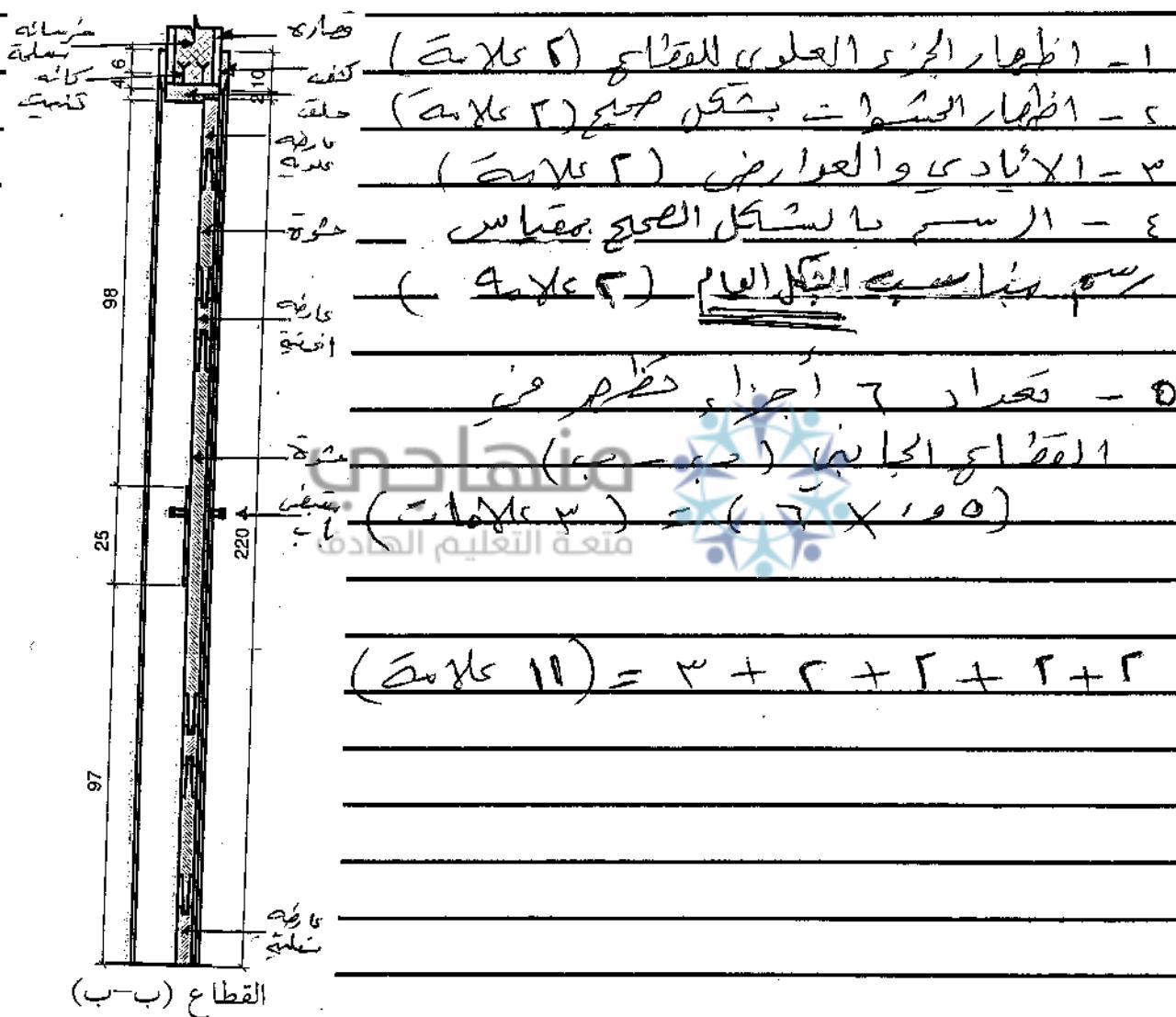ب) المطابع - سسم القطاع (ب-ب) وعمران آخر القطاع



٢
٣
٤
٥
٦



٣
٢
١

امتحان شعادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٩ / الدورة الشتوية

(وثيقة محمية/محدودة)

المبحث : الرسم الصناعي (اللحام وأشغال المعادن) / ف ١ م ٣
مدة الامتحان : ٠٠ : ٤٠ + ٣
اليوم والتاريخ: الأربعاء ٢٠١٩/١/٩

الفرع : الصناعي

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٣)، علمًا بأن عدد الصفحات (٢).

السؤال الأول: (١٥ علامة)

(٥ علامات)

أ) ارسم باليد الحرة أشكال وصلات اللحام الآتية:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| ٣ - تناكية مفردة حرف (U) | ٢ - تناكية مفردة حرف (V) | ١ - شطفة مزدوجة (T) |
| ٥ - تناكية شطفة مفردة | ٤ - تناكية مفردة حرف (J) | |

(٥ علامات)

ب) يبين الشكل أدناه رسمًا توضيحيًا لقطع رمز اللحام الثاني (التكميلي)،


والمطلوب: اكتب ما تشير إليه الأرقام من (١-٥).



(٥ علامات)

ج) تبيّن الأشكال الآتية أنواعاً مختلفة لمقاطع وصلة البرشام،

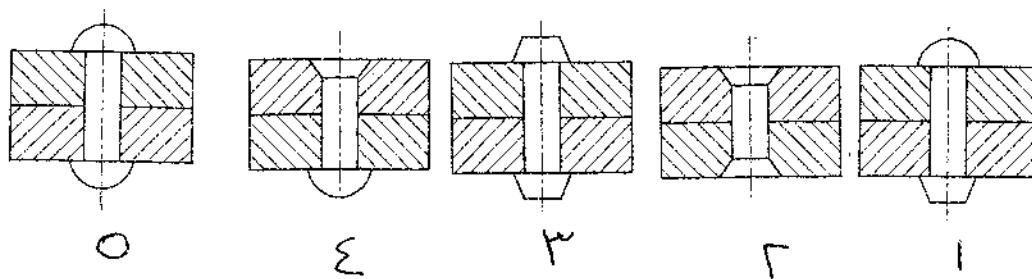
والمطلوب: ارسم الرمز الاصطلاحي في موقع التركيب والإنشاء.



يتابع الصفحة الثانية / ... ،

السؤال الثاني: (١٥ علامة)

(٩ علامات)

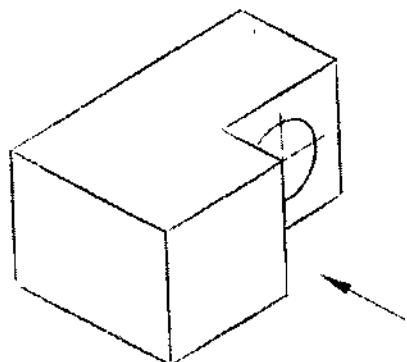

أ) يبين الشكل المجاور منظوراً لقطعة معدنية،

والمطلوب: ارسم باليد الحرة وبحمقاييس رسم مناسب كلاً من الآتية:

١- المنظور.

٢- المساقط الثلاثة (الأمامي، والجانبي، والأفقي)

حسب نظام الزاوية الثالثة.

(٦ علامات)

ب) ارسم باليد الحرة شكل السن لكل من أسنان البراغي الآتية:

٢- السن المنشاري.

١- السن ويت ويرث.

السؤال الثالث: (٢٠ علامة)

يبين الشكل المجاور المسقطين الأمامي

والأفقي لقطعة ميكانيكية أبعادها

بالملليمترات.


والمطلوب:

ارسم بمقاييس رسم (١:١) ما يأتي:

١- قطاعاً أمامياً (أ - أ).

٢- قطاعاً أفقياً (ج - ج).

ملاحظة: لا تضع الأبعاد على الرسم.

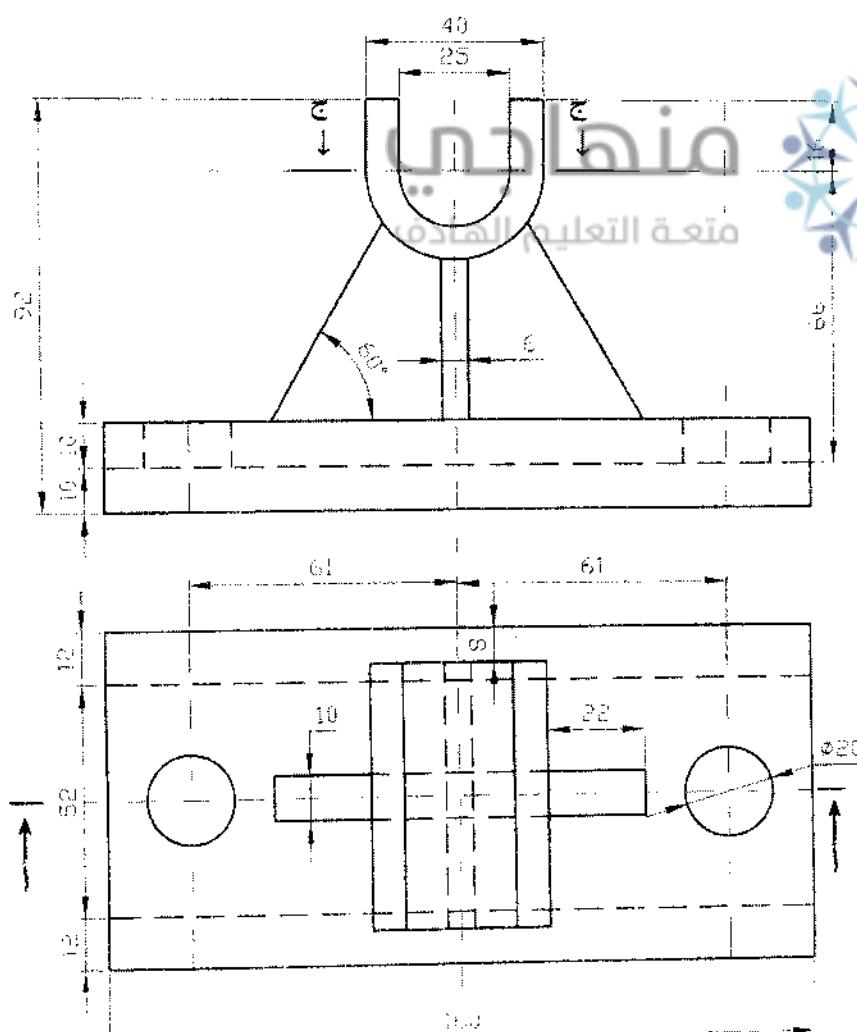

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٩ / الدورة الشتوية



الإجابة النموذجية

صفحة رقم (١)

المبحث: الحرك المضاد (الدكتور حاتم العسراوى) / ٢٣٦٧١ مدة الامتحان: ٣
الفرع: الحاسوب التاريخ: ٢٠١٩/١٤


رقم الصفحة
في الكتاب

الإجابة التموذجية:

السؤال السادس (٥) ملحوظ

الفرع (م) (٥ علامات) ($\sin \theta = \sin(180^\circ - \theta)$)

15

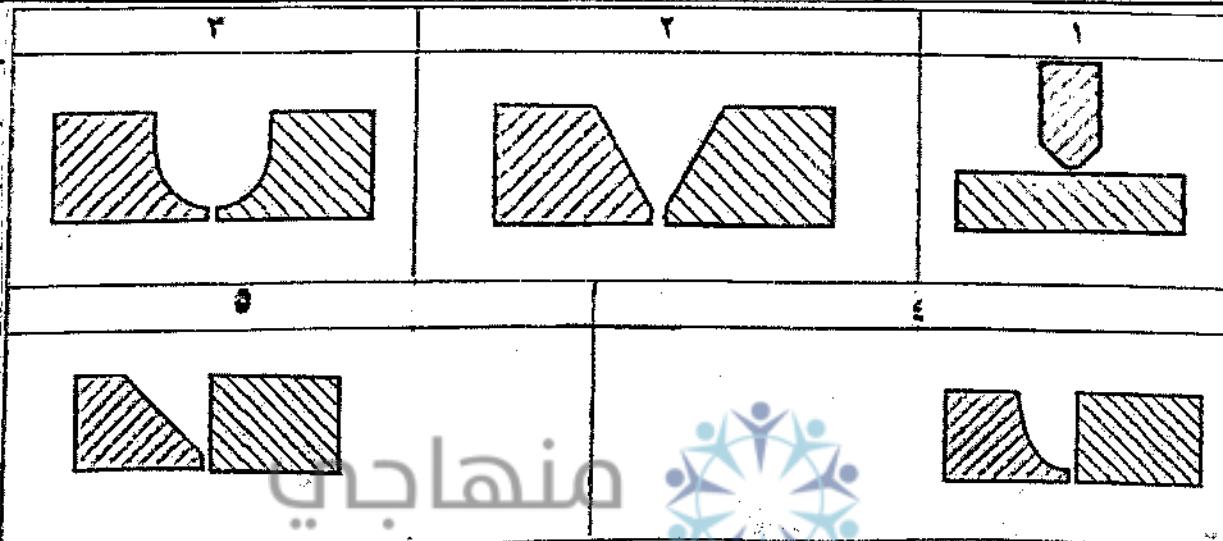


١-المفهوم المركب ٢-المفهوم المادي

٣- نفاذية الالتزام ٤- موعد الالتزام ٥- نظام ملخص

الفعل (F) (المعنى) (المعنى) (المعنى) (X₀) (المعنى)

N-1

(الرعن الأحمر) في موقع الرئيسي والإنشار

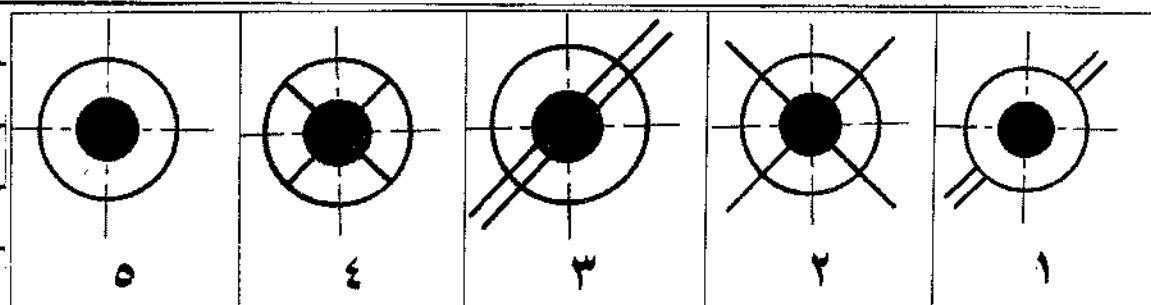


رقم الصفحة
في الكتاب


السؤال الثاني (١٥ علامة)
الفرع (ج) (٩ علامات)

٢٤


- امساك طبق (٣ × ٣ = ٩ علامات)

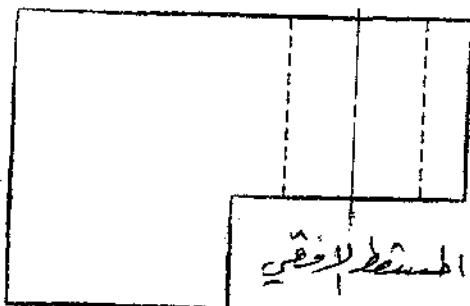


- امساك طبق افقي

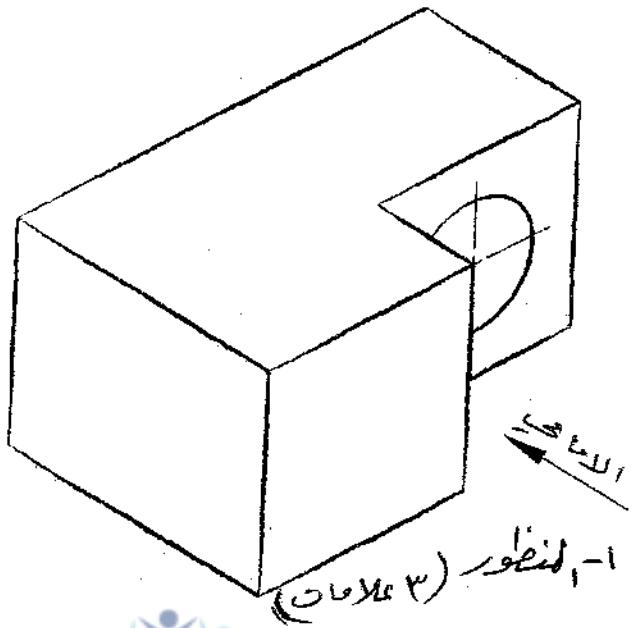

١- انظار (٣ علامات)

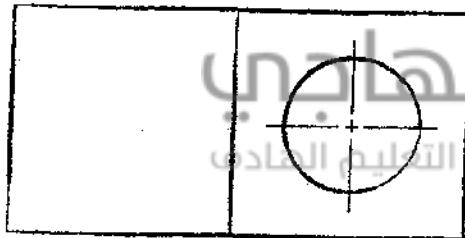

- امساك طبق الاواني

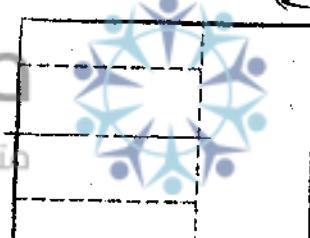


- امساك طبق الاواني

الفرع (د) (٦ علامات) (٦ × ٣ = ١٨ علامات)


٠٩

السند ونست ورن

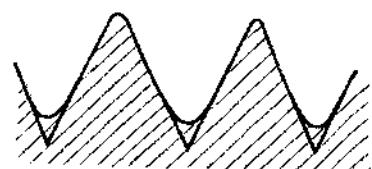

-١


السند اطياف

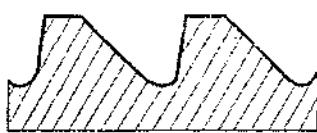

-٢

السؤال الثالث (٢٠ علامات)

١٦٨ ص

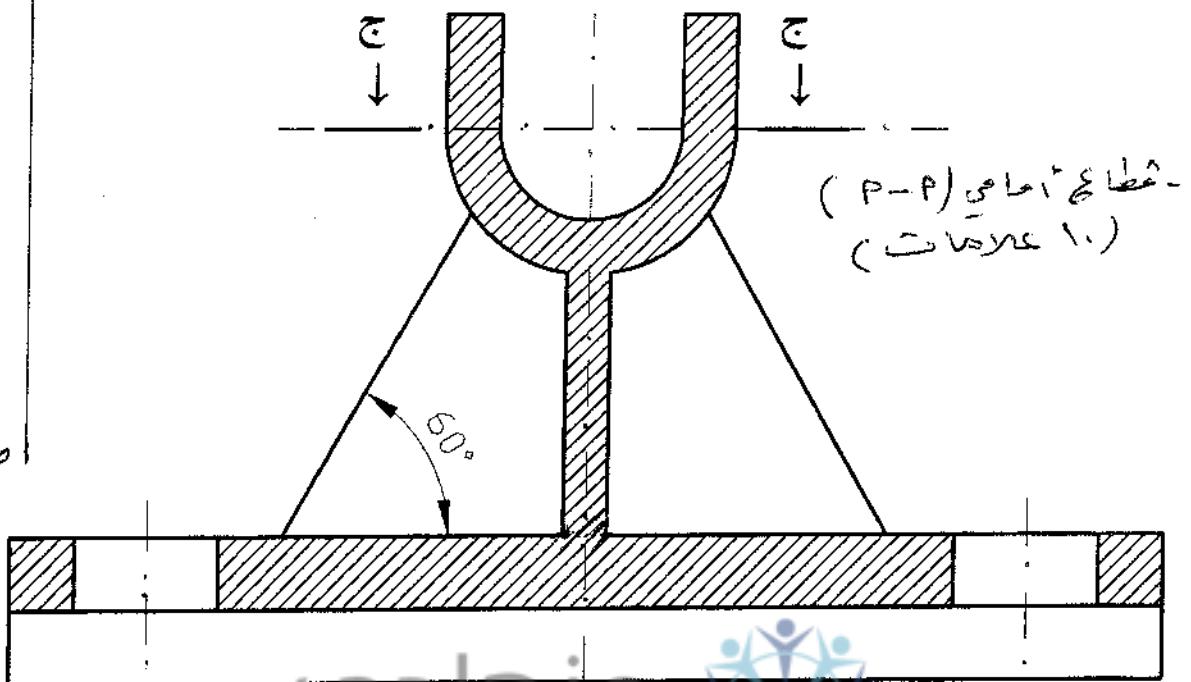


دُنْهَابِي
أَعْلَمُ
مَنْتَعَةُ التَّعْلِيمِ الْهَادِفِ



٢- مطابع أقصى (Q-Q) (١٠ علامات)

١٧٨ ص

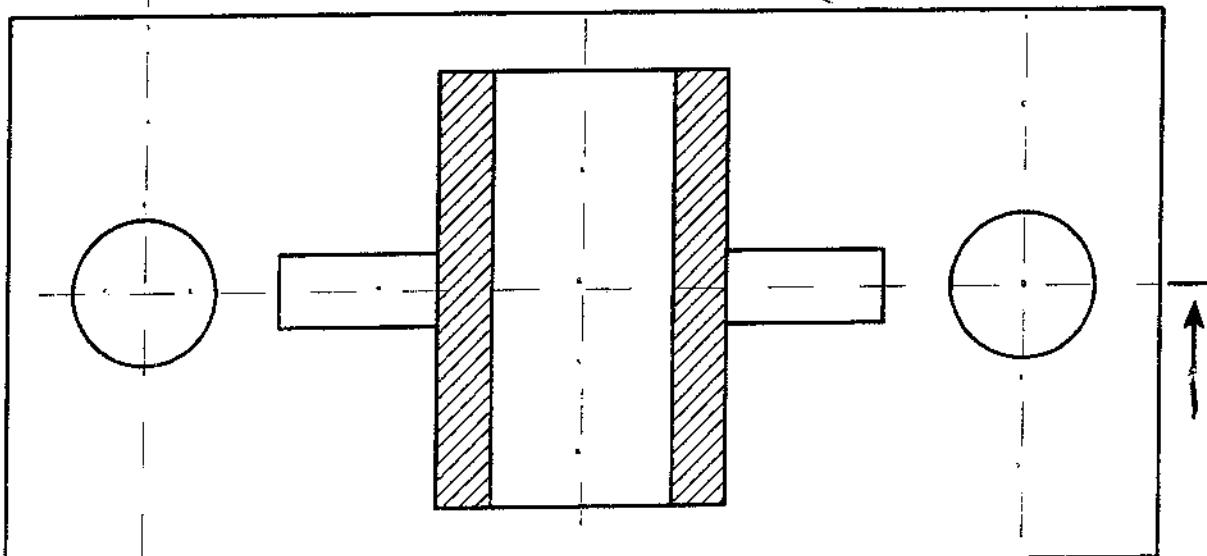

ج - ج



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٩ / الدورة الشتوية

دـ مـ

(وثيقة محمية/محدود)

٣

٢

١


مدة الامتحان : ٢٠١٩/١/٩

الفرع : الصناعي

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٣)، علمًا بأن عدد الصفحات (٢).

السؤال الأول: (١٥ علامة)

(٩ علامات)

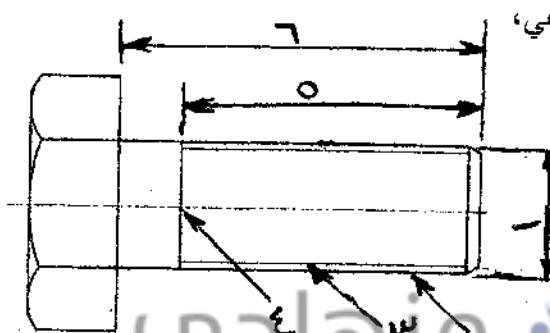

أ) يمثل الشكل المجاور الرسم الإصطلاحى لبرغي،

والمطلوب:

ما دلالة المصطلحات التي تُعبر

عنها الأرقام من (٦-١)؟



متعددة التعليم الهدف

(٦ علامات)

ب) عبر بالرسم الرمزي عن مسميات الأجزاء الميكانيكية الآتية:

- ١- ترس ينزلق ولا يدور.
- ٢- مسمار تبشير غاطس من الأعلى ومن الأسفل.
- ٣- زنبرك ورقي بدون عين.

السؤال الثاني: (١٥ علامة)

أ) ارسم حدية صمام العادم إذا كان الصمام يفتح قبل (ن . م . س) بـ (٦٧°) درجة، ويغلق بعد (ن . م . ع) بـ (٣٣°) درجة، وقطر عمود الحدبات (٧٢) مم، قطر الحدية (٨٠) مم، والتابع من النوع القرصي يتحرك (٢٠) مم.

ب) يتكون هذا الفرع من (٥) فقرات، لكل فقرة أربعة بدائل، واحد منها فقط صحيح، انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة ورمز الإجابة الصحيحة لها على الترتيب.

(٥ علامات) ١- عند رسم قطاع مُزال لأحد الأشكال فإنه يُرسم:

ب) أي مكان مناسب على لوحة الرسم

أ) على المسقط نفسه

د) على مسقط مجاور له

ج) على المسقط الأمامي فقط

الصفحة الثانية

٢- يمثل خط مستوى القطع برسم خط كما يأتي:

- أ) ذي سهرين عند نهايته
ج) ذي حرفين عند نهايته

ب) مشابه لخط المحاور

د) جميع ما ذكر

٣- عند رسم خطوط تهشير لقطع مائلة بزاوية (45°) درجة، فإن خطوط التهشير ترسم بـ :

- أ) زاوية مختلفة ب) الاتجاه نفسه
ج) اتجاه عمودي د) اتجاه أفقي

٤- عند رسم القطاع النصفي فإننا نتخيل قطع:

- أ) نصف الجسم ب) ثلاثة أرباع الجسم
ج) ربع الجسم د) قطاع جزئي في الجسم

٥- عند تهشير قطعتين متباورتين فإن خطوط التهشير ترسم بـ :

- أ) نفس الاتجاه
ب) اتجاهين متعاكسين مائلين بزاوية (45°) درجة
ج) للقطعة الأولى عمودياً والثانية أفقياً
د) تهشّر قطعة والأخرى ترك بدون تهشّر


السؤال الثالث: (٢٠ علامة)

يبين الشكل أدناه المسقطين الأمامي والجانبي لحامل محور، والمطلوب: ارسم بمقاييس رسم (١:١) ما يأتي:

١- المسقط الأمامي.

٢- قطاع جانبي (أ - أ')

ملاحظة: الأبعاد بالملليمترات.

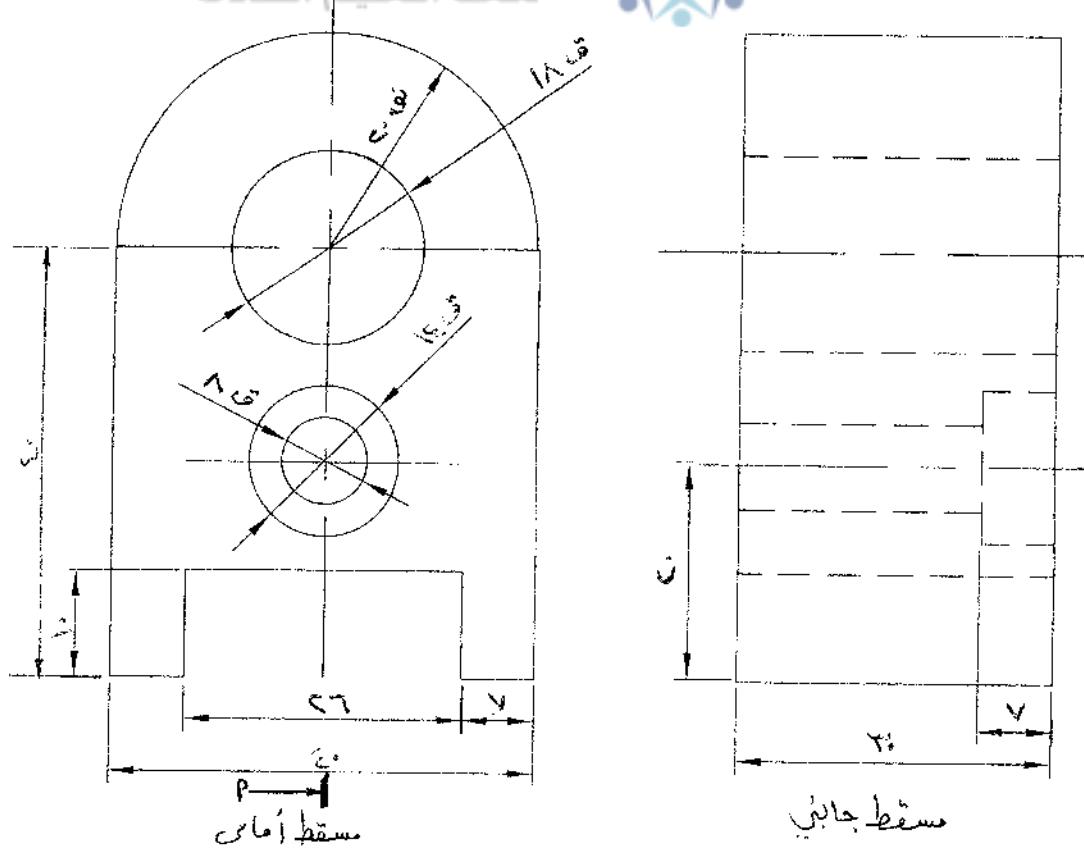

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٩ / الدورة الشتوية



الاجابة النموذجية

صفحة رقم (١)

مدة الامتحان : ٢ ساعتين
التاريخ : ١٩/٩/١٩
الربيعان

المبحث : الرسم الصناعي / مادة ف ١
الفرع : الصناعي / مكانيكى مركبات

رقم الصفحة
في الكتاب

الاجابة النموذجية :

١. حل الأداة (أ) الخلاطة٦ - ٧ - ٨ - ٩ - ١٠ - ١١ - ١٢ - ١٣١. قطر البرغي الأساسي٢. خط سبيكة يمثل ثقب الـ٣. خط رفع يمثل جذر الـ٤. خط نهاية آلة بيت٥. طول المكينة٦. قطر البرغيب (٦ - ٧ - ٨ - ٩ - ١٠ - ١١ - ١٢ - ١٣)

١٧

١٠

٢٩



٣٠

٣١




٣١

١١٦ - ١٥ ملخص

٧٠

(١٣) ملخص

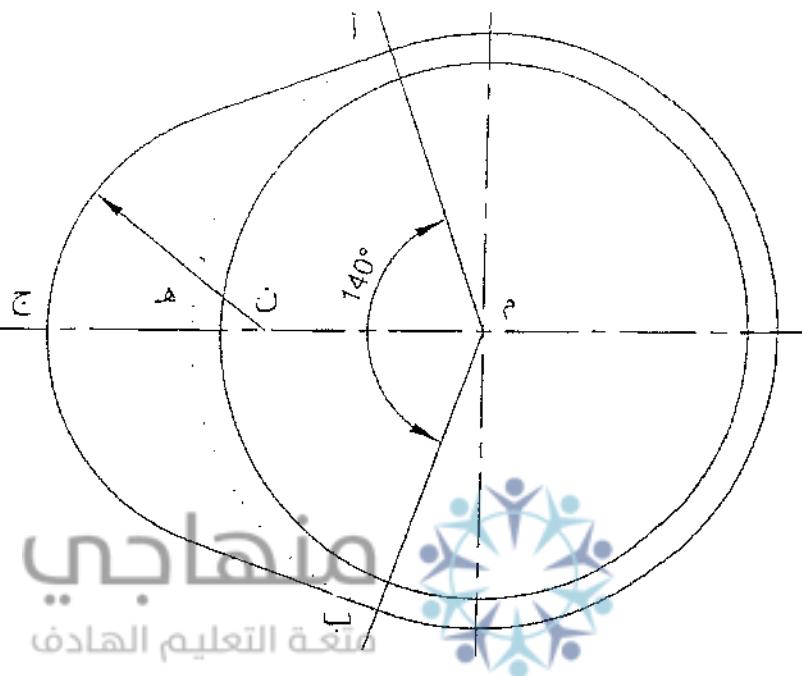

$$\text{حساب زاوية الحبـة} = \frac{70 + 180 + 32}{2} = 144^\circ$$

$$\text{حساب عدّات} = \frac{30 + 20}{2} = 25^\circ$$

صيغة ارسم ودقّه وبيان المخطـط

١٤٦ - ١٥ ملخص

١١٧

ب

٩٧

ك

٩٨

م

١٠٧

٢٠٢



٩٨

ب

رقم المتصفح
في الكتاب

١٦٧

النحو واللغات (٢)

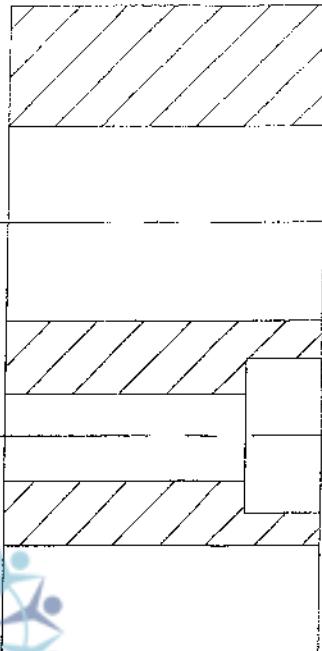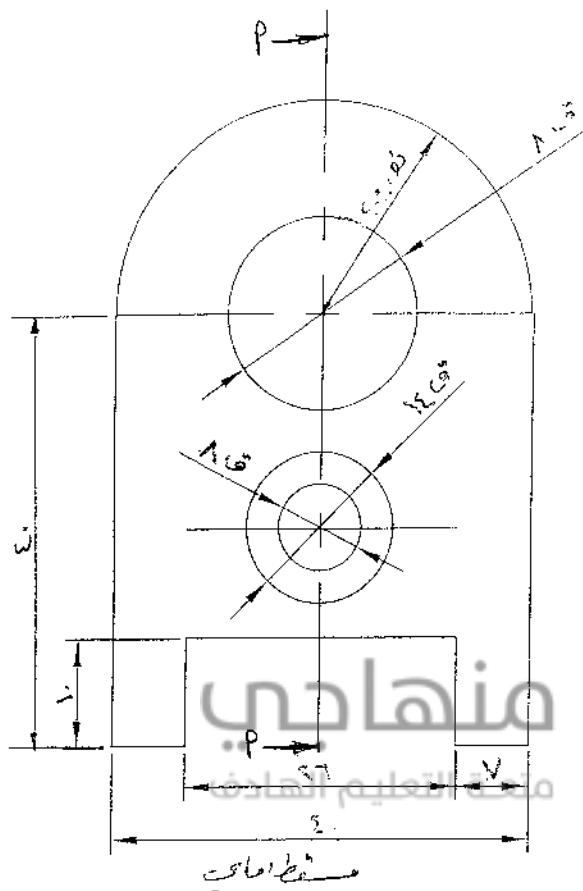

مکتب جانی

الاطلاق الاعادی (٢)

- صيغة كلام و عبارات

- دقة الاعادی و مثلك و مثلك و مثل

* - المفاع و يجز (٢)

- صيغة كلام و عبارات

- دقة الاعادی و مثلك و مثلك و مثل

- صيغة التهذير و دقة مع عبارات

7



امتحان شعادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٩ / الدورة الشتوية

مدة الامتحان : ٢٠٠ م + ف ١ / صيانة الأجهزة المكتبية / الرسم الصناعي / إدارة الامتحانات والاختبارات
الفرع : الصناعي
الموعد : الأربعاء ٢٠١٩/١/٩
ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددتها (٣)، علمًا بأن عدد الصفحات (٢).


السؤال الأول: (١٥ علامة)

ارسم رمز كل من العناصر الآتية رسمًا فنيًّا.

- ١ - جهاز قياس المقاومة.
- ٢ - مفتاح تشغيل (ضاغط).
- ٣ - سلك غير مؤرَّض.
- ٤ - ملف ذو قلب فرليت.
- ٥ - ثائي زينر.


السؤال الثاني: (١٥ علامة)

أ) اذكر مسمى كل من الرموز الآتية:

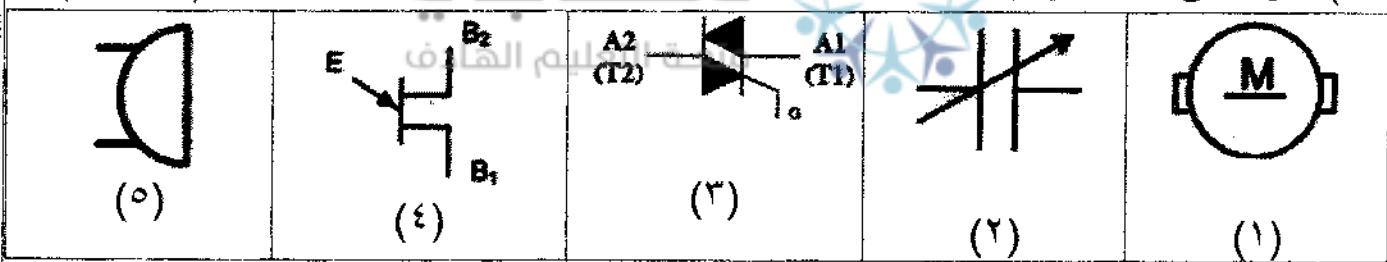

ب) يبيّن الشكل المجاور مخططاً لعملية التصوير في آلة تصوير الوثائق الكهروستاتيكية،

ومنه أجب عن الآتي:

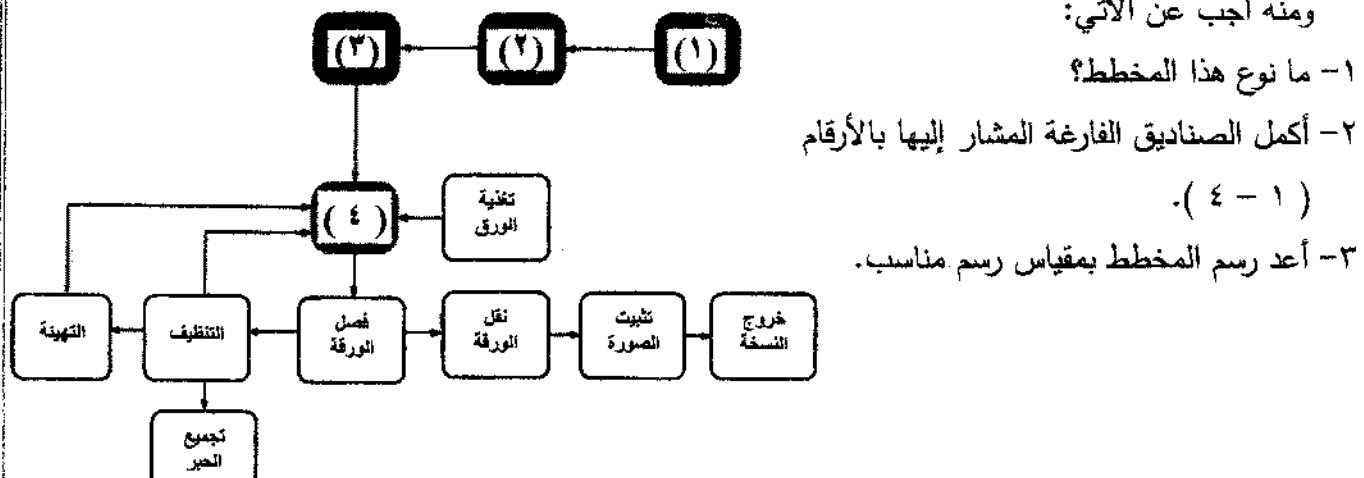


يتبع الصفحة الثانية/ ... ،

السؤال الثالث: (٢٠ علامة)

أ) يُبيّن الشكل أدناه المخطط الوظيفي لدارة تقويم الموجة الكاملة باستخدام أربعة ثائبات (قطرة). (١٢ علامة)
المطلوب: أرسم بمقاييس رسم مناسب:

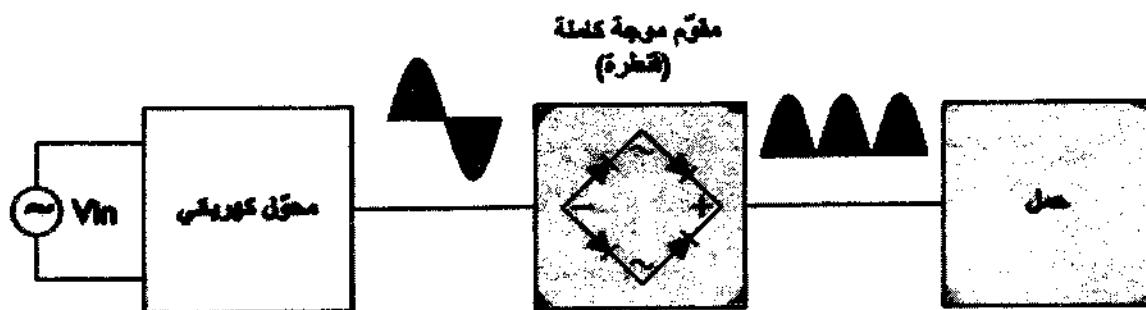- ١- إعادة رسم المخطط الوظيفي لدارة تقويم الموجة الكاملة.
- ٢- المخطط الصندوفي المكافئ لهذا المخطط.
- ٣- المخطط التمثيلي المكافئ لهذا المخطط.




المخطط الوظيفي لدارة تقويم الموجة الكاملة باستخدام أربعة ثائبات (قطرة).

(٧ علامات)



ب) للمخطط أدناه أجب عن الآتي:

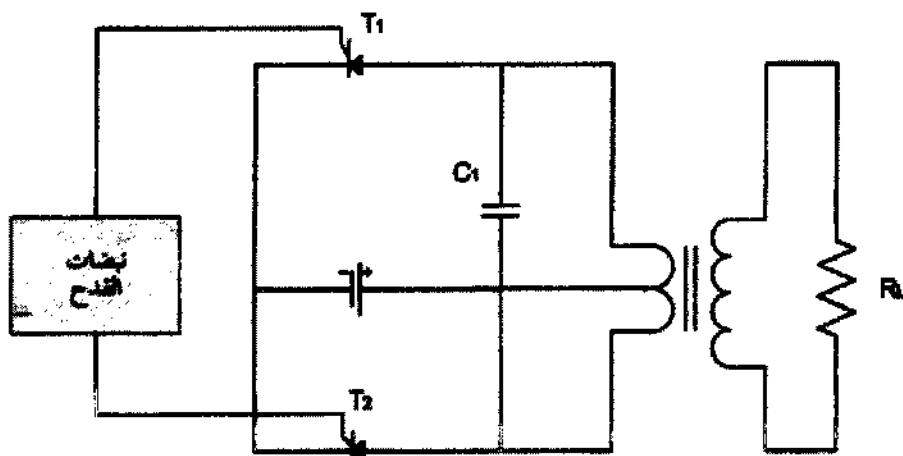- ١- ماذا يمثل هذا المخطط؟
- ٢- أعد رسم المخطط بمقاييس رسم مناسب.





الاجابة النموذجية

صفحة رقم (١)

المبحث : الرسم الصناعي / صياغة الاجزاء المكونية
التاريخ : ٢٠١٩/١١/٩

مدة الامتحان : ٣٠ دقيقة
الفرع : الصناعي

رقم الصفحة
في الكتاب


الاجابة النموذجية :

السؤال الأول :- ١٥ علامة


(١١٠)

أرسم رسم كل من العناصر الآتية (رسماً مختلاً)


اسم العنصر

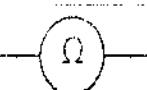رقم
الفرع


(1) جهاز قياس المقاومة (Ohm Meter)

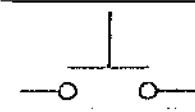


(2) مفتاح تشغيل (ضاغط) (ON-OFF Switch)

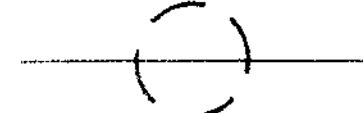

(3) سلك غير مؤرّض

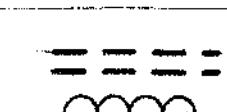

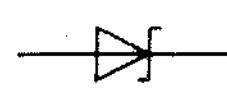(4) ملف ذو قلب فرات (Coil with Ferrite Core)



(5) ثنائي زينر (Zener Diode)

ك نصلحه في المدارج

صفحة رقم (٢)


رقم الصفحة
في الكتاب

كل تفاصي عامة (٥ علامات)


~~دلل المحتوى~~ دليل المحتوى
العنصر (٣) اذكر

اسم العنصر

قـ

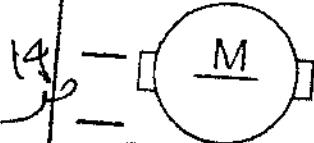

(١) محرّك تيار مباشر (DC Motor)

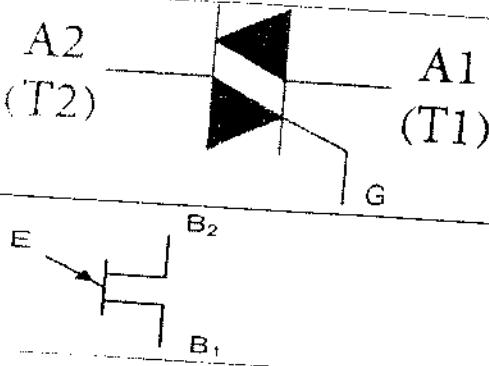

(٢) مواضع متغير السعة
(Variable Capacitor)

(٣) ترياك (TRIAC)




(٤) ترانزستور أحادي الوصلة (UJT)

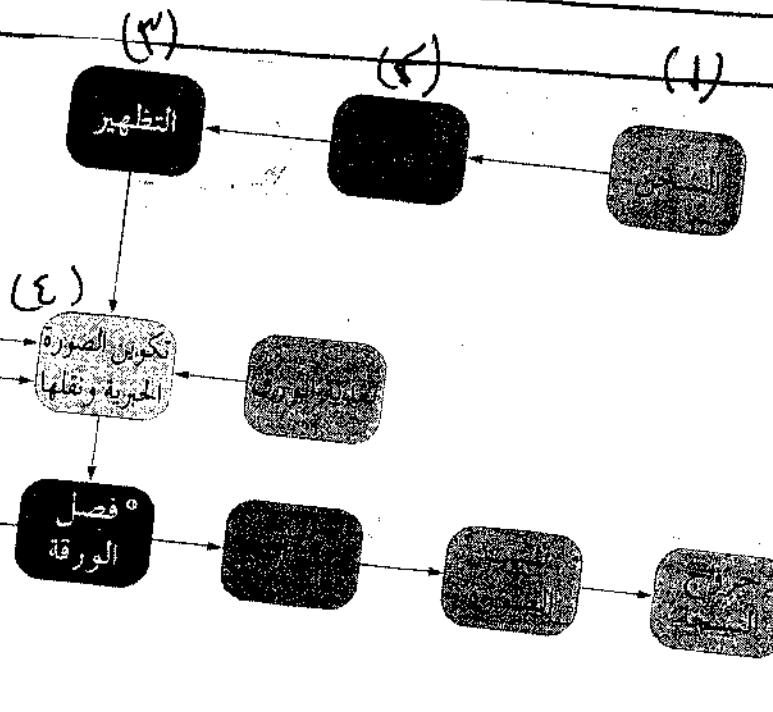(٥) جرس بزر (Buzzer)

منهاجي



ب) الأنظمة لصو المخطط الاعتداد
١) الرجذار ٢) السريعة ٣) التأخير ٤) تكوين الصورة
٥) تدابير الحفظ: ٦) عمليات



السؤال الثالث : ٢٠ علامة .
 ٣) المخطط الوظيفي لدائرة مكثوم

١) اعادة رسم المخطط الوظيفي

رقم الصفحة
في الكتاب


(١٢ علامة)

مذكرة

حل


٢ علامة

ج

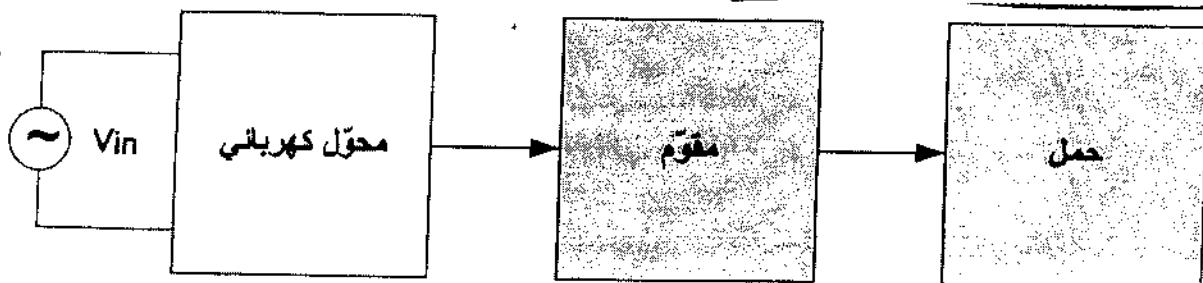

المخطط الصندوقي لدائرة تقويم الموجة الكاملة باستخدام أربعة ثانيات (قطرة) . ٥ علامة

ج

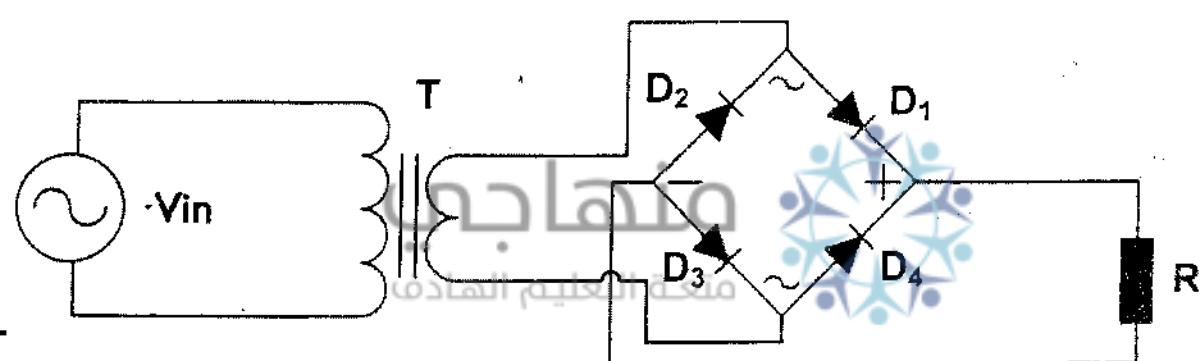

٥ علامة

المخطط التمثيلي لدائرة تقويم الموجة الكاملة

ج

مذكرة

لا اعلامات


ب) المخطط التمثيلي :

١) المخطط التمثيلي لتحويل الفولطية المباشرة الى متناوبة

٢) اعادة رسم المخطط التمثيلي

مذكرة

م

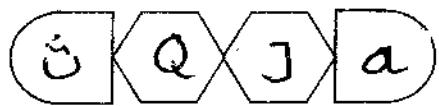

١
٢
٣


امتحان شعادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٩ / الدورة الشتوية

مدة سبعين دقيقة (٧٥ دقيقة محددة)
المبحث : الرسم الصناعي / الاتصالات والإلكترونيات / ف ١
مدة الامتحان : ٢٠١٩/١/٩
الفرع : الصناعي
اليوم والتاريخ: الأربعاء

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددتها (٣)، علمًا بأن عدد الصفحات (٣).

السؤال الأول: (١٥ علامة)

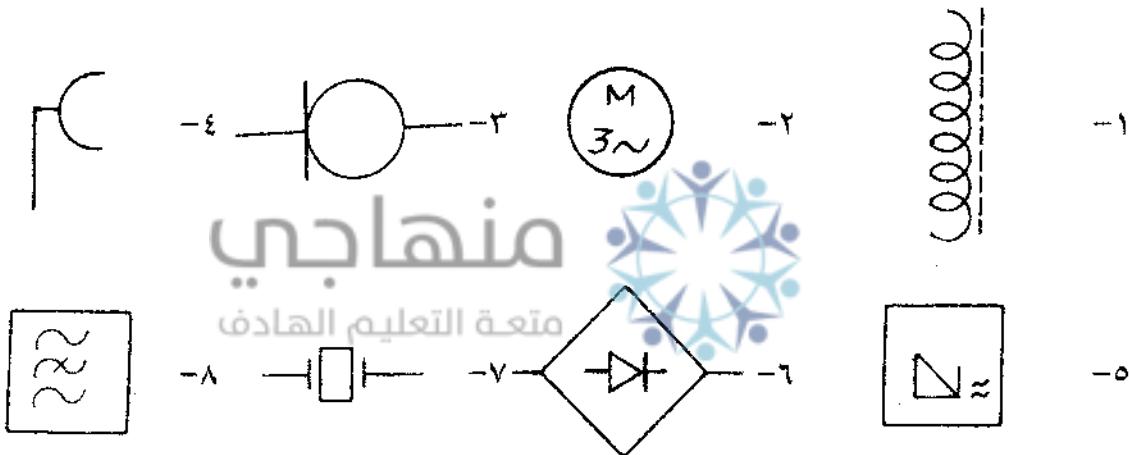أ) ما اسم كل من الوحدات الأساسية الإلكترونية الآتية: (٨ علامات)



ب) ارسم رسمًا فنيًّا رموز العناصر الكهربائية والإلكترونية الآتية: (٧ علامات)

- ١) ملف ب نقطة تقع متحركة.
- ٢) مكثف بقلب مشطور.
- ٣) مقاومة متغيرة يدوياً ضبط دقيق.
- ٤) ثنائي صوئي.
- ٥) ترانزستور صوئي.
- ٦) مفتاح سيليكوني محكم.
- ٧) ثنائي نفقي.


الصفحة الثانية

السؤال الثاني: (١٥ علامة)

(٩ علامات)

أ) في الشكل أدناه، أجب بما يأتي:

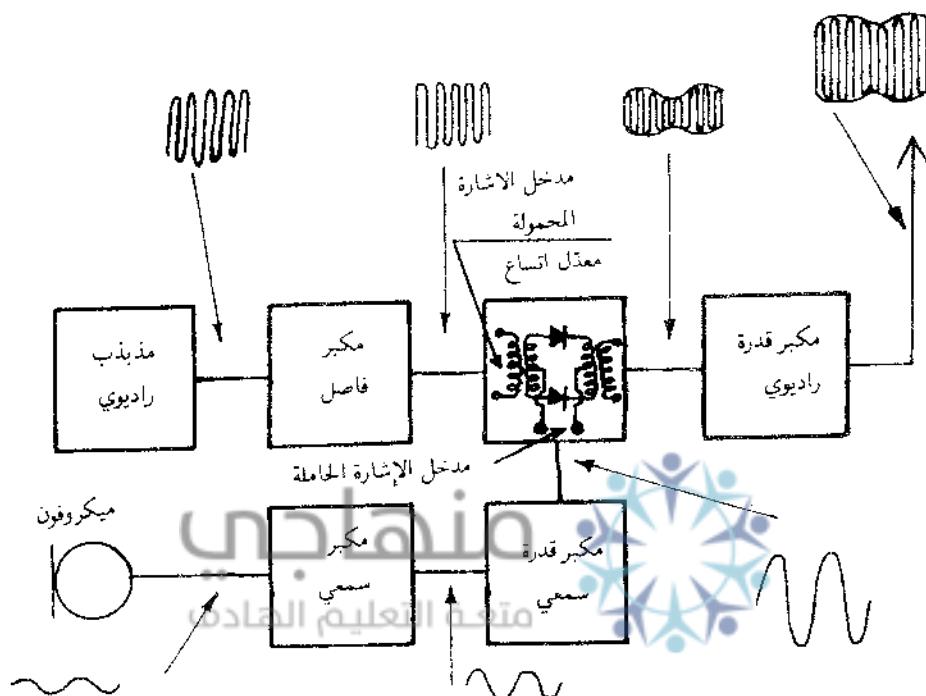- ١) ما نوع هذا المخطط؟
- ٢) ما اسم النظام الذي يمثله هذا المخطط؟
- ٣) ارسم هذا المخطط بمقاييس رسم مناسب.



ب) يتكون هذا الفرع من (٣) فقرات، لكل فقرة أربعة بدائل، واحد منها فقط صحيح. انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة ورمز الإجابة الصحيحة لها على الترتيب:

(٦ علامات)

١) يتم تمثيل الوحدات الأساسية المكونة للنظام الكهربائي والإلكتروني في المخطط الصندوقى باستخدام الصناديق ما عدا:

- أ - مكبر خطى ب - معدن اتساع ج - كاشف د - الهوائي

٢) أحد مكونات جهاز الاستقبال الذي يقوم بتحديد اتساع إشارة التردد الوسيط قبل الكشف هو:

- أ - مميّز ب - محدد ج - مازج د - ناخب

٣) يُسمى العنصر الكهربائي الذي يقاوم التيار المتغير مع الزمن بتوليد قوة دافعة كهربائية معاكسة للفولطية المسلطة عليه بـ:

- أ - الملف ب - المكثف ج - الثنائي د - الترانزستور

يتبع الصفحة الثالثة / ... ، ، ،

الصفحة الثالثة

السؤال الثالث: (٢٠ علامة)

أ) ارسم بمقاييس رسم مناسب دارة مقوم موجة كاملة قنطري ثلاثي الطور.

ب) ارسم موجة جيبية اتساعها (١٢) فولط بمقاييس رسم (٣) فولت/سم، و (٤٥°)/سم.

ج) يتكون هذا الفرع من (٣) فقرات، لكل فقرة أربعة بدائل، واحد منها فقط صحيح. انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة ورمز الإجابة الصحيحة لها على الترتيب:

١) أحد مكونات جهاز الاستقبال التلفازي الذي يقوم بتكبير إشارة الصوت بعد الكشف عنها يُسمى:

أ - كاشف ب - شاشة ج - مكبر سمعي د - مكبر التردد الوسيط

٢) إن وظيفة المذبذب المحلي في جهاز الاستقبال هي:

أ - توليد إشارة ذات تردد أعلى من تردد إشارة الهوائي ب - تكبير الأمواج الراديوية القادمة من الهوائي

ج - تحويل الإشارة الكهربائية إلى صوت مسموع د - تزويد كافة دوائر الجهاز بالتيار اللازم

٣) الموجة التي يكون لها زمن الصعود أكبر من زمن الهبوط تسمى موجة:

أ - مئنة ب - مربعة ج - مستطيلة د - سن المنشار



»انتهت الأسئلة«



الاجابة النموذجية

صفحة رقم (١)

مدة الامتحان: ٢ ساعتين
التاريخ: ١٥/١٢/٢٠١٩

المبحث: الرسم الرساعي/الاتصال والإلكترونيات / فصل ١
الفرع: العلوم

رقم الصفحة
في الكتاب

الاجابة النموذجية:

(السؤال الأول: ايجاب (١٥ علامة))

(٤)

٢٣ - (عذراء)

١- هواند عزام

٢- جهاز الاتصال

٣- ميكرويفون

٤- هواش صحن

٥- صعنل صتوارن


٦- المكثف центрی

٧- بلوحة التحكم

٨- مرشح ايقاع النبض

متعة التعليم الهدف

٩٣

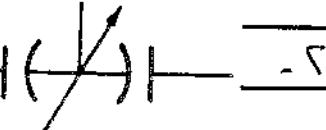


-٢

(٦)



-١


٩٤

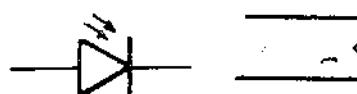

-٤

-٣

٩٥

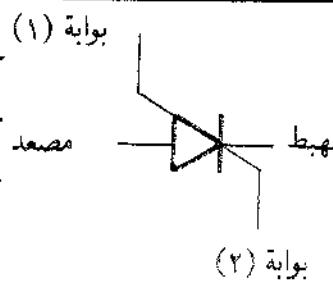


-٧

-٥

٩٦

جسسه محل رعن

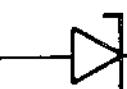

-٧

(٧ درجات)

صيحة رقم (٢)

رقم الصفحة
في الكتاب

الساعة الالكترونية : (١٥) دقيقة


(٩) علامات

١٨

١ - خطأ في التصريح

٢ - مرسل ذات تغذيل (تساع)

- ٣

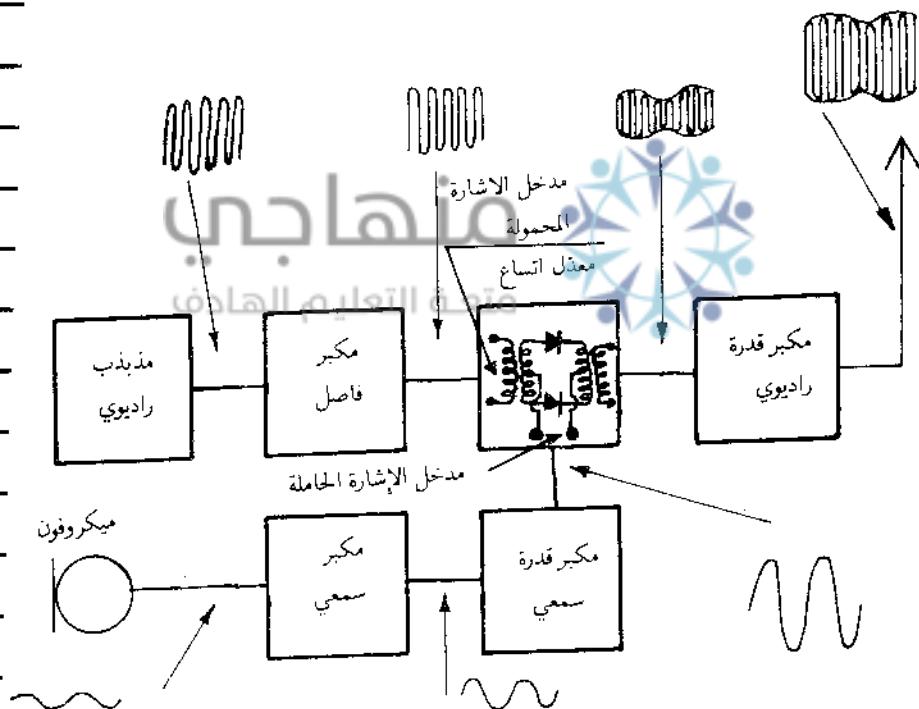

(٦) ديدغان

(٤)

- ١

٢.

(٥)

- ٢

٣

(٦)

- ٣

جستنست بعل نقطعه
لـ ديدغان

مختبر رقم (٣)

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال (الثالث): (٢٠ علامة)

٤٤ (أ) علامة

(F)




تابع (السؤال الثالث)

رقم الصفحة
في الكتاب

٤٩ (عدمها)

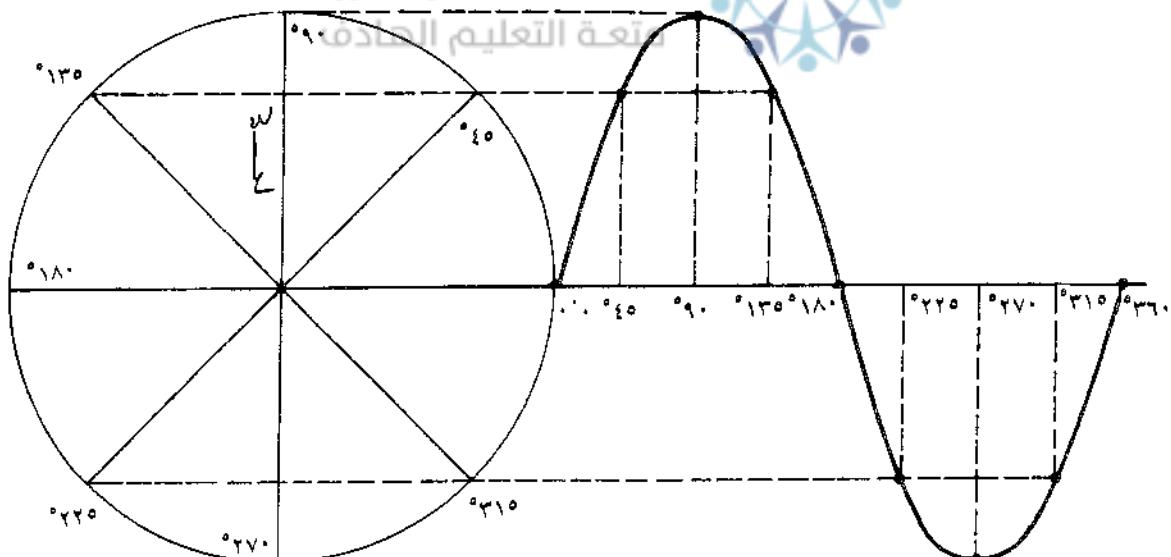(١)

- ١- رسم دائرية تضمن خطها ساعي (أمس في المورب). أي ٤ س.
- ٢- تقسم الدائرة إلى حلقات عرض من خلال تجزيئها إلى زوايا عرض وهي $45^{\circ}, 90^{\circ}, 135^{\circ}, 180^{\circ}, 225^{\circ}, 270^{\circ}, 315^{\circ}$.
- ٣- قط العطر الراافق للدائرة وتدريج المحور (لما ينبع بقى المروبا المزالجة).
- ٤- إساقه العمدة عن نقط تدريج المحور، وأساق طبطوط اعتمدها على رها عن النقط المحددة عن محصلة الدائرة.
- ٥- التوصل بين نقط تفاصي العمدة وهو الخطوط الراافقه المحددة على محصلة الدائرة.



(٢١-٢٦)

(٢)

٢٠

(٢)

- ١

٢١

(٢)

- ٢

٢٢

يدعو نعلم نقطه

(٢)

- ٣



٢
٣

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٩ / الدورة الشتوية


مدة الامتحان : ٢٠١٩/١/٩
الفرع : الصناعي
ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددتها (٣)، علماً بأن عدد الصفحات (٢).

(وثيقة محمية/محدود)

المبحث : الرسم الصناعي (ميكانيك الإنتاج) / الفصل الأول

(٨ علامات)

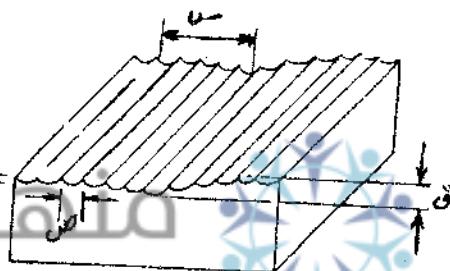أ) يمثل الشكل أدناه توضيحاً لتعريف الخشونة وبنية السطوح،
والمطلوب: اكتب ما تشير إليه الرموز (س، ص، ق، م).



دابي
متعة التعليم الهدف

(٧ علامات)

ب) ارسم بمقاييس رسم مناسب التمثيل العام لأوضاع اللحام الآتية:

- ١- الوضع الأرضي.
- ٢- الوضع الرأسي.

السؤال الثاني: (١٥ علامة)

(٥ علامات)

أ) عبر عن رموز إنجاز السطوح لكل مما يأتي:

١- سطح تشغيل خشن (وفق المعايير الألمانية).


٢- سطح يُنتج بعمليات التشغيل (وفق المعايير العالمية).

(١٠ علامات)

ب) يبين الشكل المجاور رمزاً لوصلة لحام، والمطلوب:

١- فسر هذا الرمز.

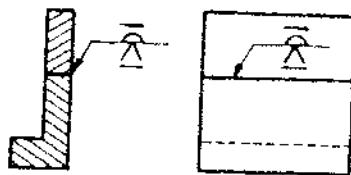٢- ارسم الوصلة بالشكل الحقيقي (التوضيحي).



الصفحة الثانية

السؤال الثالث: (٢٠ علامة)

(٤ علامات)


أ) وضع بالرسم وبمقاييس رسم مناسب طريقة تهشیر قطعتين متجاورتين.

(١٦ علامة)

ب) يمثل الشكل أدناه مسقطاً أمامياً ومسقطاً أفقياً لشوكة توصيل أبعادها بالملليمترات.

المطلوب: ارسم بمقاييس رسم (١:١) كلاً ممّا يأتي:

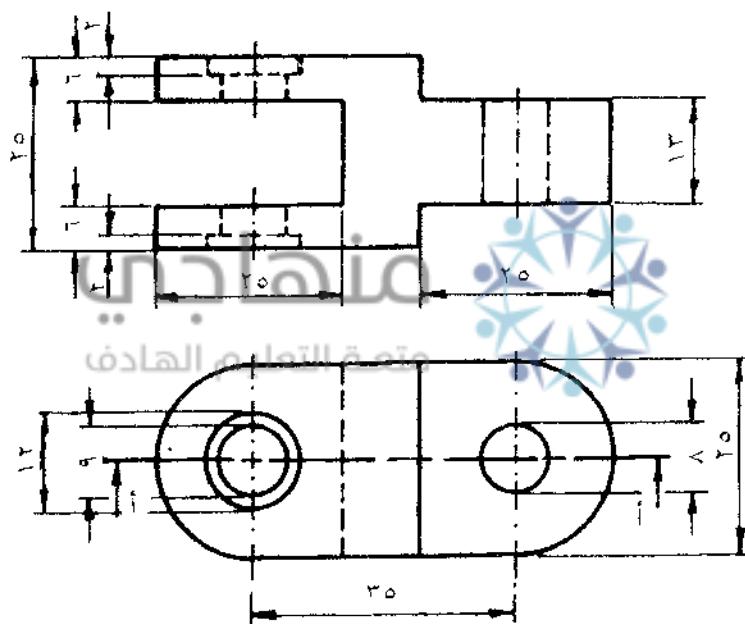- ١- القطاع الأمامي (أ - أ).
- ٢- المسقط الجانبي.
- ٣- ضع بعدين على التوالي على القطاع الأمامي.
- ٤- ضع بعدين على التوازي على المسقط الجانبي.



«انتهت الأسئلة»



الاجابة النموذجية

صفحة رقم (١)

مدة الامتحان: $\frac{٣}{٢}$ س
التاريخ: ٢٠١٩/١١٩

المبحث: المرسم الصناعي (ميكانيك ورئيسي) / الفصل الأول
الفرع: الصناعي

رقم الصفحة
في الكتاب

الاجابة النموذجية:

السؤال الأول (٥ علامات)

٤٩

١. عرض التوجيهية

(٤)

٢. عرض المنشورة

٣. ارتفاع التوجيهية


٤. ارتفاع المنشورة

$$٤ \times ٢ = ٨$$

كل نقطه علامات

٥٠

منهاج
متعة التعليم

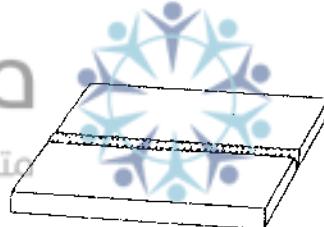


(٦)

١.

التمثيل العام للوضع الأرضي .

٥١

٢٠٢٢

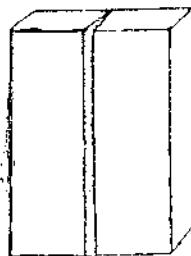

٢.

التمثيل العام للوضع الرأسي .


(مجموع ٧)

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الثاني (٥٠ علامة)

٤١

نحوه ٩,٥

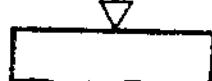


٤٢

(٢)

٤٣

نحوه ٩,٦

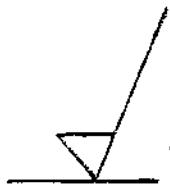

٤٤

(أ) مجموع ٥ علامة

٤٥



٤٦ - الوصيحة مع حرف الـ (ب)

٤٧ - امررت اسفل الكعب اذا سقطت على اكياس يارغب في

٤٨ - سطح وصلته الى (ج) منوبي

٤٩ - سطح (ج) والفضل ، الخلف منوبي .

(٦ علامة)

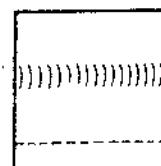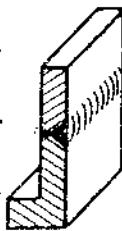

٤٠

(٤ علامة)

٤١ - (ج) اما (ج) فـ (ج) / (ج) (ج) اما (ج) فـ (ج)

(أ) مجموع ٤ علامة

صفحة رقم (٢)


رقم الصفحة
في الكتاب

اللهم إله العالمين

٧٧

(٦)

(عمران)

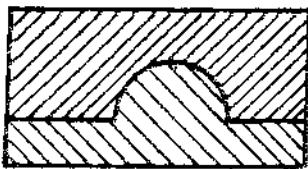

اللهم إله العالمين
فخذني في فتنك وسخنك وحربك
وكن صاحبَةً بِوَهْدِ الْمُهَاجِرِ

٥٠



القطع الرابع



قطعة الخامسة

اللهم إله العالمين
فخذني في فتنك وحربك

اللهم إله العالمين
أنت أرحم ربياني

٧٠

٧٠

(الجمع)

اللهم إله العالمين
فخذني في فتنك وحربك

اللهم إله العالمين

أنت أرحم ربياني

اللهم إله العالمين

عذر مني لك



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم
إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٩ / الدورة الشتوية

د س

(وثيقة محمية/محدود)

المبحث : الرسم الصناعي/الميكانيكا العامة وصب المعادن/المستوى الثالث

اليوم والتاريخ: الأربعاء ٢٠١٩/١/٩

الفرع : الصناعي


ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٣)، علمًا بأن عدد الصفحات (٣).

السؤال الأول: (٢٠ علامة)

(٨ علامات)

أ) يبين الشكل أدناه العناصر الرئيسية للطارات والسيور.

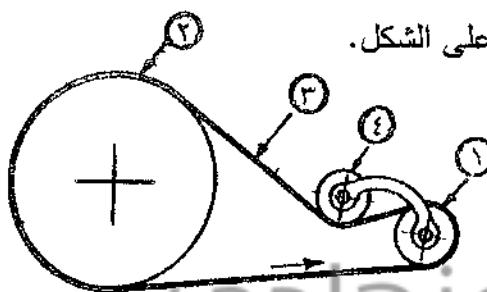المطلوب: اكتب مدلولات الأرقام من (١ - ٤) المبينة على الشكل.



(١٢ علامة)

ب) تبيّن الأشكال أدناه بعض الرموز التكميلية لوصلات اللحام.

متعة التعليم الهدف

المطلوب: تسمية هذه الرموز.



٦



٥



٤



٣



٢



١

السؤال الثاني: (٣٠ علامة)

(٦ علامات)

أ) بين مدلولات الأرقام والرموز الآتية والخاصة بالسيور المستنة:

6 T 2.8 x 280

ب) يتكون هذا السؤال من (٣) فقرات، لكل فقرة أربعة بدائل، واحد منها فقط صحيح. انقل إلى دفتر إجابتك رقم

(٦ علامات)

الفقرة ورمز الإجابة الصحيحة لها على الترتيب:

١) الانحرافات الهندسية الكبيرة هي انحرافات:

ب - عشوائية تتكرر بصورة غير منتظمة

أ - عشوائية تتكرر بصورة منتظمة

د - غير عشوائية تتكرر بصورة غير منتظمة

ج - غير عشوائية تتكرر بصورة منتظمة

الصفحة الثانية

(٢) السطح المقاس هو السطح الذي:

أ - يتولد نتيجة مقياس السطح الحقيقي

ب - يحدّ الجسم ويفصله عن الوسط المحيط

ج - له شكل هندسي محدّد في الرسومات ولا يحتوي على انحرافات عن الشكل النظري الحقيقي


د - يتولد نتيجة لقياس السطح الاسمي

(٣) يُطلق على مقطع كنوري من السطح المقاس موجة في اتجاه معين بالنسبة للسطح الاسمي:

أ - التموجية ب - الأثر ج - الجانبية الاسمية د - الجانبية المقاسة

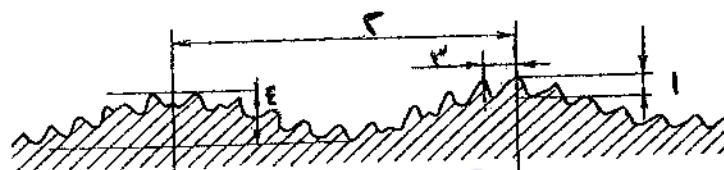(٤) علامات (ج) يبيّن الشكل أدناه توضيحاً بيانيًّا لتعريف الخشونة وبنية السطح.

المطلوب: اكتب مدلولات الأرقام من (١ - ٤) المبينة على الشكل.



د) انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة من العمود الأول، ورمز الإجابة المناسبة لكل منها من العمود الثاني:

(٥) علامات (ج)

العمود الثاني	العمود الأول
١	١) وصلة تناكية قائمة
٢	٢) وصلة لحام تناكبي بشطفة ($\frac{1}{2}$ V)
٣	٣) وصلة لحام تناكبي على شكل حرف U
٤	٤) وصلة لحام تناكبي على شكل حرف J
٥	٥) وصلة لحام مسماري
٦	

السؤال الثالث: (٣٠ علامة)

(٦) ارسم الرموز الاصطلاحية للتروس الآتية رسمًا مبسطًا:

١) ترس مستقيمة لمحاور متوازية. ٢) الجريدة المسننة والترس المقابل سهمي.

٣) الترس المخروطية. ٤) ترس ذات أسنان مائلة لمحاور متعمدة.

٥) الترس الدوبي والدودة.

يتبع الصفحة الثالثة / ... ،


الصفحة الثالثة

(٢٠) علامة

ب) يُبيّن الشكل أدناه مسقطاً أمامياً ومسقطاً جانبياً لحامل.

المطلوب: بمقاييس رسم (١ : ١) ارسم قطاعاً جانبياً عند (أ - أ).

ملاحظة: لا تضع الأبعاد على الرسم.

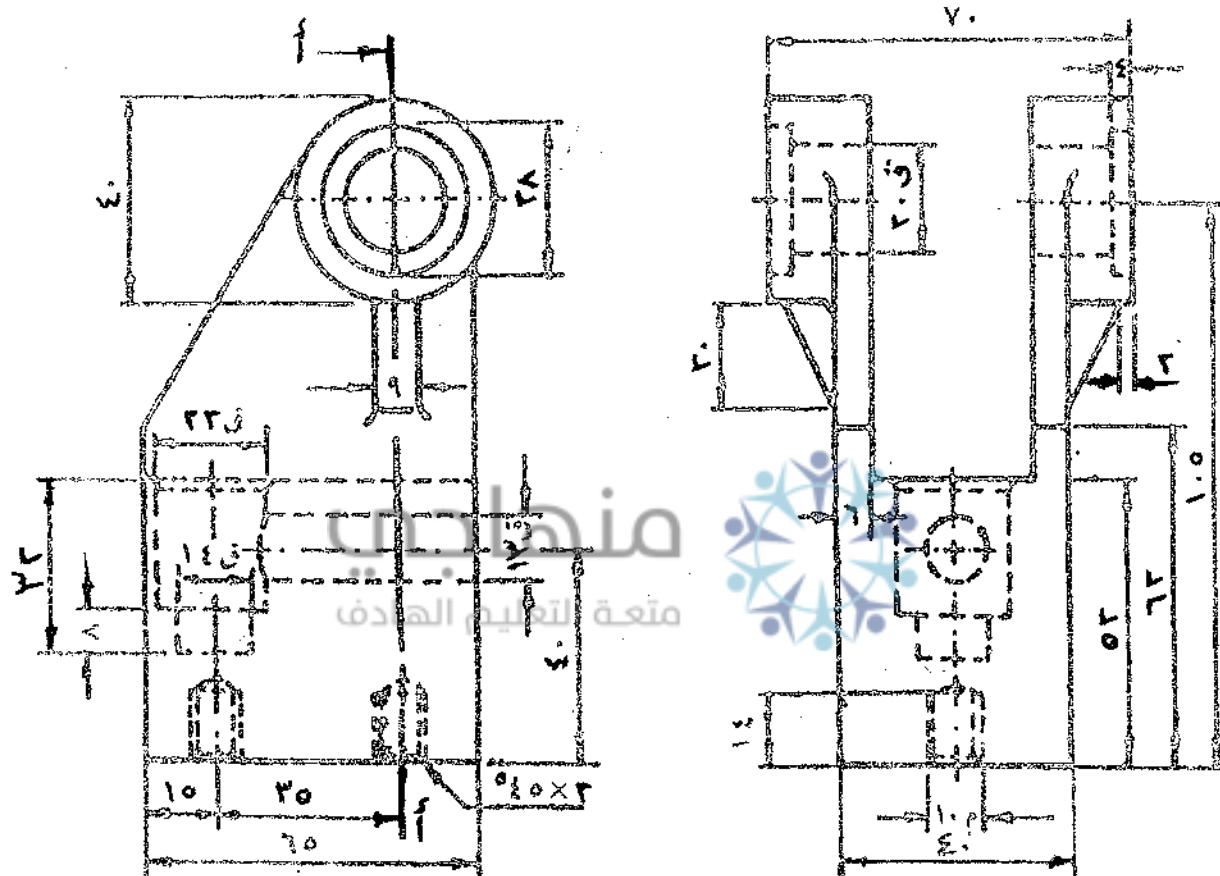



صفحة رقم (١) معاذر
 مدة الامتحان: ٣٠ دقيقة
 التاريخ: ٢٠١٩/١٤
 المبحث: ارسال الصناعي من ياس عاصم حبيب
 الفرع: الصناعي

رقم الصفحة
في الكتاب

الإجابة النموذجية:

٧٨ ٤٢٤ (اعلامات)
 اجراء لحوال بحول مرجع ٢٠٢٠ (اعلامات)

١. طارئة بكاره

٢. طارئة بتفاوه

٣. طير

٤. طارئة لسر

٦٩ ٦٢٤ (اعلامات)
 اجراء لحوال بحول مرجع ٢٠٢٠ (اعلامات)

١. وصله ٧ مسوبيه .

٢. وصله ٧ مزدوجه ومحببه

٣. وصله زاويه مسوبيه .

٤. وصله ٦ مضرره ومحببه .

٥. وصله ٦ محببة لاعص

٦. وصله متسارعه أو حفيفه

صفحة رقم (٢)

رقم الصفحة
في الكتاب

٨١

اجابة لسؤال ثالث مرجع مذكورة = (٦ اجزاء) (٤٢٠)

١. سهل، رقم ٦ : على عرض السير

٢. T_2 : يرمز لمجموع

٣. سهل على مخطوه اسمه 2.8

٤. سهل على مخطوه اسمه 480

٢٨

اجابة لسؤال، ثالث مرجع مذكورة = (٦ اجزاء) (٤٢٠)

١. س

٢. P

٣. S

٢٩

اجابة لسؤال، ثالث مرجع مذكورة = (٨ اجزاء) (٤٢٠)

١. ارتفاع بترعيات

٢. خطوة التوجه

٣. خطوة بترعيات

٤. ارتفاع التوجه

٣٠

اجابة لسؤال، ريل على قرعة مذكورة = (٧ اجزاء) (٤٢٠)

١. H

٢. P


٣. S

٤. G

٥. C


(٥٧٢) (أحد عشرات)

اجابة بـ (١٠٧٢) مربع

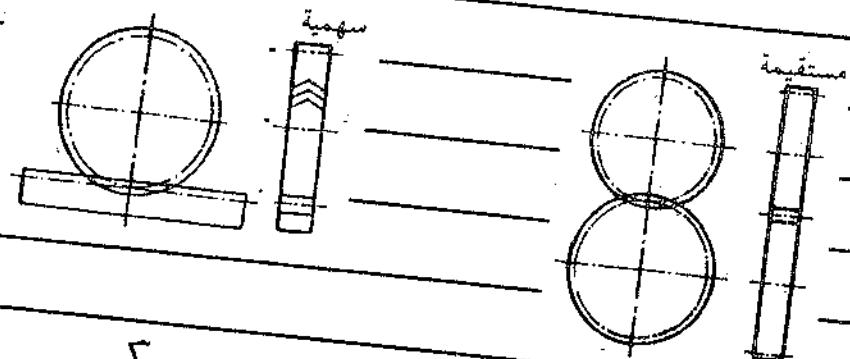


٣

١

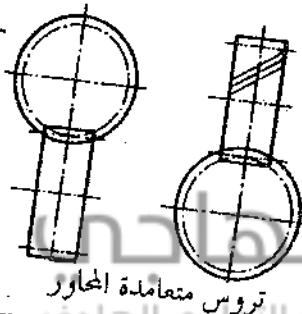

٤

٣

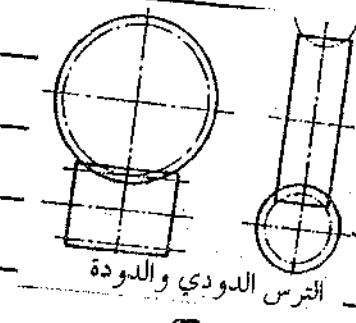

٥

متعة اللعب والكتاب


تروس متعاملة المعاو

الترس الدوادي والدوادة

صفحة رقم (٤)

رقم الصفحة
في الكتاب
٤١

اصناف سؤال شاش فرع مب - (٢ عروض)

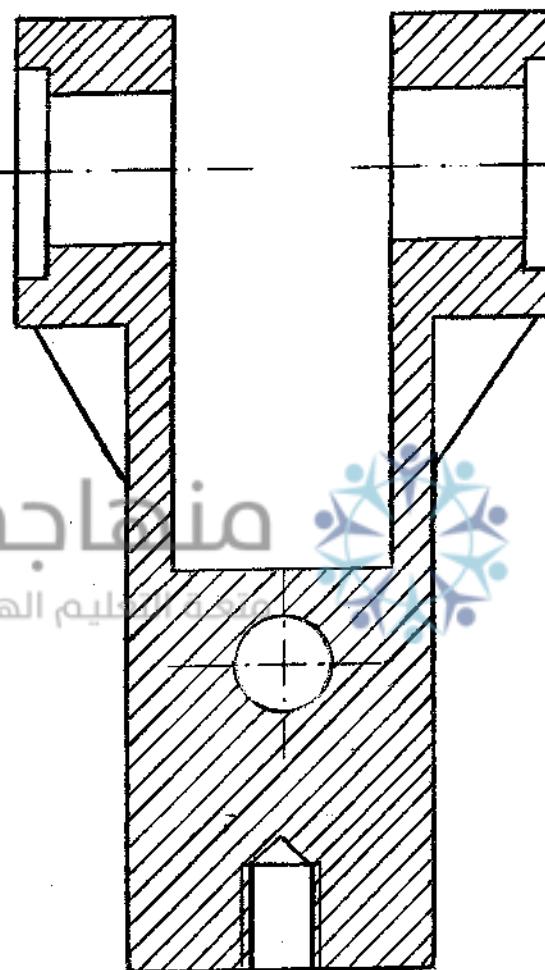

P-P مطالع جانبی



م
ص
م
و

٢

٣

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم
إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

امتحان شعادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٩ / الدورة الشتوية

(وثيقة ممحية/مهدود)


المبحث : الرسم الصناعي (تشكيل المعادن والصيانة الميكانيكية)/م مدة الامتحان : ٢٠٠
الفرع : الصناعي
اليوم والتاريخ: الأربعاء ٢٠١٩/١/٩

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددتها (٣)، علمًا بأن عدد الصفحات (٢).

السؤال الأول: (٢٠ علامة)

يبين الشكل المجاور أحد أنواع التوافقات (المزدوجات)،

والمطلوب:

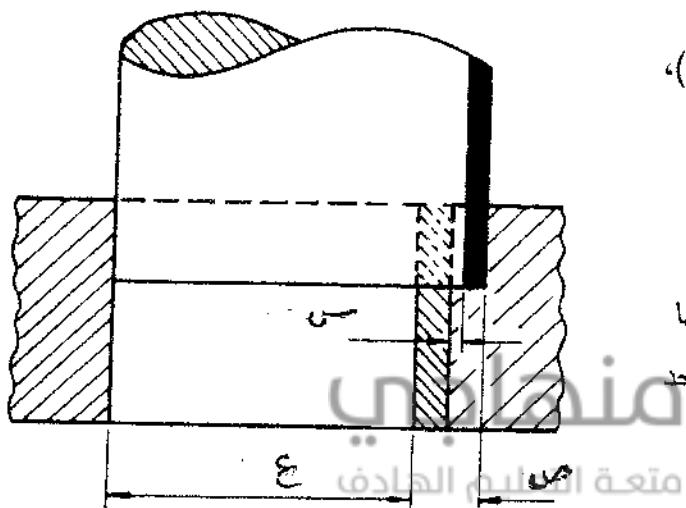

- ١ - ما نوع التوافق المبين في الشكل؟
- ٢ - ما المقصود بالرموز (س، ص، ع)؟
- ٣ - ارسم بمقاييس رسم مناسب مزدوجة يكون فيها
الحد الأعلى لمقاس العمود يقل دائمًا عن الحد
الأدنى لمقاس الثقب.

السؤال الثاني: (٣٠ علامة)


أ) عبر بالرمز الاصطلاحي الخاص بعلامات التشغيل الحديثة عن كل مما يأتي :

- ١ - سطح خشن مُنتج بالقطع أو دون قطع.
- ٢ - سطح مُنتج بالتجليخ ($Rz = 6$).

ب) تبين الأشكال أدناه أنواع مختلفة من التروس المعشقة، والمطلوب:

- ١ - سم كل نوع منها (١، ٢).

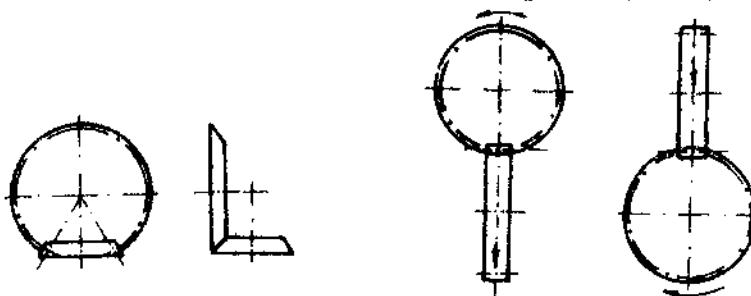- ٢ - عبر بالرسم الرمزي لكل نوع منها (١، ٢).



الصفحة الثانية

(١٠ علامات)

ج) ارسم بمقاييس رسم مناسب مقطع يوضح شكل كلاً من الآتي:


١ - سيرور مسطح.

٢ - خابور فمري.

السؤال الثالث: (٣٠ علامة)

(٥ علامات)

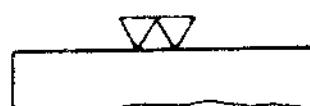أ) فسر الرموز الآتية الخاصة بعلامات التشغيل:



٢



١

(٢٥ علامة)


ب) يبين الشكل أدناه المقطع الأمامي والمقطع الأفقي لقطعة ميكانيكية أبعادها بالملليمترات،

والمطلوب: ارسم بمقاييس رسم (١:١) كلاً مما يأتي:

١ - القطاع الأمامي (أ - أ).

٢ - المقطع الجانبي.

٣ - ضع بعدين على كل من المقطع والقطاع.

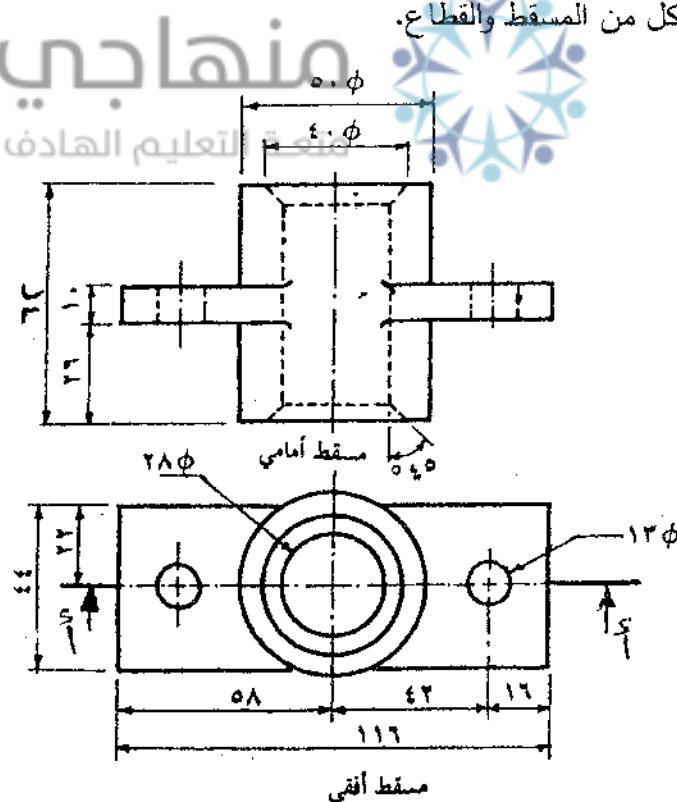

﴿انتهت الأسئلة﴾



الإجابة النموذجية

صفحة رقم (١)

مدة الامتحان : $\frac{٣}{٦}$
التاريخ : ٢٠١٩/١٧٩

المبحث : المركب الصناعي (تشكيل المعابر والصياغة) بـ نيلية ٢٣/١
الفرع : الصناعي

رقم الصفحة
في الكتاب

الإجابة النموذجية :

(٢ علامات)

٤٣

١. قواطع تفكيك (مزدوجة حوش) (٤ علامات)

١٢) ص ادنى قيمة متاح
- ص أعلى قيمة متاح
ع البعد بين كبار

(٢٠١٥ - ٢٧٤)

كل نقطة ٤ علامات

منهاجي
معتقدكم الهدف



١٢

(٤ علامات)

المجموع ٤
١٢

٤

الإجابة ٣.

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الثاني (٤٠)

٦٧

$$\sqrt{Rz6}$$

✓

(P)

٥

١

$$(0.6 \times 50 = 30 \times 10)$$

كل من ٣٥ مللي

٦٨

- ترسير متساوية إلى متساوية



(1)

(2)

- ترسير مترادفة

$$(30 \times 50 = 60 \times 25)$$

كل من ٣٥ مللي

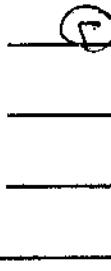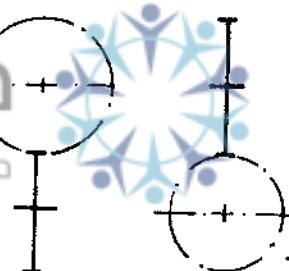

٤

١

$$(0.6 \times 50 = 30 \times 10)$$

كل من ٣٥ مللي

٦٩



(1)

(2)

٧٤



(1)

$$(0.6 \times 50 = 30 \times 10) \text{ كل من ٣٥ مللي}$$

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الثالث (٢ علامة)

٢٢

١. سطح غير مستقر بالقطع دعك من أن يتغير

بالبرادة أو البرودة، لفترة أو ببرودة أو ببرودة

٢. سطح مسوّط أو ثابت ينفصل ببرودة أو ببرودة

أو برودة، وترى على إثار التغير

$$(T_{\text{final}} = T_0 + \alpha \cdot \Delta t)$$

كل نقطة ٤٥ درجة

٢٣


السؤال الرابع

(٢)

(٤)

مِهَاجِبِي



متعة التعليم الهدف

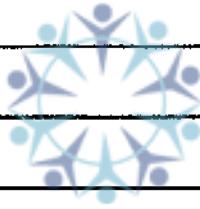

تابع لـ مـؤـلـفـه

($\hat{e}_{\mu \nu \zeta \delta}$)

1

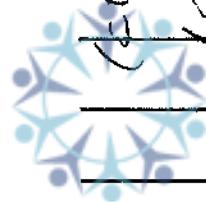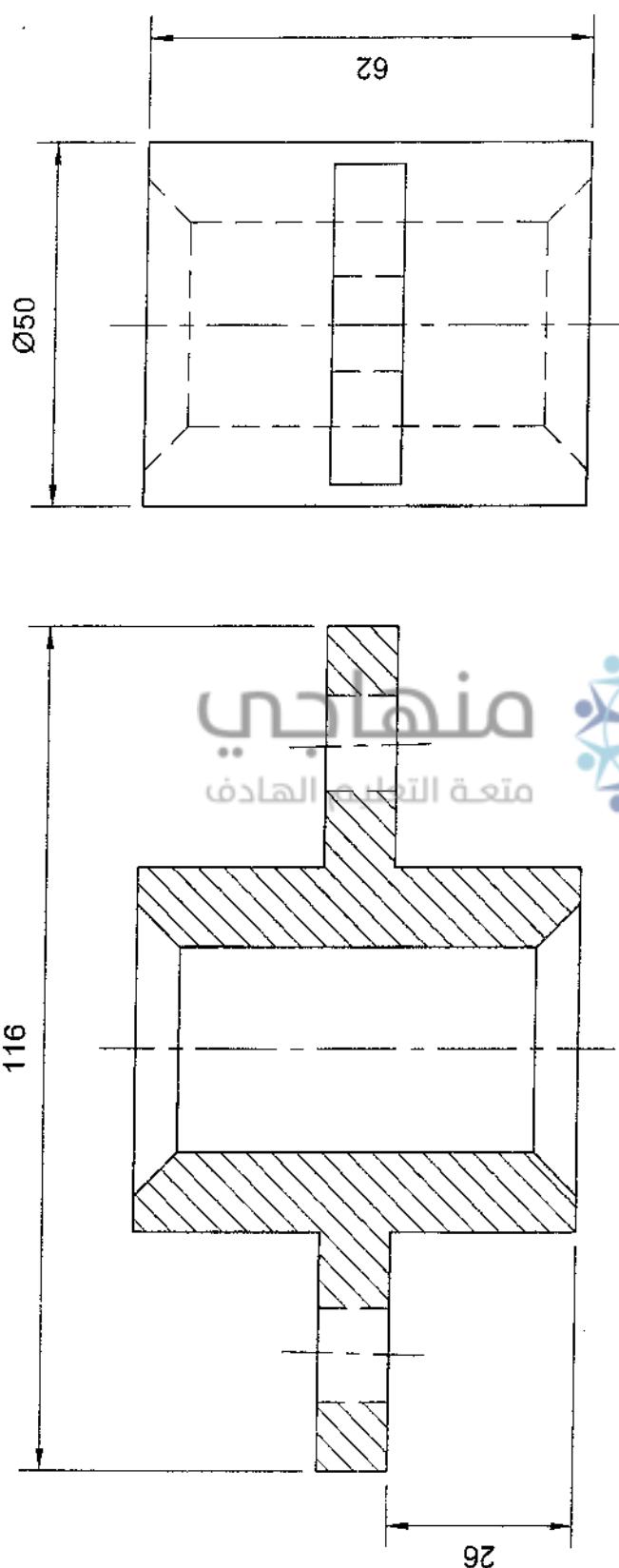

(c) لطفاً (لطفاً) لطفاً لطفاً لطفاً

(d) لطفاً (لطفاً) لطفاً لطفاً لطفاً

(e) لطفاً (لطفاً) لطفاً لطفاً لطفاً

(f) لطفاً (لطفاً) لطفاً لطفاً لطفاً

(g) لطفاً (لطفاً) لطفاً لطفاً لطفاً

(h) لطفاً (لطفاً) لطفاً لطفاً لطفاً

(i) لطفاً (لطفاً) لطفاً لطفاً لطفاً

(j) لطفاً (لطفاً) لطفاً لطفاً لطفاً

(k) لطفاً (لطفاً) لطفاً لطفاً لطفاً

(l) لطفاً (لطفاً) لطفاً لطفاً لطفاً

(m) لطفاً (لطفاً) لطفاً لطفاً لطفاً

(n) لطفاً (لطفاً) لطفاً لطفاً لطفاً

(o) لطفاً (لطفاً) لطفاً لطفاً لطفاً

(p) لطفاً (لطفاً) لطفاً لطفاً لطفاً

(q) لطفاً (لطفاً) لطفاً لطفاً لطفاً

(r) لطفاً (لطفاً) لطفاً لطفاً لطفاً

(s) لطفاً (لطفاً) لطفاً لطفاً لطفاً

(t) لطفاً (لطفاً) لطفاً لطفاً لطفاً

(u) لطفاً (لطفاً) لطفاً لطفاً لطفاً

(v) لطفاً (لطفاً) لطفاً لطفاً لطفاً

(w) لطفاً (لطفاً) لطفاً لطفاً لطفاً

(x) لطفاً (لطفاً) لطفاً لطفاً لطفاً

(y) لطفاً (لطفاً) لطفاً لطفاً لطفاً

(z) لطفاً (لطفاً) لطفاً لطفاً لطفاً



٣
٢
١

امتحان شعادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٩ / الدورة الشتوية

وثيقة محمية/محدودة
المبحث : الرسم الصناعي (صيانة الأجهزة الكهروميكانيكية) / م ٣
مدة الامتحان : ٢:٠٠
الفرع : الصناعي
اليوم والتاريخ: الأربعاء ٢٠١٩/١/٩

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها و عددها (٣) ، علمًا بأن عدد الصفحات (٣) .

السؤال الأول: (٢٠ علامة)

(١٢ علامة)

- ٣ - الضاغطة
٦ - المشغلات الميكانيكية

- ٢ - جهاز الفصل
٥ - مبين درجة الحرارة

- ١ - صمام تنفس
٤ - أنبوب فنشوري


(٨ علامات)

ب) يمثل الشكل أدناه نظام تحكم بمستوى سائل، أجب عما يأتي:



١ - ما نوع هذا المخطط؟

٢ - سُم الأجزاء من (١-٦)

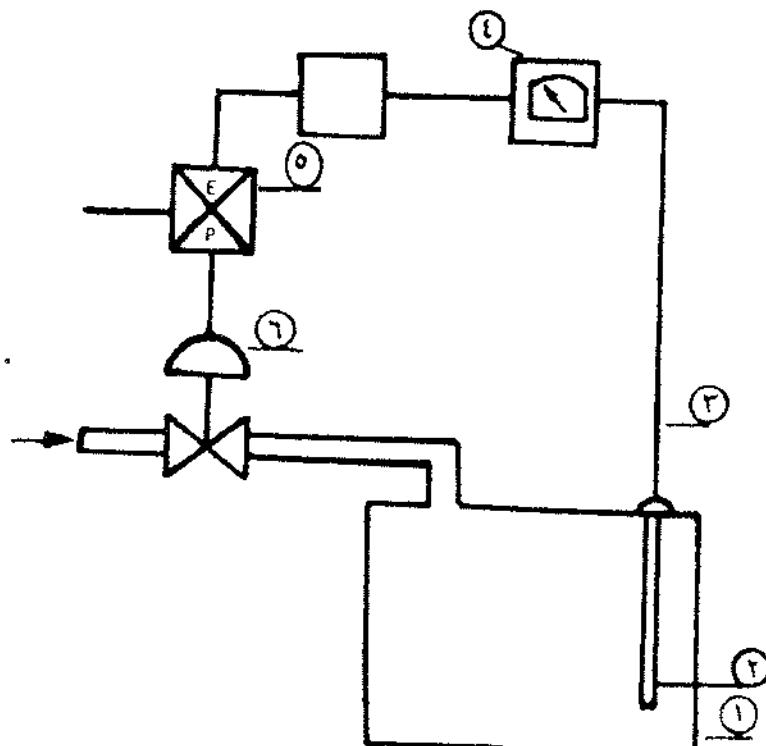


السؤال الثاني: (٣٠ علامة)


(٩ علامات)




(١)

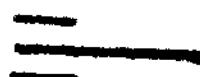


(٢)

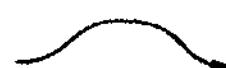

(٣)

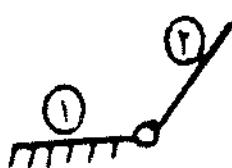

(٤)

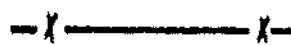

(٥)



(٦)

(٦ علامات)


ب) ارسم آلية مفصلية رباعية الأجزاء ثنائية التأرجح.

ج) يمثل الشكل أدناه مخطط ثانوي الخط لجزء من شبكة أنابيب مربوطة بطريقة اللحام التناكيبي والشفاف.

(١٥ علامة)

المطلوب:

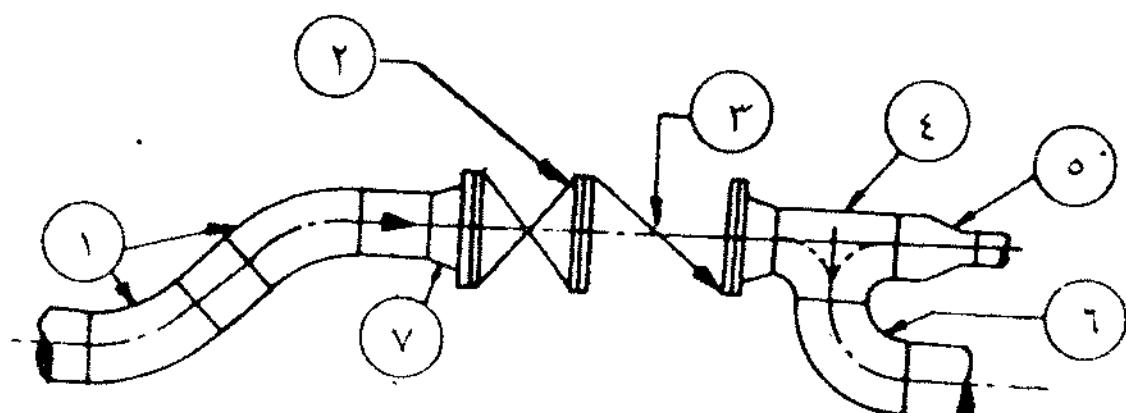- ١- سم الأجزاء من (١-٧).
- ٢- ارسم المخطط الأحادي الخط المكافى له.




السؤال الثالث: (٣٠ علامة)

(١٥ علامة)

أ) يبين الشكل أدناه مخططًا لنظام التحكم الآلي في مستوى الماء في خزان، والمطلوب:

١- ما نوع هذا المخطط؟

٢- ارسم المخطط الصنديقي المكافئ له.

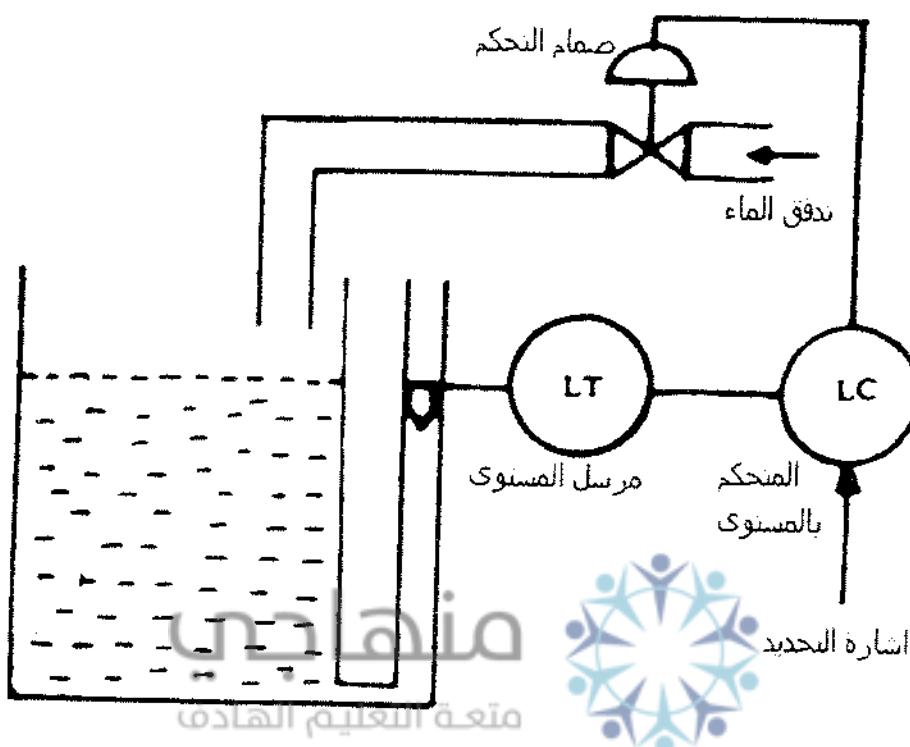

(٦ علامات)

ب) ارسم الرمز أحادي الخط للصمامات الآتية عند ربطها بطريقة التسنين:

١- ذو المغلق الكروي.

٢- الزاوي.

٣- السدادي.

(٩ علامات)

ج) اذكر مع الشرح استعمالات الرسومات المفضلة.

انتهت الأسئلة



الاجابة النموذجية

صفحة رقم (١)

المبحث : الرسم الصناعي (هياكل الاجهزه الميكانيكية) ممٌ مدة الامتحان : ٣٠ س
التاريخ : ٢٠١٩/١١٩

الفرع : الصناعي

رقم الصفحة
في الكتاب

الاجابة النموذجية :

(٩٨، ٩٩)

السؤال الأول

(٩٦، ٩٧)

٢) ارسم رسم كيداً عن العناصر التالية


٣٩، ٣٧

٤، ٣٨




الضاغطة

جهاز الفصل

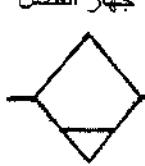

صمام التنفس

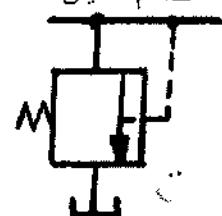

انبوب فيشور



المشغلات الميكانيكية

مبين درجة الحرارة



(٨ علامات)

٤٣٤

١) صمام طلاق تفريغ

٢) حزاز

٣) محس سح

٤) كابل

٥) جهاز قياس مستوى السائل

٦) عاكس

٧) مصباح ضوئي

رقم الصفحة
في الكتاب

(٣ علامات)




السؤال الثاني

٤٩

(٩ علامات)

(٢)




٥٤.٥٥

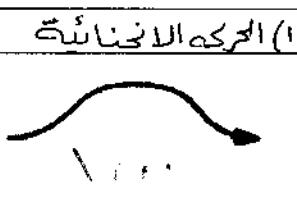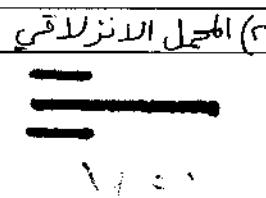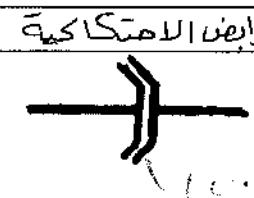

أ) زوج نقل الحركة زوج دوراني

ب) اطهور


ج) حركة قرصية وتابعه مدرباً

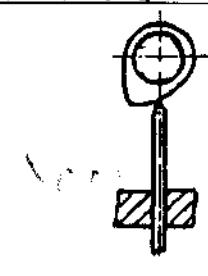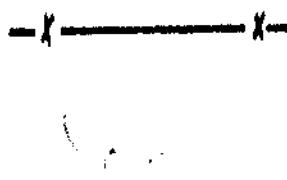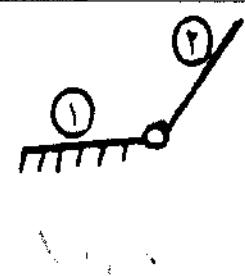

(٦ علامات)

(١)

٥٥

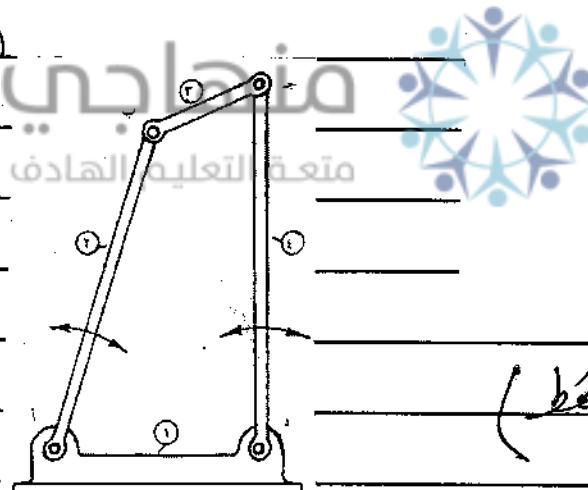

(المطلوب لرسم خط)

٥٨

(١٥ علامات)

١ (٤) وصله عتلته

ج) $\angle 1 = 10^\circ$

ب) نظامه مركبة

ج) مهام بسيطة

د) سطح ذات عنوان ملحوظ

ج) 90°

د) مهام غير مرجع

٥٩




رقم الصفحة
في الكتاب

(٣٤٦)

(٥٤٦)

١٨

-٢

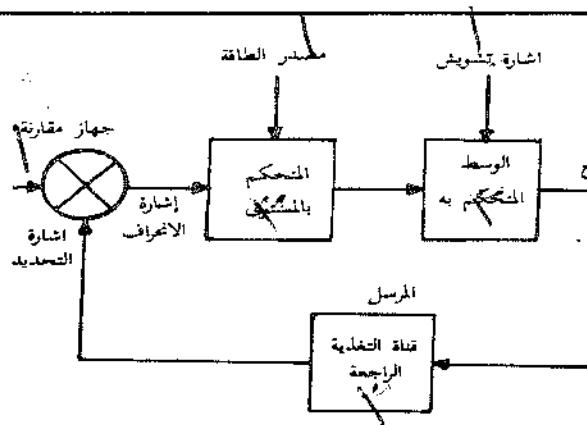

١٩. بيان الماء

٢٠) ١- الخطط التصميمية .

(٤٦٦)

٢٦



٢١) زو الملاقي الكروي

الزاوي



السادادي

٢٠

٢٢) - دراسة أجزاء الآلة المختلفة وحركتها بطيئه
العلاقة الموجهية بين هذه الكائنات .

٢٣) - اعداد كسوفات الوظائف الكونته للآلة ، والآلة تتفاوت مع المكونات الموجودة
فيها اول الرسومات المقلمه في اعداد برابع الصيانه الوقائيه للآلات و تحديد عوليم
استهلاك قطعها المستهلك

٢٤) - اعداد أعمال الصيانه المختلفه ، وذلك بما في هذه الرسومات فنادقها ذات
نهايات الاستهلاك و فيها في ترتيب تسليم عمليات الماء و اعاده التركيب
أجزاء الآلة



الإجابة النموذجية

صفحة رقم (١)

المبحث : الرسم الصناعي (هيكلة الأجهزة الالكتروميكانيكية) مدة الامتحان : ٣ ساعات
التاريخ : ٢٠١٩/١١/١٩ الفرع : الصناعي

رقم الصفحة
في الكتاب

الإجابة النموذجية :


(٥٦٥٥)

(٤٦١٤)


٢) ارسم رسم كيداً من العناصر التالية

٣٩,٣٦


٤,٣٨

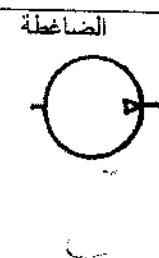

الصاغطة

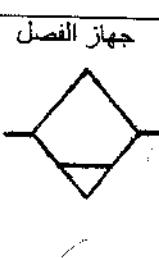

جهاز الفصل

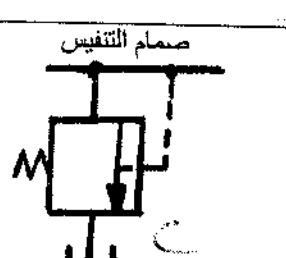

صمام التفريغ



المشغلات الميكانيكية



مبيّن درجة الحرارة



أنبوب فينيلوري

(٤٦١٤)

٤٣

١- مخطط ترتيب

١) حزام

٢) محس سعه

٣) كابل

٤) جهاز قياس مستوى السائل

٥) عاكس

٦) صبغة حواتي

رقم الصفحة
في الكتاب

(٣ علاوه)


السؤال الثاني

٥٤٦

(٧ علاوه)

(٢)


٥٤٦

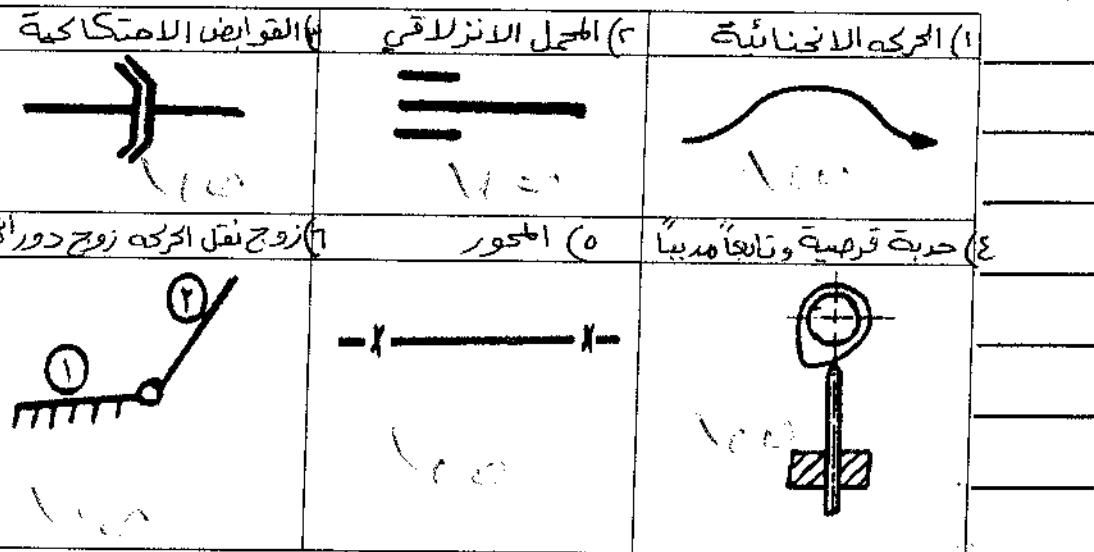

(٨ علاوه)

١٦

٥٥

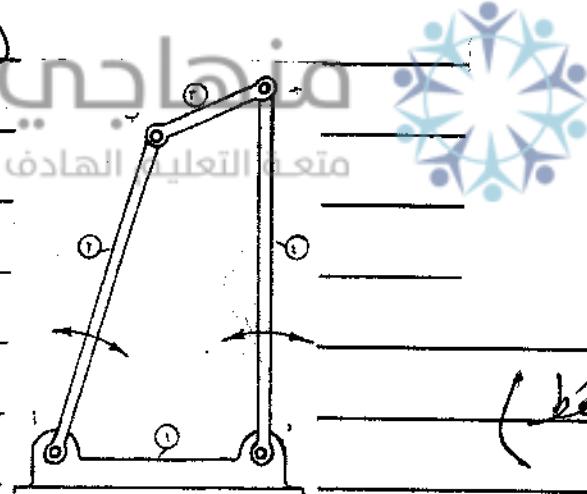

(المطلوب رسم خط)

٥٨

(١٦ علاوه)

١) (٤) وصله عتلته

٢) - ١) أكوابع ص٤٠

٣) نفاثه فكريه


٤) هم به ابني

٥) سند ذلت عنوان ملخص

٦) (٧) كوع ٩٠

٧) صمام عند عرقوب

٥٩

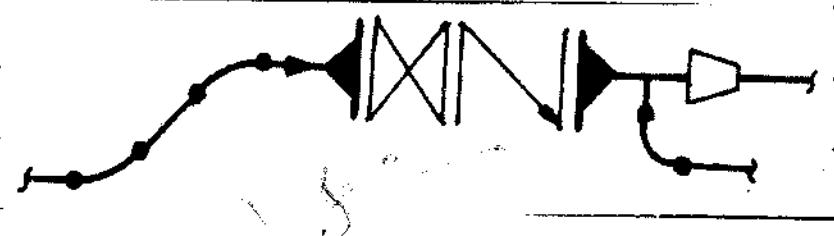

رقم الصفحة
في الكتاب

(٣٤٦)


الـ ١٧

(٣٤٦)

١) - المخطط التصويري

١٨

-٢

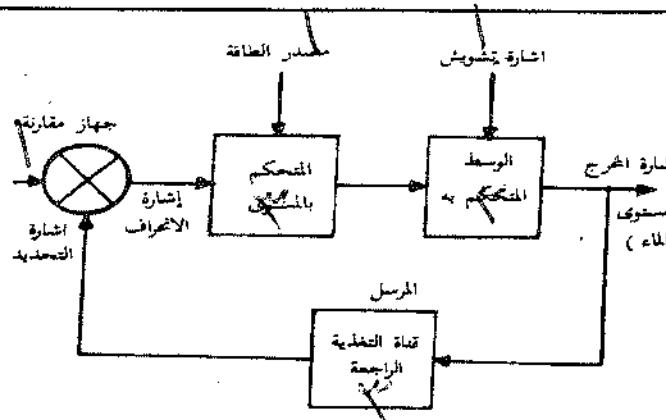

(٦٤٦)

بـ) - المغلق الكروي

٦



مناهج
متعة التعليم الهدف

الزاوي




السدادي


٧) - دراسة أجزاء الآلة المختلفة وعوئدها وكيفيتها وطبيعتها
العلاقة المترافقية بين هذه المكونات .

٨) - اعداد كشوفات المقطع المكونة للآلة، ودراسة تفاوتها مع الملعوانات المطلوبة
في هذه الرسميات المقلمة في اعداد برابع الصيانة الوقائية للآلات وتجربة حول عدم
استقرار قطعها المسترشدة

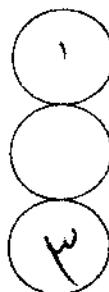٩) - اعداد أجزاء الصيانة المختلفة، وذلك في ترتيب تسليمهات الفائد واعداده التركيب
لبعض الآلات استناداً فيها في ترتيب تسليمهات الفائد واعداده التركيب
المكونات الآلة



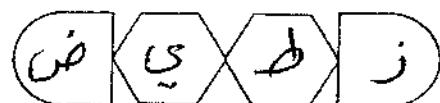المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم
إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة




امتحان شعادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٩ / الدورة الشتوية

مدة الامتحان : $\frac{٢}{٤}$ دس (وثيقة محمية/محدودة)
اليوم والتاريخ: الأربعاء ٢٠١٩/١/٩
الفرع: الصناعي

ملحوظة: أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددتها (٣)، علمًا بأن عدد الصفحات (٤).

السؤال الأول : (٢٠ علامة)

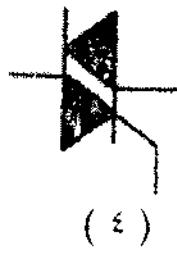أ) اكتب مسمى كل من العناصر الإلكترونية والكهربائية والوحدات الأساسية الآتية:



(٤)




(٣)



(٢)



(١)

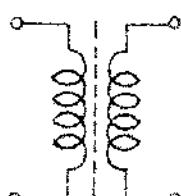

(٨)


متعة التعليم الهدف



(٧)



(٦)

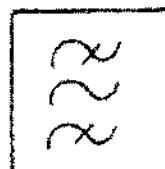

(٥)

ب) ارسم (رسمًا فنيًّا) رموز العناصر الإلكترونية والكهربائية والوحدات الأساسية الآتية:

١) محول ثلاثي الأطوار

٢) نطااط (F.F)

٣) ثائي شوتكي

٤) مقاومة قدرة تبديدها (٢ واط)

ج) انكر تطبيقًا عمليًّا واحدًا لكل من العناصر الإلكترونية والكهربائية الأساسية:

١) الثنائي شبه الموصل (الديود) .

٢) الترانزستور (PNP) و (NPN) .



٣) المقومات المحكومة.

٤) البوابات المنطقية نوع (الذاكريات) .


يتبع الصفحة الثانية ...

السؤال الثاني : (٣٠ علامة)

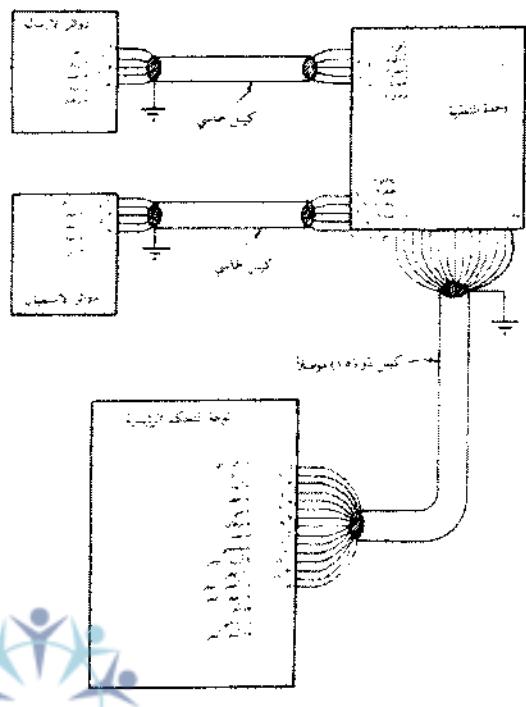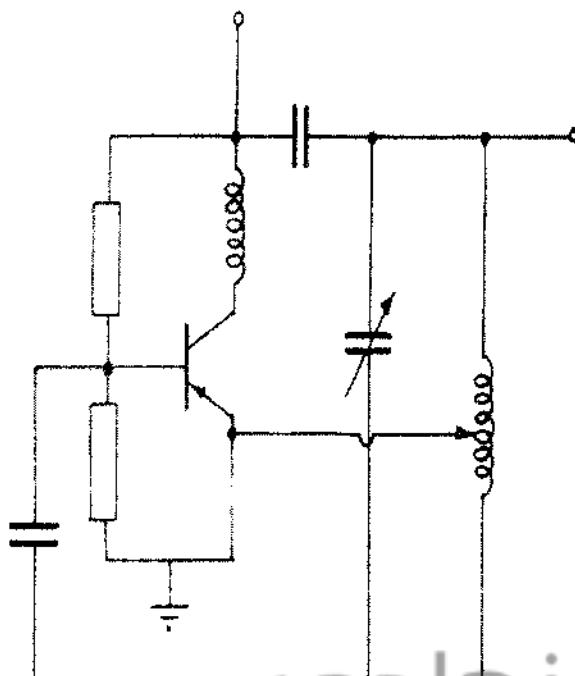- أ) تُمثّل النظم الكهربائية والإلكترونية باستخدام عدد من الأنواع المختلفة للمخططات والرسوم التوضيحية، والمطلوب: ميّز بين أنواع المخططات المختلفة للنظم الآتية:
- (٦ علامات)



(١)

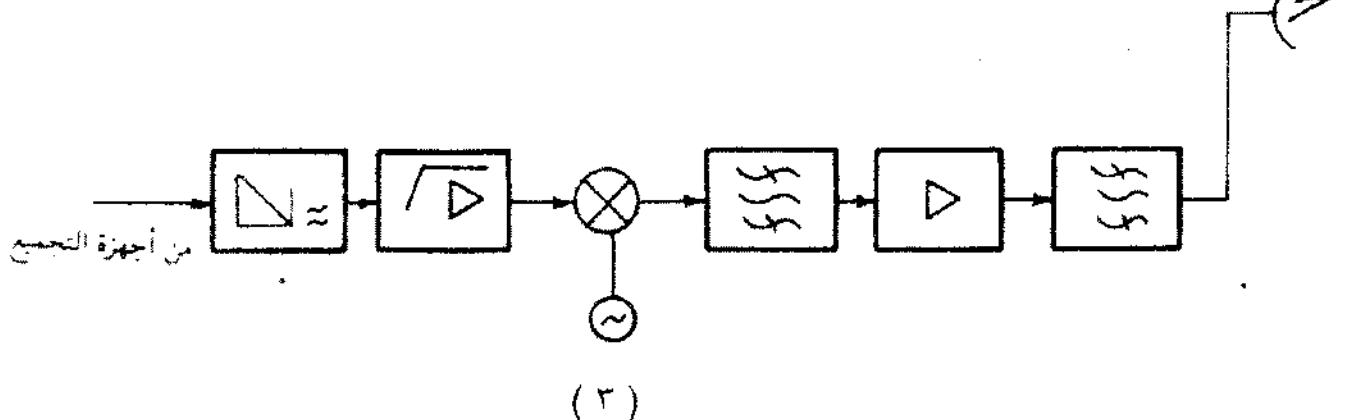


يتبع الصفحة الثالثة ...

الصفحة الثالثة

(١٥ علامة)

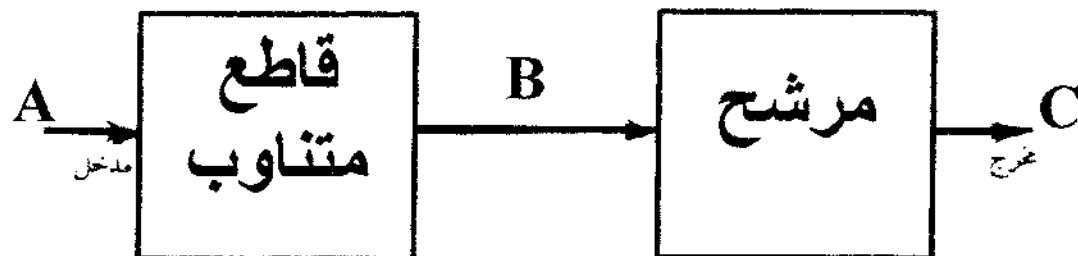ب) يُبيّن الشكل أدناه مخططًا لنظام إلكتروني ما، وله أجب عَما يأتي :



١) ما نوع هذا المخطط؟


٢) ما اسم مصدر التغذية الذي يُمثله هذا المخطط؟

٣) ما وظيفة كل من (القاطع) و (المرشح)؟

٤) ارسم المخطط بمقاييس رسم مناسب، مبيّنا عليه أشكال الموجات عند (C ، B ، A).

ج) ارسم (رسمًا فنيًّا) الشكل المُبيَّن أدناه وأكمل التوافقات المُبيَّنة بالأرقام (١ ، ٢ ، ٣ ، ٤) للحصول على مخطط لمصدر تغذية بالتيار المباشر باستخدام مقوم نصف موجة ومثبت فولطية (زنر) ودارة تعليم (π).

(٩ علامات)

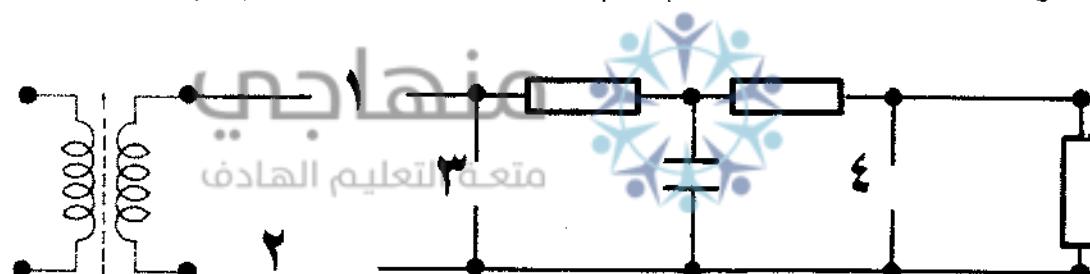


السؤال الثالث : (٣٠ علامة)

أ) يُبيّن الشكل المجاور، منحنى خواص

ثانية شبه موصل، والمطلوب : (١٠ علامات)

١) سمّ مناطق العمل (A) ، (B) .

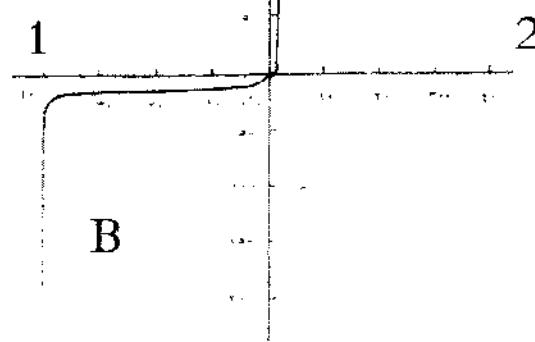

٢) اكتب ما تُمثله الأرقام (١ ، ٢ ، ٣ ، ٤) .

٣) ارسم المنحنى بمقاييس رسم مناسب.

يُتبع الصفحة الرابعة ...

3

الصفحة الرابعة

ب) ارسم الرموز المختلفة للمصهارات، وما أهميتها؟

ج) ارسم الرموز الفنية لأجهزة التحكم والحماية الكهربائية الآتية:

١) مفتاح يدوی مفصلي SPDT.

٢) مفتاح يدوی زر انضغاطي مغلق عادة.

٣) مفتاح آلي للتحكم بدرجة الحرارة.

٤) قاطع الدائرة الآلي بسبب التسرب الأرضي.

٥) ملف مرحل مقاومته ٧٠٠ أوم.

د) لمنحنيات الاستجابة التردديّة أجب عما يأتي:

١) ما الفكرة التي تعطيها مثل هذه المنحنيات؟

٢) ارسم بمقاييس رسم مناسب منحنى استجابة تردديّة لمكبر ذو نطاق ترددي عريض واكتب أسماء كل من المحورين الأفقي والعمودي.




 مدة الامتحان: ٣ ساعتين
 التاريخ: ٢٠١٩/١١/٩

 المبحث: بسم الصناعي / الإلكترونيات / مصادر الطاقة
 الفرع: الصناعي

رقم الصفحة في الكتاب	محتوى	الاجابة النموذجية:
٢٣		السؤال الأول (٢٠ علامة)
١٥	١ - هوائي دايسول مفتوح ٢ - تشاري معوض	(٩)
٢٤	٣ - بوابة لا NOT	
١٤	٤ - مفهوم حكم موجه ترانزistor	
٩٥	٥ - مراجح تمرير نطاقة	
٢٧	٦ - راسم استارة	
١٦	٧ - ترانزistor تأثير المجال	
٢٢	٨ - محولات قلب من الفرايز	

ب) يجب ان يكون الرسم يأخذوا الرسم او رسم يحويه دعائمه
 عددها كل بنتي (٢) ورغم عددها على الرسم ، فالرسم
 على دعائمه الرسم

٢٢	عدد مفاتيح		- ١
٢٤	عدد مفاتيح		- ٢
١٥	عدد مفاتيح		- ٣
١٢			- ٤

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الأول / ٨

(٢) علامات لكل بند

١٥

- تقويم السيارات المنشاوب لتحويله إلى سار مسامس

١٦

- قوليواتهم تكبر / يقليات مقاييس بديل (أوجهها مجمع)

١٧

- الحكم في سرعات التلال الكهربائية

٢٤

٤ - تحزين البيانات الثنائية

رقم الصفحة
من الكتاب

السؤال الثاني : (٣٠ عالم)

- ٢٧ - خطط التوصيات الداخلية والخارجية علام
- ٣٩ - تمهيل أو تفصيلي
- ٤٣ - صورى أو خط المربع

٤٥ - حدودي علام متاح

٤٦ - مصدر تجذبها نحو السا، الماء، لليا، متائب (٣٠ عالم)


٤٧ - العاطي / يعمل على تحفيز التيار الماء علام متاخ

٤٨ - الوجه متوجه جهة


* المراجح / يقوم بدور نوافل الدين الرابع

لتحولها لوضعية جسم

- ٤

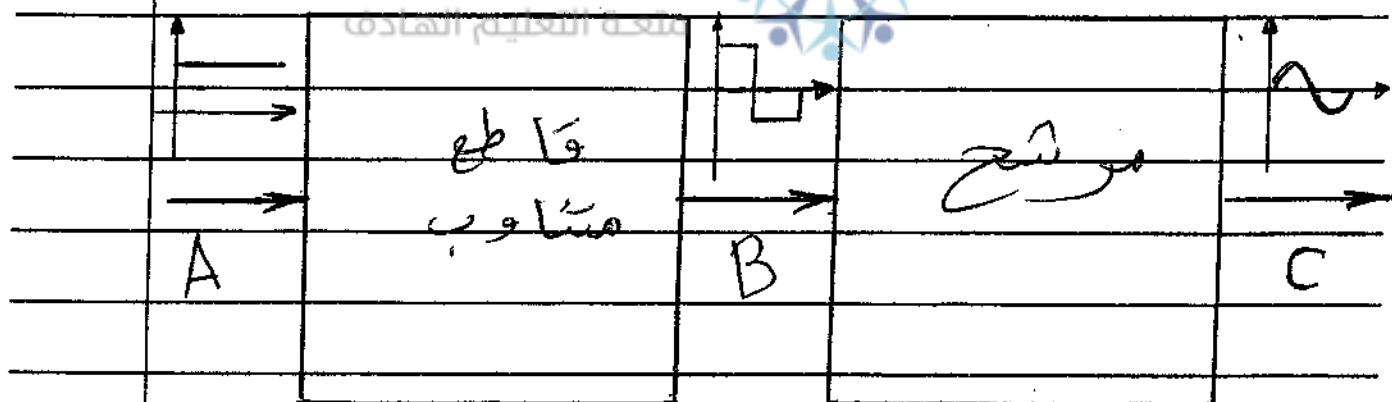

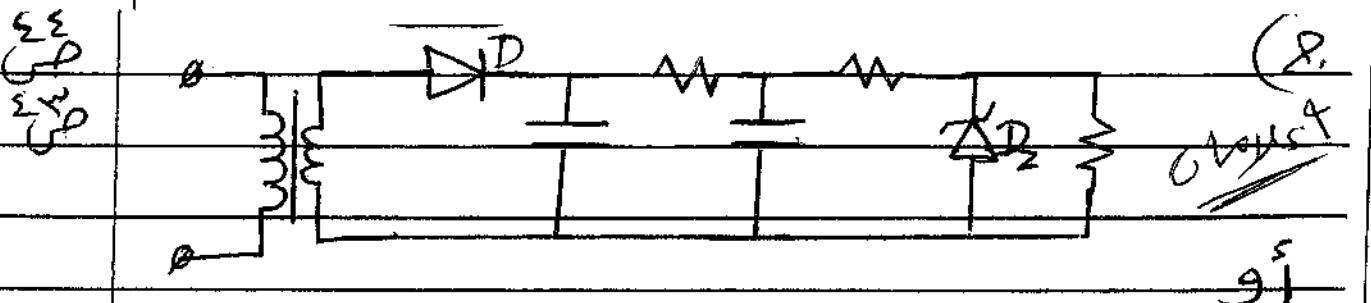الربيع وفقه (٣٠ عالم) / ربيع العوارق (٣٠ عالم)



له اقطاب يكى قصبة النانى D ويعكس معه
ايجاز Dz غالباً يتم ايجاز

رقم الصفحة
من الكتاب

السؤال العاشر: (٤ علامات)

٥٩ - ١ - A : منطقة الارتخاز الامامي . عدسان

٢ - B : منطقة الارتخاز العكسي . عدسان

٣ - ١ - قواطع الاربعاء (قطعة) / ١ عدسان

٤ - قواطع الصغر (قطعة) / ١ عدسان

٥ - نيار الصغر (ستركوزير) / ١ عدسان

٦ - نيار الصغر (مه أمير) / ١ عدسان

٧ - رسم كما هو او يحير او يصخرا


يحققه بغير صلح

٨ علامات

نورة التعليم المعاصر

٩ - * اهمية المصهرات وفضيلتها ، ومحاذة
الدائرة الكهربائية من فرط الدائرة ،
وعدد درجات قدرة الحرارة .

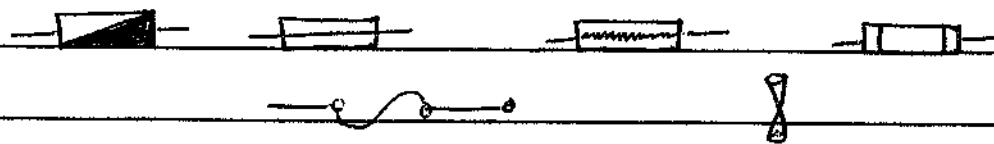* ١٠) رسم المطالبي اي الريمة / وزن سقا
فيما ذكر (٤ علامات)



رقم الصفحة
من الكتاب

كاجع السؤال السادس


٧٧ علامة \rightarrow --- --- --- --- --- (٨)

٧٨ علامة NC ٥٦ \rightarrow

٧٩ علامة T ٣


٧٩ علامة FLCB -٤

٧٣ علامة \rightarrow ٧٨ -٥

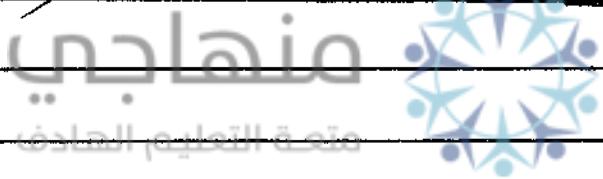

١- يوضح العلاقة بين معامل التكبير (الاكس) وتردد الالذارة اما اخراجها فتحده بخطه فتحمه عن قيم المرادفات التي اعطى لها اما اخراج صورة فتحده بالتردد الذي يتحدد منه معامل التكبير بالتفصيل

٢- علامة \rightarrow ٧

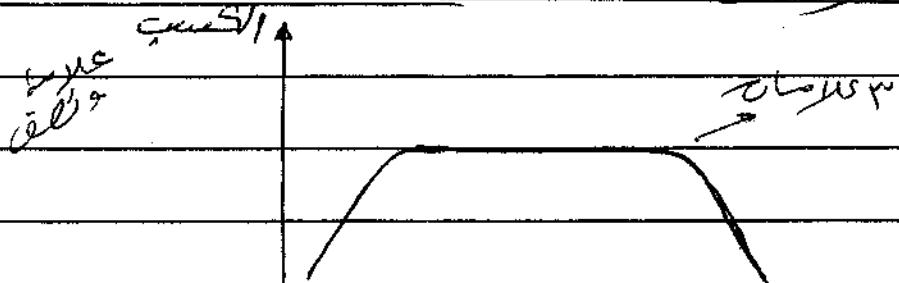

الردد

الكتساب