



أسئلة الدرس

١ ما المقصود بالمفتاح الكهربائي؟

٢ ما نوع المفتاح الكهربائي الممكن استعماله في إنارة كلّ ممّا يأتي:

أ - ثريّا مكونة من مجموعتين من المصابيح، وكلّ مجموعة مُنفصلة الإنارة عن الأخرى.


ب - مجموعة من المصابيح دفعه واحدة.

٣ علّ كلّ ممّا يأتي:


أ - يُنصح بارتداء حذاء معزول، أو الوقوف على سلم خشبي عند التعامل مع الكهرباء.

ب - فك برغي التثبيت لنقاط التوصيل في المفتاح بشكل جزئي.

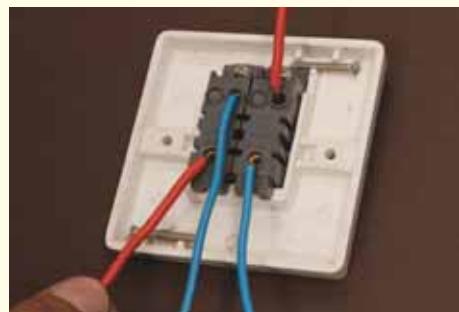
٤ تأمل الصور أدناه، مبيّنا الخطأ والصواب، في كلّ ممّا يأتي:




(ب)

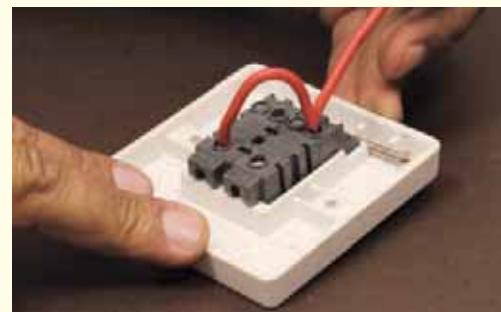

(أ)

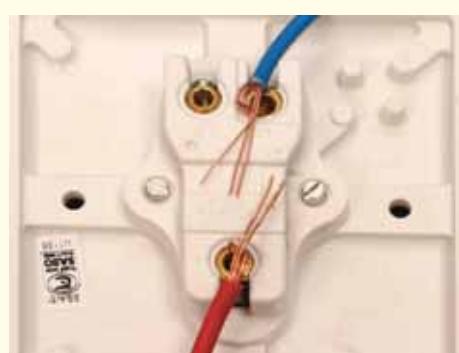

(د)

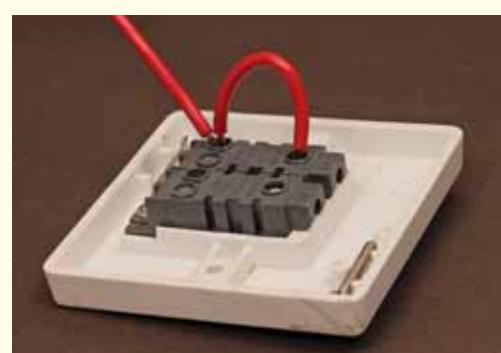

(ج)