

٢



٣



٧

+

و

٦

ادارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣

(وثيقة محمية/محدود)

مدة الامتحان: ٠٠ د : س

اليوم والتاريخ: السبت ٢٠٢٣/٧/٨ م

رقم الجلوس:

المبحث : الرسم الصناعي / الكهرباء

الفرع: الصناعي (خطة ٢٠١٩ فما بعد)

اسم الطالب:

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٤)، علمًا أن عدد الصفحات (٤).


سؤال الأول: (٥ علامة)

أ) يبين الشكل أدناه عناصر المخطط التفصيلي لدارة كهربائية يستخدم فيها جهازا قياس القدرة وعامل القدرة ثلاثي الطور

(٣٠ علامة)

لقياس قدرة حمل ثلاثي الطور:

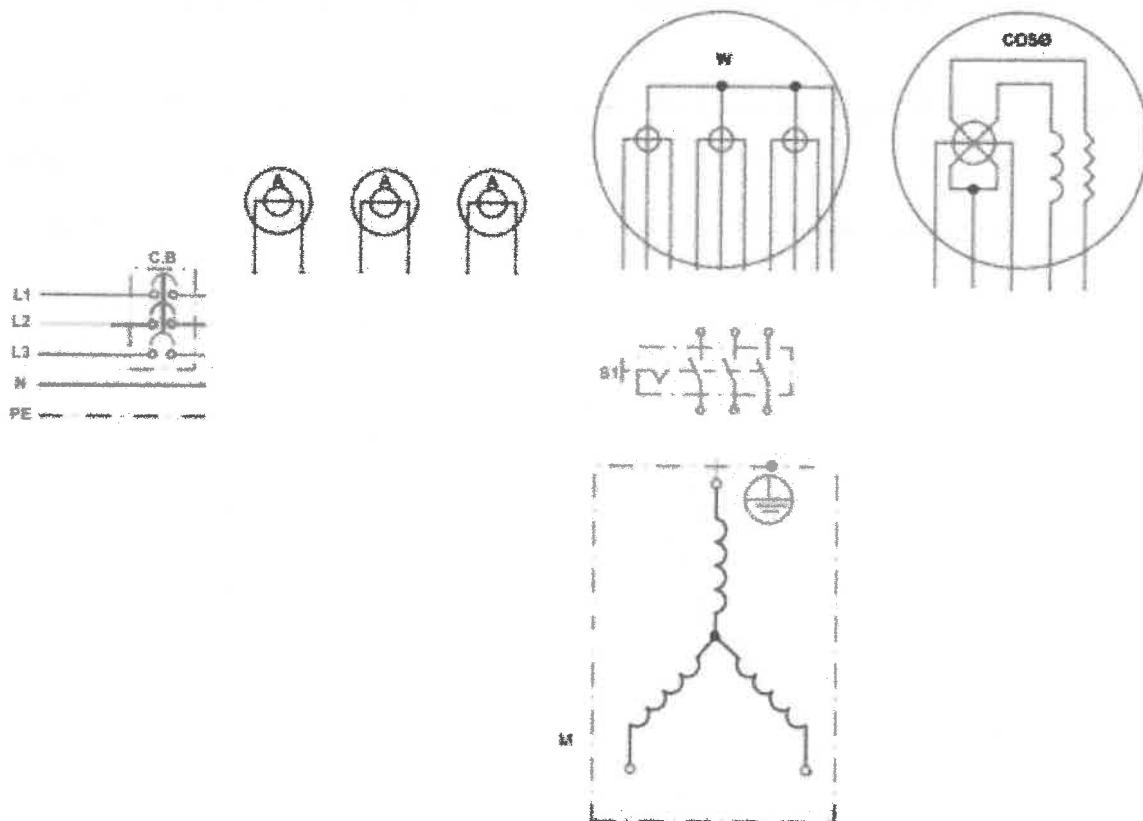صل عناصر هذا المخطط بعد نقله إلى دفتر إجابتك.



(٢٠ علامة)

ب) ارسم الرسم الرمزي لكل مما يأتي:

- ٢ - مولد تيار مباشر
- ٤ - محرك أحادي الطور

١ - ملف

٣ - مفتاح مفرد


يتبع الصفحة الثانية ،،،

الصفحة الثانية

سؤال الثاني: (٥٠ علامة)

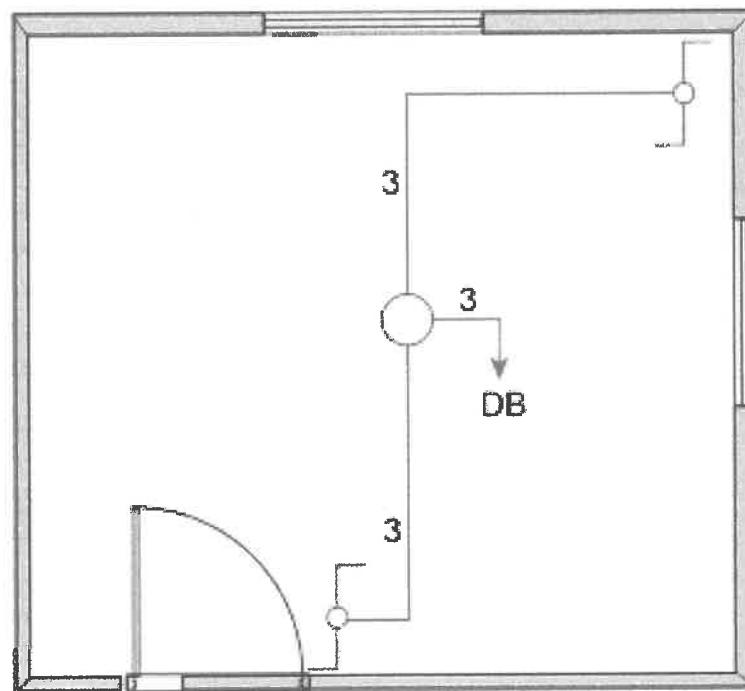(٣٠) علامة


أ) يبين الشكل أدناه المخطط الرمزي لتمديد إنارة غرفة نوم من مكانين والمطلوب: ارسم المخطط التفصيلي بمقاييس رسم مناسب.



ب) يبين الشكل أدناه ملفات المجموعة الأولى من ملفات التشغيل لملفات العضو الساكن لمحرك أحادي الطور يحوي (12) مجري، وقطبين، علمًا بأن نوع اللف متداخل، وهو ذو طبقة واحدة.

والمطلوب: ارسم رسماً دائرياً ملفات المجموعة الأولى والمجموعة الثانية لملفات التشغيل بمقاييس رسم مناسب.

(٢٠) علامة

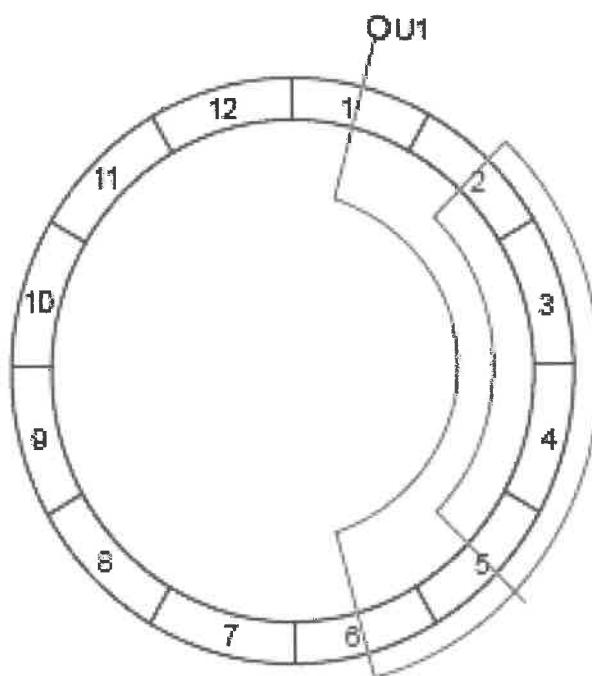

يتبع الصفحة الثالثة ،،،

الصفحة الثالثة

سؤال الثالث: (٥٠ علامة)


السؤال

أ) يبين الشكل أدناه عناصر المخطط التفصيلي لدارة تقويم موجه ثلاثة الطور باستخدام ستة ثنائيات بمحول

(٣٠ علامة)

ثلاثي الطور موصول على شكل (نجمة - نجمة)

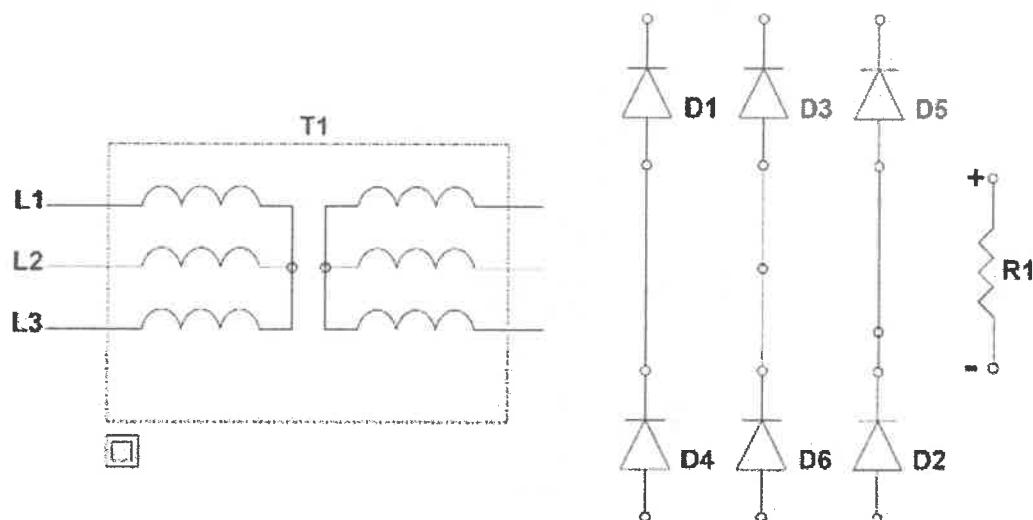
والمطلوب: صل عناصر المخطط التفصيلي وصلاً صحيحاً بعد نقله إلى دفتر إجابتك.



ب) يبين الشكل أدناه المخطط التفصيلي لدارة محرك تيار مباشر ذي تحريض (إثارة) على التوالي، وملف تبديل

(دوران يميني) والمطلوب : ارسم مخطط مسار التيار بالاستعانة بالمخطط التفصيلي لهذه الدارة بمقاييس رسم مناسب.

(٢٠ علامة)

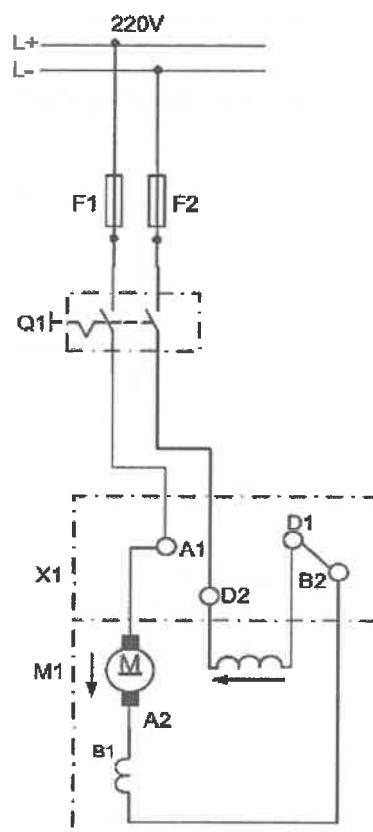


يتبع الصفحة الرابعة ،،،

أ) يبين الشكل أدناه مخطط دارة التحكم بمحرك ثلاثي الطور من مكان واحد (S1) وإيقافه من مكان واحد (S2) باستعمال

المفتاح التلامسي.

(٢٥ علامة)

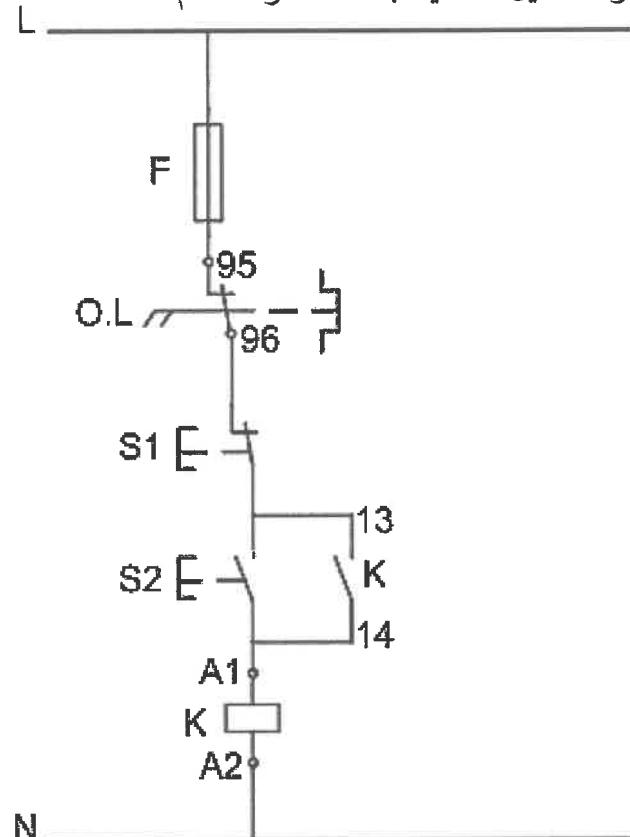
والمطلوب: ارسم مخطط دارة التشغيل مستعيناً بمخطط دارة التحكم.



ب) يبين الشكل أدناه مخطط مسار التيار (دائرة التحكم) لإضاءة مصباح من مكانين

(٢٥ علامة)

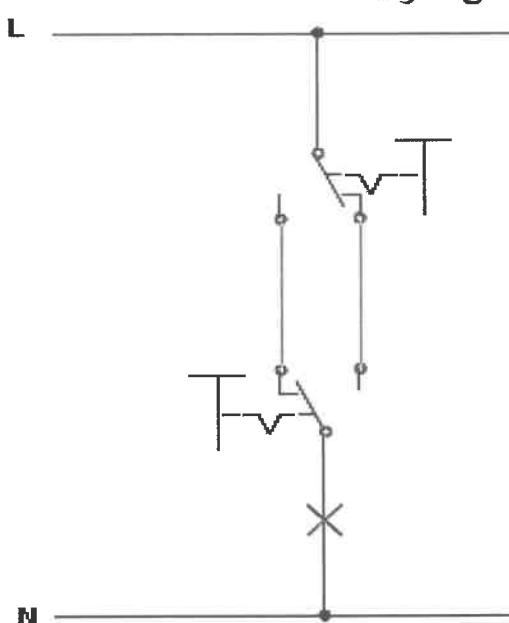والمطلوب: ارسم المخطط السلمي المكافئ للدارة.



«انتهت الأسئلة»



٣



٣



g

K

a

d

ادارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣

(وثيقة محمية/محدود)

مدة الامتحان: ٠٠ د ٢ س

اليوم والتاريخ: السبت ٢٠٢٣/٧/٨

رقم الجلوس:

المبحث : الرسم الصناعي / كهرباء المركبات

الفرع: الصناعي


اسم الطالب:

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٤) ، علمًا أنّ عدد الصفحات (٤).

سؤال الأول: ٥٠ علامة


أ) يُبيّن الشكل أدناه مخطط مسار التيار لدارة إثارة مصابيح رجوع المركبة إلى الخلف باستعمال الثنائي الباعث للضوء

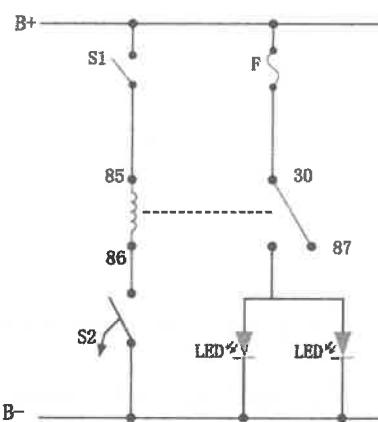(LED). والمطلوب: ارسم المخطط التفصيلي لهذه الدارة رسماً صحيحاً. (٣٠ علامة)




ب) يُبيّن الشكل أدناه المخطط التفصيلي لنظام التوليد والشحن باستخدام مولد تيار متداوب ذي تغذية منفصلة.

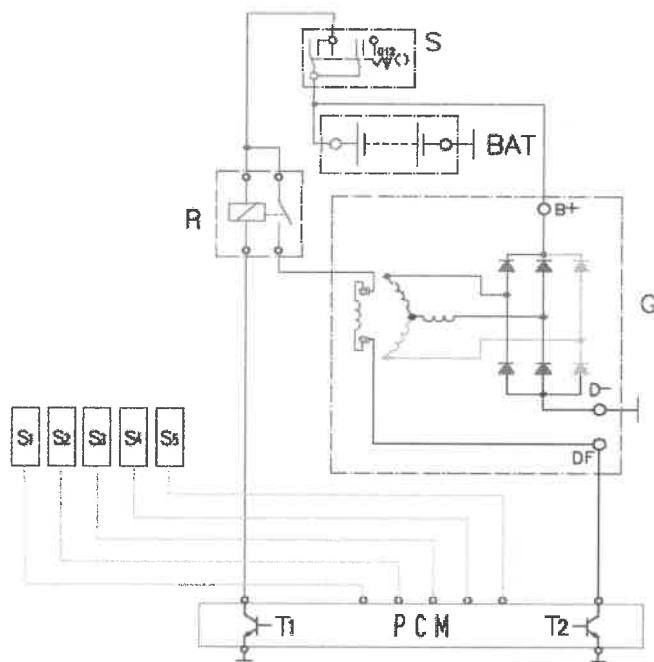المطلوب: سمّ الأجزاء والعناصر الكهربائية الآتية : (BAT , S , PCM , R , G) (٢٠ علامة)




السؤال الثاني: (٥٠ علامة)

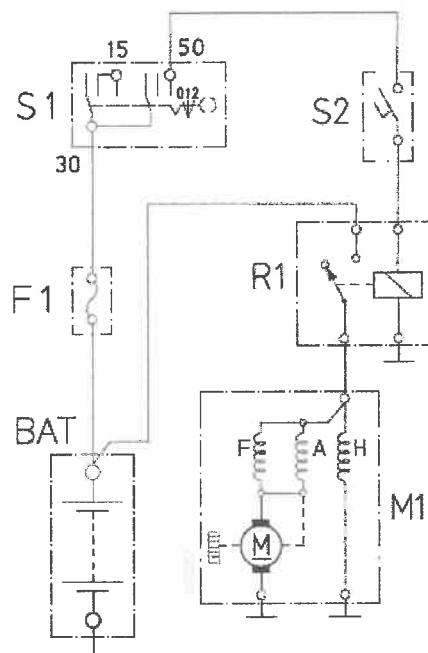- أ) يُبيّن الشكل أدناه المخطط التفصيلي للدارة الكهربائية لنظام بدء الحركة باستخدام محرك ذي عضو الإنناج المتنزلق، وفتح آمن الوضع المحايد للمركبات ذات صندوق السرعات اليدوية. (٢٥ علامة)
- المطلوب: ارسم مخطط مسار التيار للدارة.



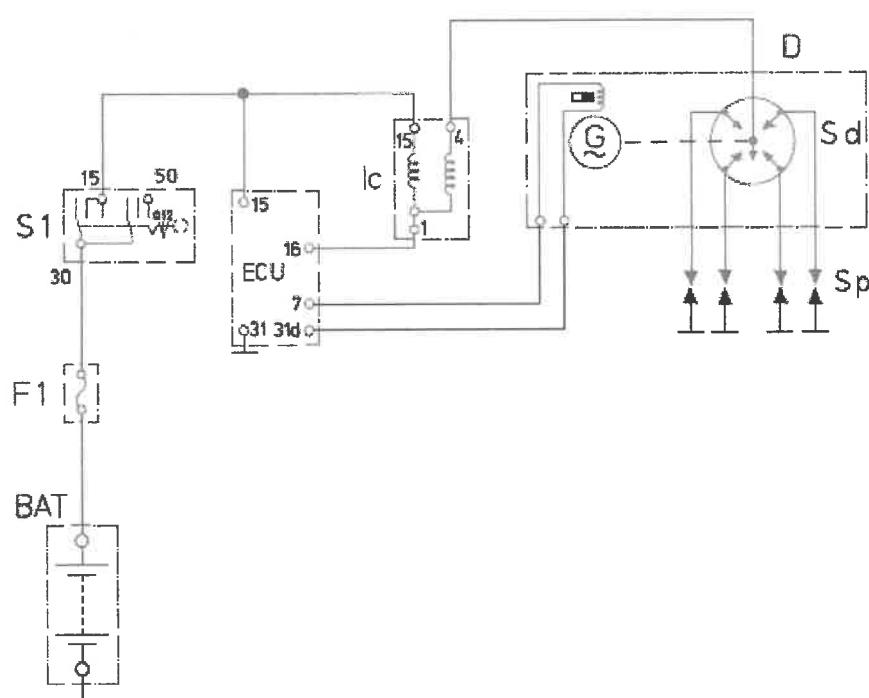- ب) يُبيّن الشكل أدناه المخطط التفصيلي لنظام إشعال إلكتروني ذي مولد النبضة الحثي لمotor احتراق داخلي ذي أربع أسطوانات. والمطلوب: سُمِّي الأجزاء والعناصر الكهربائية الآتية (Sp ، Sd ، IC ، ECU ، S1 ، F1) (٢٥ علامة)



يتبع الصفحة الثالثة ،،،


الصفحة الثالثة

سؤال الثالث: (٥٠ علامة)

(٢٠ علامة)

أ) يُبيّن الشكل أدناه مخطط مسار التيار لدارة مبين سرعة المركبة الإلكترونية.

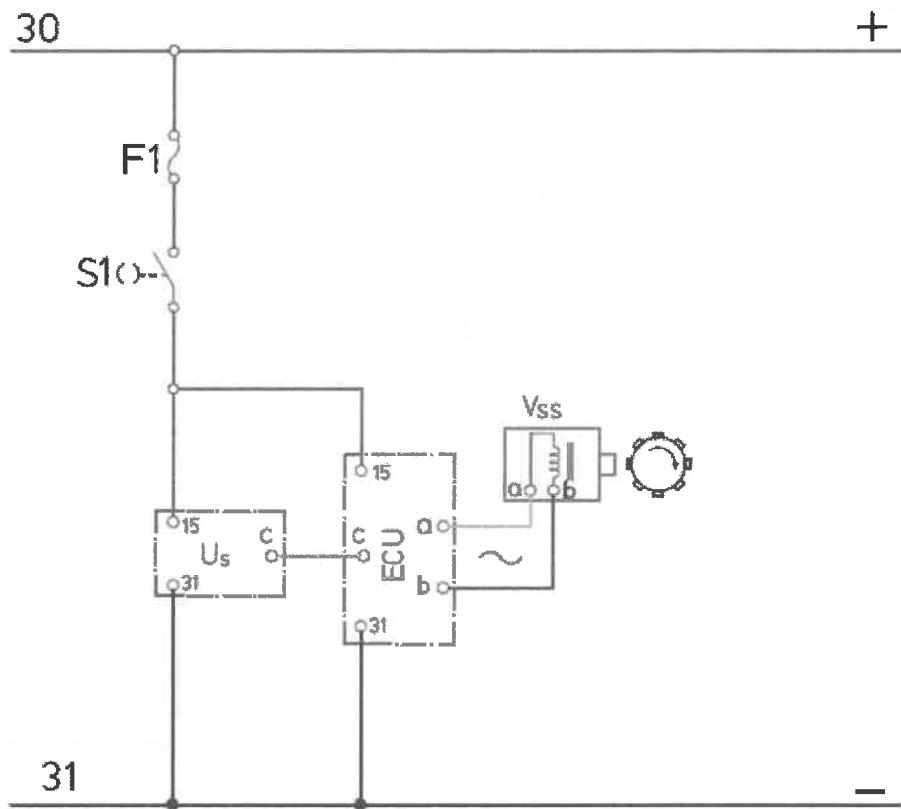المطلوب: سمِّ العناصر والأجزاء الكهربائية الآتية (VSS, ECU, US, F1, S1).



ب) يُبيّن الشكل أدناه عناصر المخطط الصندوقي للدارة الكهربائية لنظام منع انفصال العجلات في أثناء الفرملة ومنع انفلات العجلات في أثناء التعجيل (ABS-TCS). (٣٠ علامة)

المطلوب: ارسم المخطط الصندوقي لهذه الدارة رسمًا صحيحاً مستعيناً بهذه العناصر مبيّناً المدخلات والمعالجة والمخرجات.

مشغل الصمامات

مجسات سرعة العجلات

وحدة التحكم
الإلكتروني
(ABS-TCS ECU)


مجس ضغط زيت المكابح

مشغل مضخة زيت المكابح

مصباح التحذير

مفتاح ضوء التوقف
(المكابح)

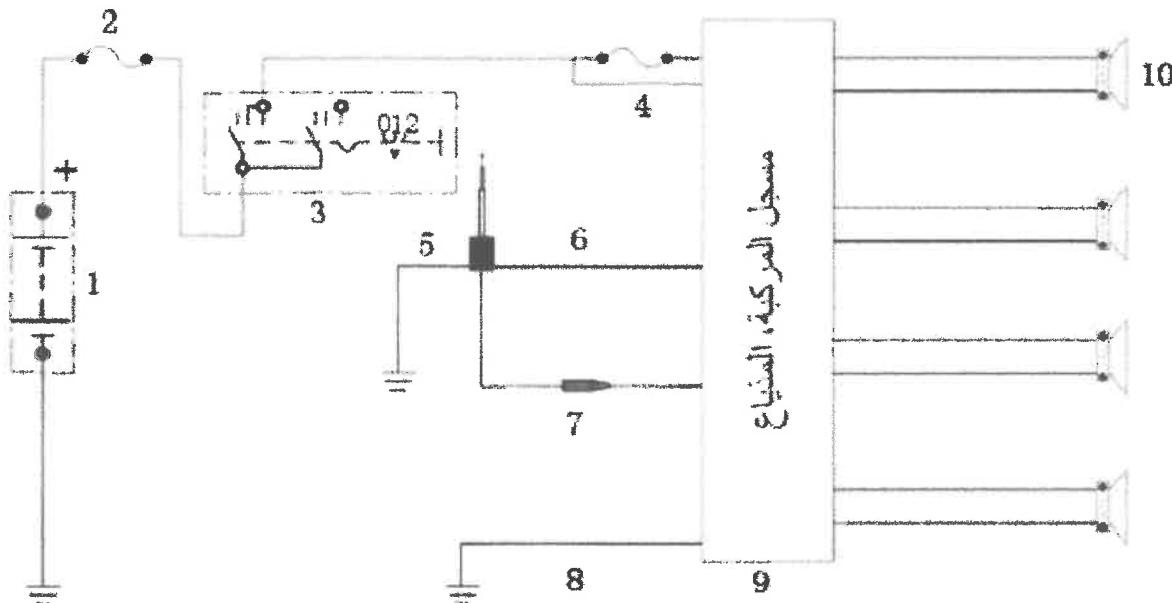- أ) يُبيّن الشكل أدناه عناصر المخطط التفصيلي للدارة الكهربائية لنظام المسجل والمذيع في المركبة.
المطلوب: علام تدل الأرقام (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) المبيّنة في الشكل أدناه؟




- ب) ارسم الرمز الكهربائي لكل عنصر من العناصر الآتية:
- ١- المبخر.
 - ٢- مفتاح تشغيل نظامي التدفئة وتكييف الهواء.
 - ٣- مانع التكافف.
 - ٤- مفتاح توجيه الهواء الى مقصورة القيادة.
 - ٥- مروحة.


«انتهت الأسئلة»

(١٠ علامات)

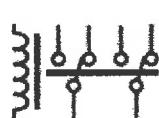أ) سُمِّيَ كُلًاً من رموز الوحدات الأساسية المكونة للدارات الإلكترونية والكهربائية الآتية:



(٥)

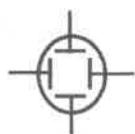

(٤)



(٣)



(٢)



(١)

(١٤ علامة)

ب) ادرس الشكل المجاور الذي يبيّن مخططًا لنظام كهربائي ما، ثم أجب عن الأسئلة الآتية:


١- ما نوع هذا المخطط؟

٢- ما اسم النظام الذي يمثله هذا المخطط؟

٣- استنتج المخطط الوظيفي المكافئ لهذا النظام،

وارسمه (رسمًا فنيًّا) بمقاييس رسم مناسب، آخذًا في

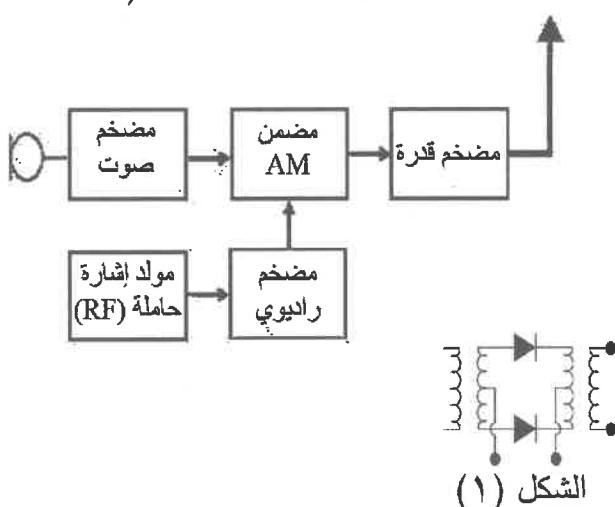الحساب المخطط في الشكل (١) المجاور لمضمن (AM).



(١٣ علامة)

ج) ارسم مخططًا تمثيلياً لدارة تغذية كهربائية بالتيار المباشر تحوّل من (DC) إلى (AC)، يتكون من المراحل

والدارات الآتية:

١- محول خافض

٢- مقوم قنطري

٣- دارة تنعيم (π)

٤- مُنظّم الفولتية زينر

(١٣ علامة)

د) ارسم الإشارات الكهربائية ذات المسميات والأنواع الآتية، على أن تكون علاقة الرسم بين (الفولتية (بالفولت)،

والزمن (بالثانية)).

١- إشارة الفولتية المباشرة.

٢- إشارة تقويم الموجة الكاملة.

٣- إشارة المستطيلة (دورتين).

٤- إشارة مثلثة موجبة.

سؤال الثالث: (٥ علامة)

(٢٥) علامة

أ) من دراستك لأجهزة القياس الكهربائية والإلكترونية، أجب عن الأسئلة الآتية:


١- ارسم رموز أجهزة القياس الآتية (رسمًا فنيًّا):

أ- أميتر.

ب- مقياس الطاقة.

ج- مقياس معامل القدرة.

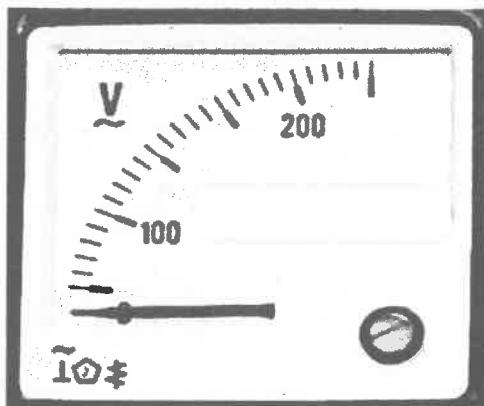٢- يُبيَّنُ الشكل المجاور لوحدة بيان أحد أجهزة القياس، أجب عن الأسئلة الآتية:



أ- لم يُستخدم هذا الجهاز؟

ب- صُفِّ الجهاز من حيث التدرج.

ج- انقل الرموز والمعلومات الظاهرة على لوحة

بيان الجهاز ، واتكتب بجانب كل منها ما تمثله.

(١٨) علامة

ب) ارسم رموز البوابات المنطقية الأساسية والمشتقه وتطبيقات الدارات المنطقية الآتية (رسمًا فنيًّا):


١) بوابة العاكس. (OR).

٣) بوابة (NAND). (XNOR).

٤) المقارن. (الجامع النصفي).

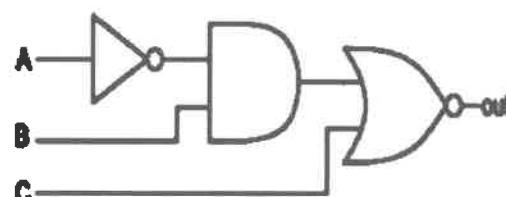(٧) علامات

ج) استخرج المعادلة المنطقية على مخرج الدارة المنطقية الآتية:



السؤال الرابع: (٥٠ علامة)

(١٠ علامات)

أ) صنف المرشحات حسب النطاق الترددية.

(١٦ علامة)

ب) ارسم باستخدام مضخم العمليات الدارات الآتية (رسمًا فنيًّا):

٢- المضخم العازل

(١٢ علامة)

ج) من دراستك للشبكات الحاسوبية، أجب عن الأسئلة الآتية:

١- صنف شبكات الحاسوب الآتية:

ج- الشبكة الحلقية


ب- شبكة (الند- الند)

أ- شبكة الـ (WAN)


٢- ميز أنواع شبكات الحاسوب الآتية:



(ج)

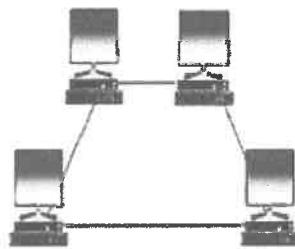

(ب)

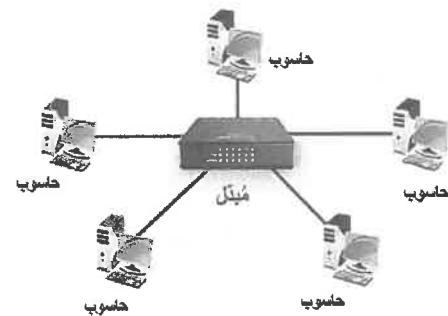

(أ)

(١٢ علامة)

د) من دراستك للشبكات الهاتفية، ارسم (رسمًا فنيًّا) الرموز الفنية الآتية:

٤- نقطة اتصال

٣- موقع جغرافي

٢- البلوتوث

١- هاتف

«انتهت الأسئلة»



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣

(وثيقة محمية/محلوٌ)

مدة الامتحان: ٠٠ : د س

اليوم والتاريخ: السبت ٠٨ / ٠٧ / ٢٠٢٣

رقم الجلوس:

المبحث : الرسم الصناعي (صيانة الأجهزة المكتبية)

الفرع: الصناعي

اسم الطالب:

ملحوظة: أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٤)، علمًا أنّ عدد الصفحات (٤).

سؤال الأول: (٥٠ علامة)

(٤ علامة)

٣ - مواسع كيميائي غير قطبي

٦ - النطاط

٢ - مقاومة متغيرة

٥ - محرك الخطوة

أ) ارسم رمز كلّ من العناصر الآتية رسمًا فنيًّا:

١ - جهاز قياس متعدد الأغراض

٤ - المرحل

(١٨ علامة)

ب) اذكر مسمى كلّ من الرموز الآتية:


3	2	1
6	5	4

(٨ علامات)

ج) يبيّن الشكل الآتي دائرة منطقية، والمطلوب:

١- اكتب اسم البوابات المنطقية المشار إليها بالأرقام (١, ٢, ٣).

٢- أعد رسم الدارة بمقاييس رسم مناسب.

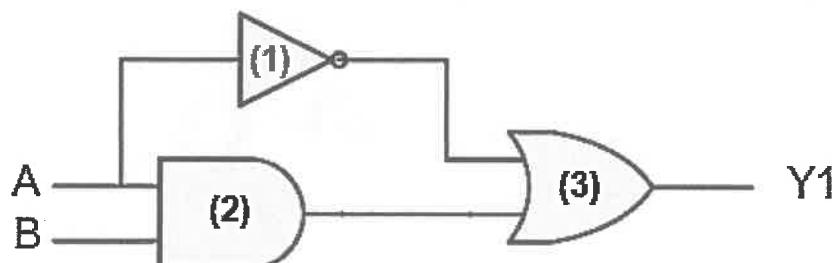

يتبع الصفحة الثانية ،،،

والثاني: (٥٠ علامة)


(٣٠ علامة)

أ) يبيّن الشكل الآتي مخططاً لمراحل جهاز توليد الإشارات الكهربائية، والمطلوب:

١- ما نوع هذا المخطط؟

٢- اذكر أسماء الوحدات المشار إليها بالأرقام من (١، ٢، ٣، ٤) المكونة للنظام.

٣- أعد رسم المخطط بمقاييس رسم مناسب.

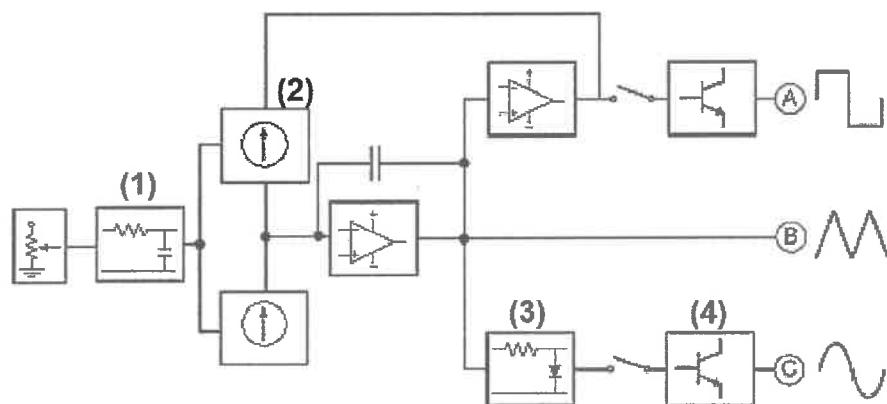


ب) يبيّن الشكل الآتي ثلات بكرات متصلة مع بعضها بالسُّيور، علمًا بأنّ البكرة (A) هي البكرة القائد واتجاه دورانها مع عقارب الساعة، والمطلوب:

١- تحديد اتجاه دوران كل من البكرة (B) و(C) بالنسبة إلى اتجاه عقارب الساعة.

٢- مقارنة سرعة دوران البكرة (B) بالنسبة إلى سرعة دوران البكرة (A).

٣- أعد رسم الشكل باستخدام الرموز.

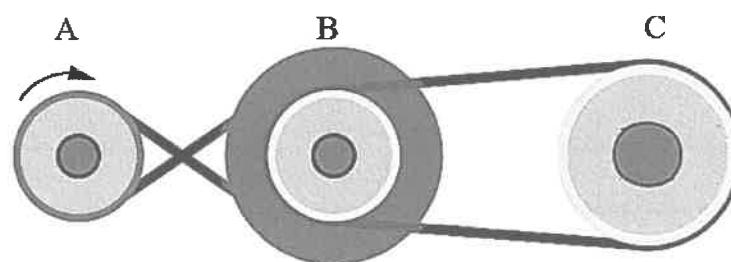

والثالث: (٥٠ علامة)

(١٢ علامة)

أ) اذكر مسمى كلّ من رموز وأشكال عناصر الحماية والتحكم الآتية:

4	3	2	1

يتبع الصفحة الثالثة ،،،


الصفحة الثالثة

(١٨) علامة

ب) يبيّن الشكل الآتي دارة تحكم مُستخدمه في آلية تصوير الوثائق، والمطلوب:

١- اذكر اسم هذه الدارة.

٢- أعد رسم الدارة بمقاييس رسم مناسب.

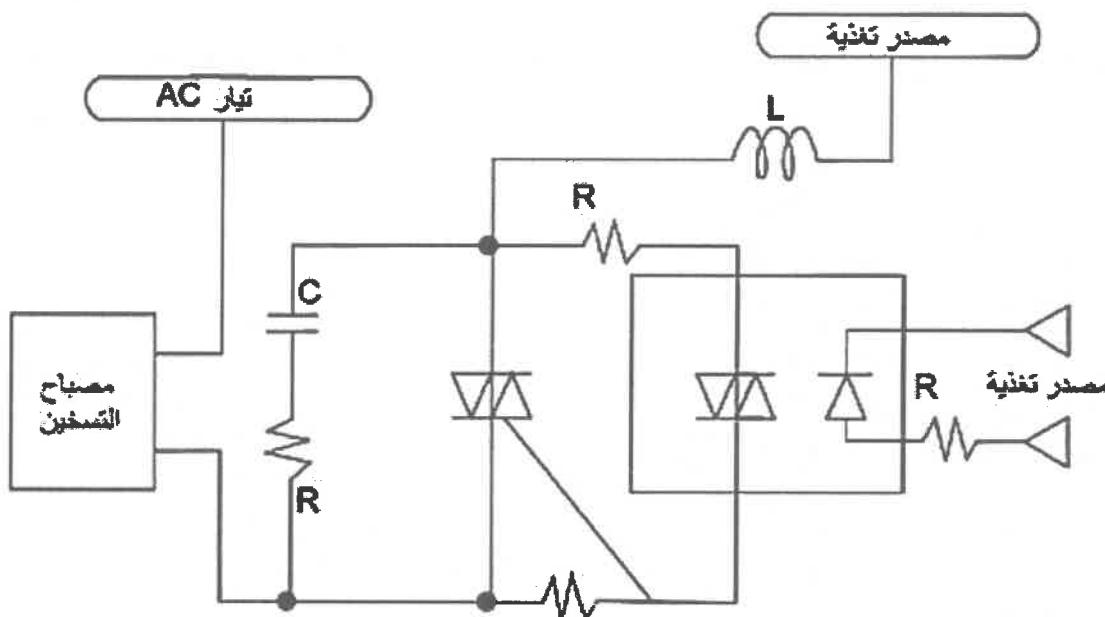

(٢٠) علامة


ج) يبيّن الشكل الآتي مخطط دارات شاشة تعمل بتقنية السائل البلوري، والمطلوب:

١- ما نوع هذا المخطط؟

٢- إلى ماذا يشير كل من الرقمين (١) و(٢).

٣- ما نوع ممر الإشارة المستخدم على خرج دارة التغذية في هذا المخطط؟


٤- أعد رسم المخطط بمقاييس رسم مناسب.

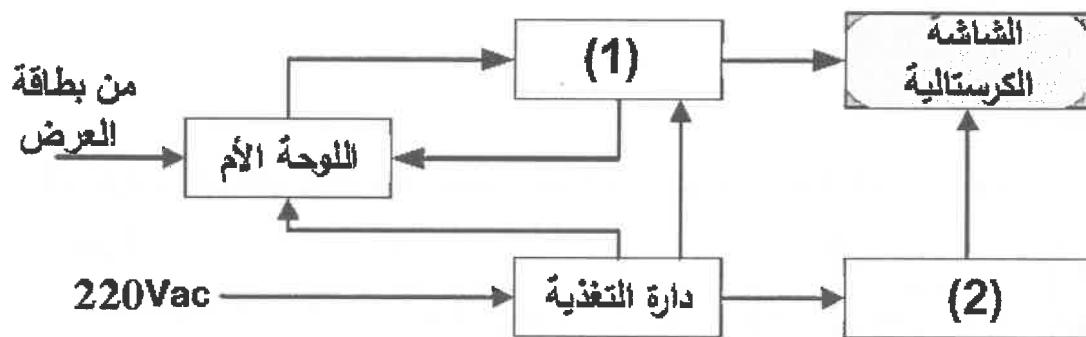

يتبع الصفحة الرابعة ،،،

الصفحة الرابعة

الد وَالرَّابِعُ : عَلَمَةٌ (٥٠)

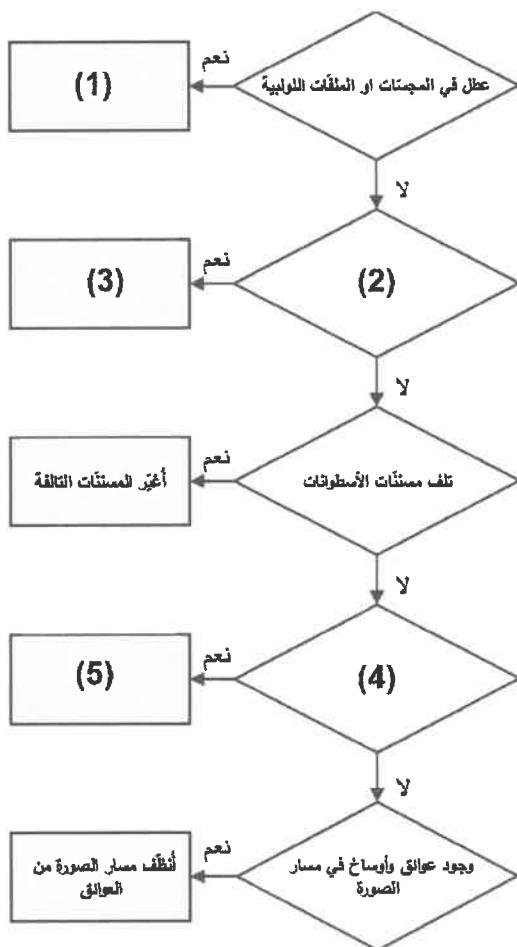


١) يبيّن الشكل المجاور مخطط تشخيص عطل في آلة تصوير الوثائق وهو (عندما لا تخرج الصورة من جهاز قلب الصورة)، والمطلوب: (٢٠ علامة)

- ١ - أكمل الصناديق الفارغة المشار لها بالأرقام من (٥-١).
٢ - أعد رسم المخطط بمقاييس رسم مناسب.

ب) يبيّن الشكل الآتي دارة منطقية باستخدام البوابات، مرسومة بالرموز حسب النظام البريطاني (BSI3939)،


المطلوب: (١٤) عالمة

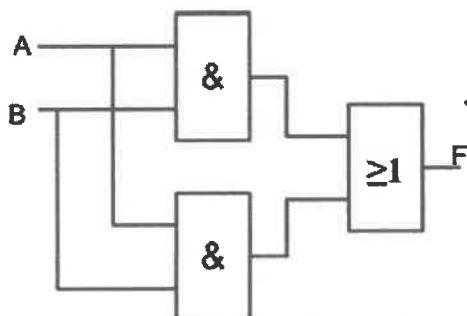- ١- أعد رسم هذه الدارة بمقاييس رسم مناسب.
 - ٢- ارسم هذه الدارة باستخدام البوابات المنطقية



ج) يبيّن الشكل الآتي تركيب أحد الدارات التتابعية المنطقية مكونة من أربع نطاطات (JK)، والمطلوب:

- ## ١- ما نوع هذه الدارة؟

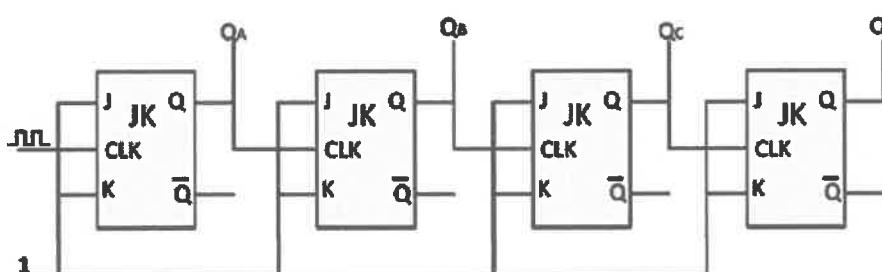

- ٤- أعد رسم الدارة بمقاييس رسم مناسب.

(٤) علامات

د) اذكر ميزتين لبرنامج التصميم والرسم الفيزيو (Visio).

٢



٣



ج

5

g

8

ادارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣

(وثيقة محمية/محدود)

مدة الامتحان: ٠٠ دس

اليوم والتاريخ: السبت ٢٠٢٣/٧/٨
رقم الجلوس:

المبحث : الرسم الصناعي (التجارة والديكور)

الفرع: الصناعي (خطة ٢٠١٩ فما بعد)

اسم الطالب:

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددتها (٤)، علمًا أن عدد الصفحات (٤).

السؤال الأول: (٥ علامة)


أ) يبيّن الشكل الآتي المساقط الثلاثة (الأمامي، الجانبي، الأفقي) لوصلة خشبية مشكلة (أبعادها بالملليمترات).

المطلوب:

(٣٥ علامة)

١- ارسم بمقاييس رسم (1:2) المنظور الآيزومטרי للوصلة مجتمعة.

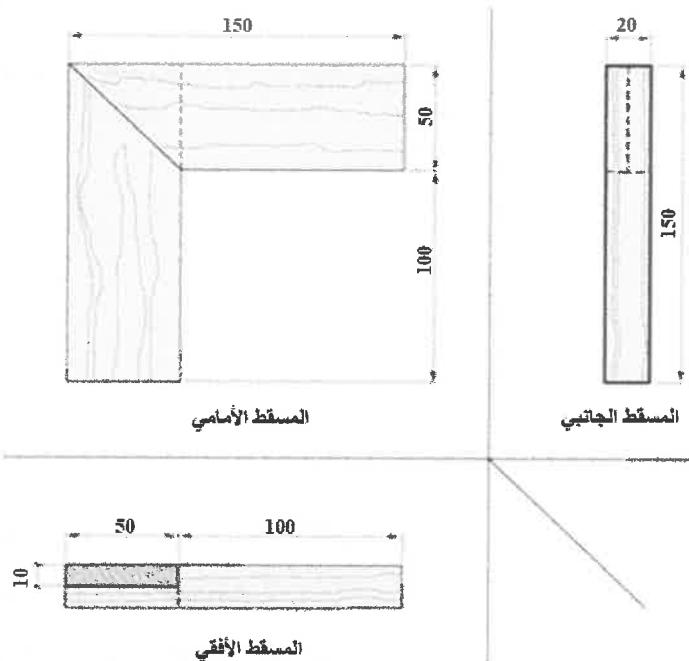
٢- ضع الأبعاد على المنظور الناتج مع مراعاة التهشير المناسب.



(١٥ علامة)

ب) الشكل الآتي يبيّن بعض قطع أثاث لغرفة نوم والمطلوب:

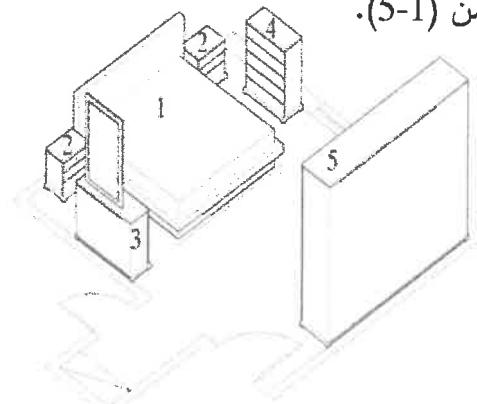- سُمّ قطع الأثاث المشار إليها بدلاً من الأرقام من (١-٥).



يتبع الصفحة الثانية ،،،،

الصفحة الثانية

السؤال الثاني: (٥ علامة)

أ) عرف المصطلحات والعناصر الأساسية الآتية المستخدمة في رسم المنظور المركزي:

(٩ علامات)


- ١- مستوى الإسقاط ٢- خط الأفق ٣- شعاع الرؤية الرئيس

ب) ارسم بنقطتي تلاشي المنظور المركزي لمتوازي المستويات (أ ب ج د) بمقاييس رسم (1:10).

(١٩ علامة)

إذا علمت أن:

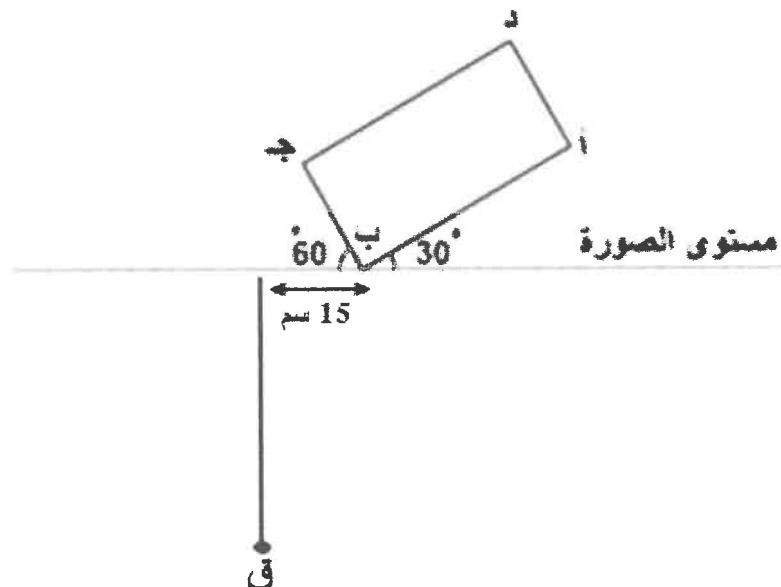- ١- طول المتوازي (40) سم وعرضه (20) سم وارتفاعه (15) سم.
- ٢- نقطة الوقف تبعد عن مستوى الصورة (40) سم وعن زاوية المتوازي إلى اليسار (15) سم.
- ٣- المسافة بين خط الأفق وخط الأرض (35) سم.



(٢٢ علامة)

ج) يبين الشكل الآتي كرسي تم رسمه باليد الحرة، المطلوب:

- ١- ارسم باليد الحرة الكرسي مكبّراً إلىضعف.

- ٢- استخدم التظليل والإخراج المناسب لإظهار الكرسي.



السؤال الثالث: (٥٠ علامة)



(٢٦ علامة)

أ) يبيّن الشكل الآتي مساقط لمرأة، إطاراتها مصنوع من خشب الزان عرضه (٦) سم وسماكته (٤) سم، ويحوي فرزين من الخلف الأول للزجاج المرايا، والثاني للظهر المعاكس، والمطلوب:

١- ارسم القطاع الأفقي (أ-أ) بمقاييس رسم (١:٥).

٢- أظهر التهشير المناسب للأجزاء المقطوعة.

ملاحظة: الأبعاد على الرسم بالسنتيمترات.

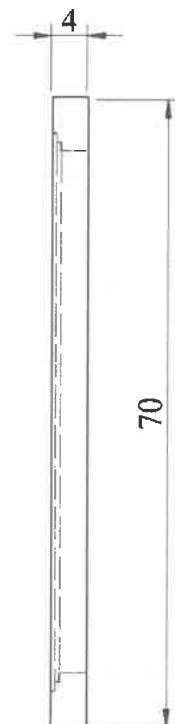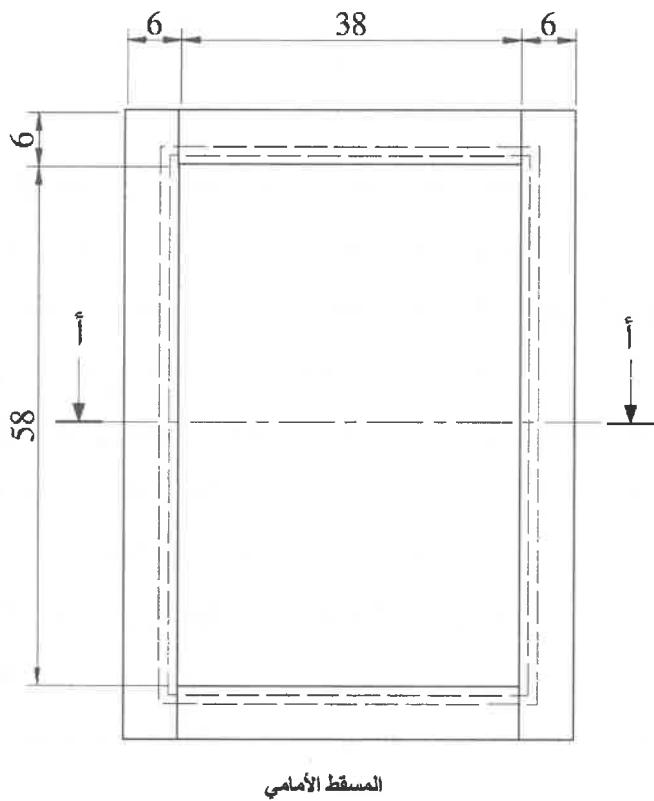

(٢٤ علامة)

ب) ارسم بمقاييس مناسب رموز كل من المصطلحات الآتية:

١- لاتيه قطع عرضي

٢- المطاط الرغوي


٣- باب خارجي ذو درفة واحدة

٤- باب مروحة ذو درفتين


سؤال الرابع: (٥٠ علامة)

(٢٠ علامة)

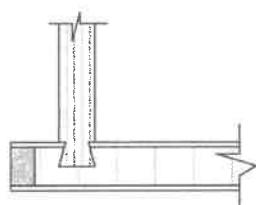
- أ) يبيّن الشكل الآتي قطاعات أفقية لوصلات تجميع وجه الجارور مع جنبه، والمطلوب:
- حدد طريقة التجميع في كل من الوصلات (أ، ب، ج، د).




(د)

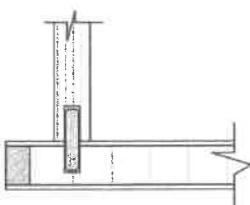

(ج)

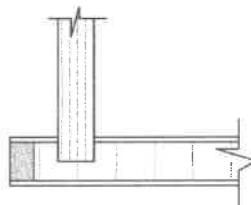

(ب)

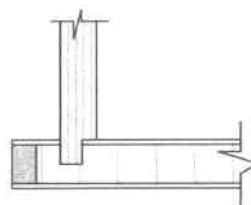

(ا)

(٣٠ علامة)

ب) يبيّن الشكل المجاور مسقطاً أمامياً وقطاعاً أفقياً لباب حشوة، حسب المواصفات الآتية:

- العوارض والقوائم من خشب البلوط قياس مقطعها (10×5) سم.

- الجدار طوب سُمكَه (10) سم، والقصارة (1.5) سم من كل وجه.

- الحلق الإضافي (سلم) قياس مقطعه (13×2) سم.

- الحلق الأساسي قياس مقطعه (13×5) سم به فرز (5×1) سم.

- الحشوارات من خشب اللاتيك سُمكَه (1.8) سم، مثبت داخل مجاري عمقه (2) سم.

- البيش خشب بلوط قياس مقطعها (3×2) سم.



- الكشفات خشب بلوط قياس مقطعها (6×1.5) سم.

والمطلوب:

١- ارسم التفصيلة المشار إليها برقم (١) بمقاييس رسم (١:٢).

٢- أظهر التهشير المناسب للخامات المستخدمة.

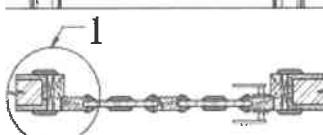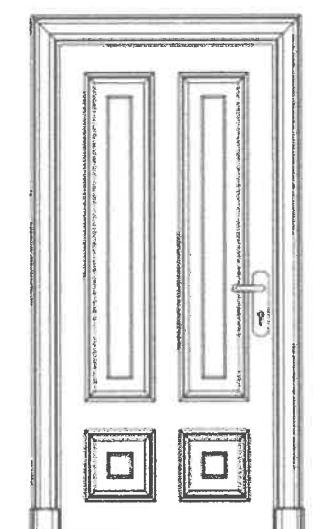٣- حدد مسميات أجزاء التفصيلة على الرسم الناتج.



«انتهت الأسئلة»

٣



٣



W

ش

V

ب

إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣

(وثيقة محمية/محدود)

مدة الامتحان: $\frac{٢٠}{٢}$ س

اليوم والتاريخ: السبت ٢٠٢٣/٧/٨

رقم الجلوس:

المبحث : الرسم الصناعي (التدفئة المركزية والأدوات الصحية)

الفرع: الصناعي

اسم الطالب:

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٤) ، علمًا أنّ عدد الصفحات (٤) .

سؤال الأول: (٥ علامة)

أ) سُمّ الرموز والمصطلحات الفنية لقطع الوصل والمحابس المستخدمة في شبكات المياه والصرف الصحي الآتية:

(١٢ علامة)


4	3	2	1

ب) يُبيّن الشكل أدناه جزءاً من مخطط مبني يتضمن وحدتين صحيتين متجاورتين، الوحدة الأولى: تتكون من مرحاض ومبولة ومغسلة، والوحدة الثانية: تتكون من مجلى حوض واحد.

(٣٨ علامة)

المطلوب:

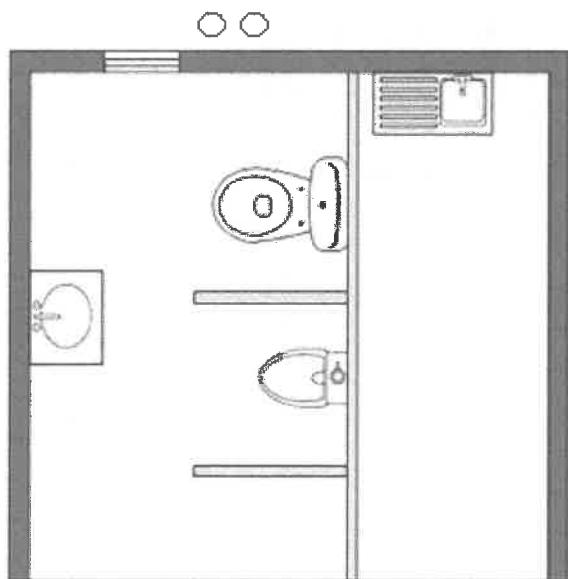- ١- ارسم بمقاييس رسم مناسب مخطط المبني.
- ٢- ارسم مخطط الصرف الصحي لهاتين الوحدتين بنظام الأنبوتين.



سؤال الثاني: (٥٠ علامة)


السؤال

أ) يُبيّن الشكل أدناه منظوراً آيزومترياً لجزء من شبكة أنابيب مرسوم بنظام الخط الواحد وأبعادها بالملليمترات.

(١٢ علامة)

المطلوب: ارسم المسقط الأمامي بمقاييس رسم (١:١٠) وبنظام الخط الواحد.

ملاحظة: ضع الأبعاد على المسقط المطلوب.

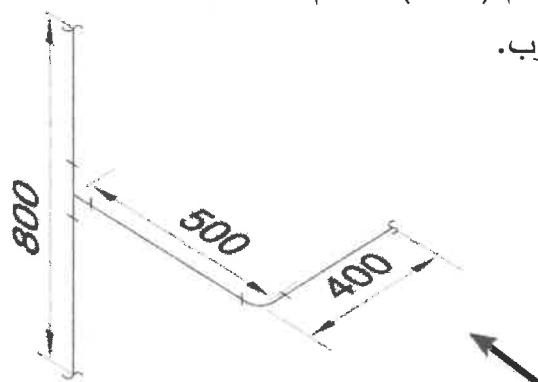

ب) يُمثل الشكل أدناه مخططاً منزلياً لطابق أرضي يتكون من غرفتي نوم وغرفة جلوس ومطبخ وحمام.


المطلوب:

١- ارسم بمقاييس رسم مناسب هذا المخطط.

٢- ارسم المشعات على المخطط بعد تحديد الأماكن المناسبة لها (ست مشعات).

٣- ارسم على المخطط شبكة التدفئة لهذا المبني من الأنابيب الفولاذية بطريقة الخط الواحد.

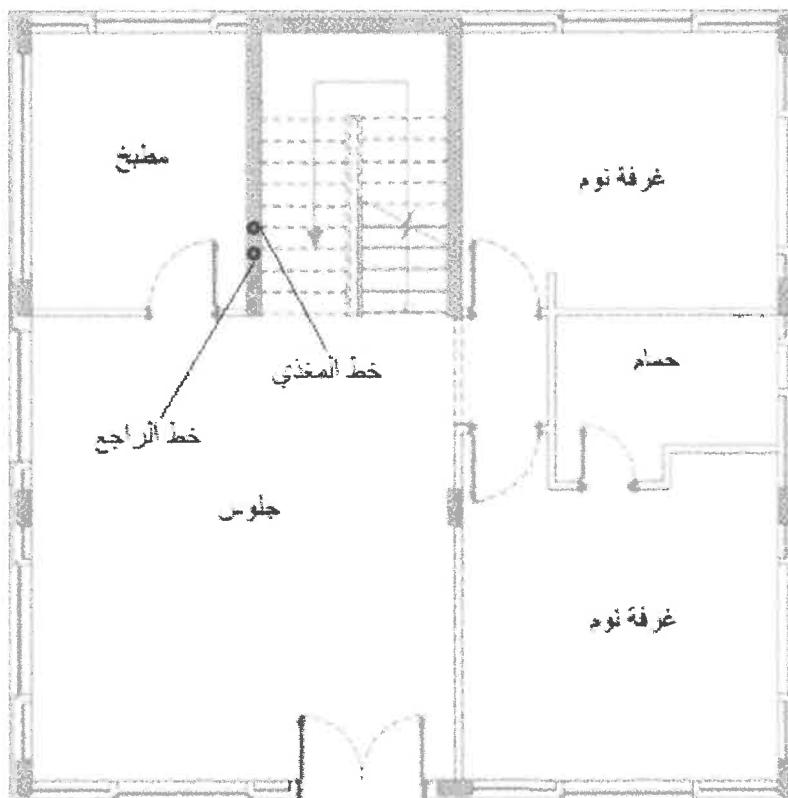ملاحظة: استخدم الخط المتصل للمياه المغذية، والخط المقطوع للمياه الراجعة.




يتبع الصفحة الثالثة ،،،

سؤال الثالث: (٥٠ علامة)


السؤال

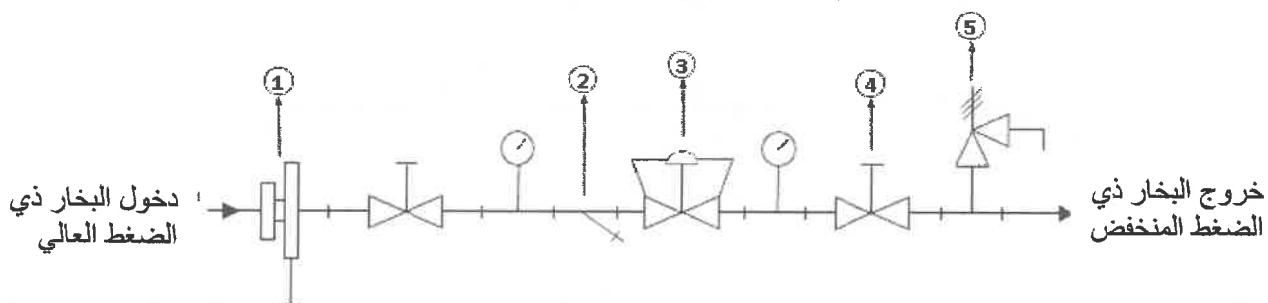- أ) يُبيّن الشكل أدناه جزءاً من إحدى وصلات تخفيض الضغط المستخدمة في أنظمة التدفئة بالبخار.
المطلوب: اذكر دلالة ما يشير إليه كل رقم من الأرقام (١, ٢, ٣, ٤, ٥) الموضحة على الشكل.



- ب) يُبيّن الشكل أدناه مساقط لأجزاء المكونة لقطعة ميكانيكية أبعادها بالملليمترات، والجدول يُبيّن بيانات أجزاء القطعة الميكانيكية.

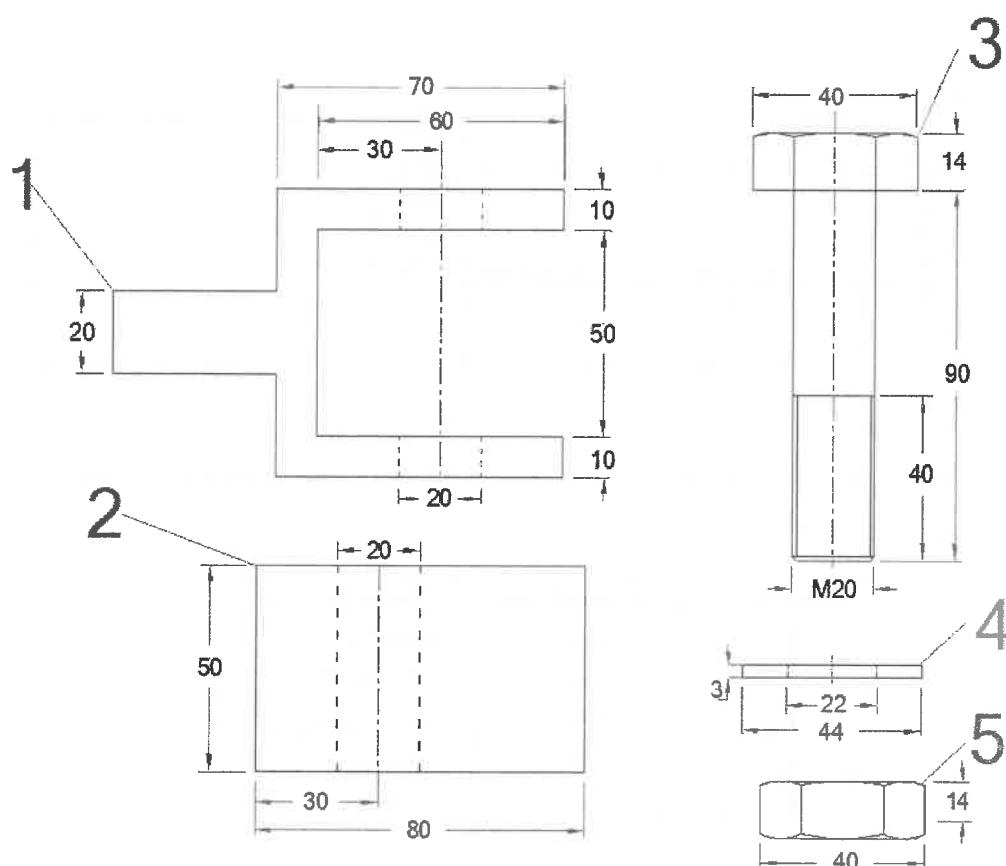- المطلوب: ارسم بمقاييس رسم (1:1) المسقط الأمامي لقطعة الميكانيكية بعد التجميع.
ملاحظة: إضافة أرقام القطع على الرسم التجميعي.



الرقم	اسم القطعة	عدد القطعة	المادة المصنوعة منها
1	قطعة 1	1	فولاذ
2	قطعة 2	1	فولاذ
3	برغي	1	فولاذ
4	رونديلا	1	فولاذ
5	صاملولة	1	فولاذ

(٣٠) علامة)

أ) ارسم الرموز والمصطلحات الفنية الخاصة بشبكات التدفئة بالهواء الساخن الآتية:


صناديق خلط هواء	مروحة دفع هواء	ناشر سقفي دائري
3	2	1
شبكة عالم	بطانة عازلة للصوت	باب خدمة
6	5	4

(٢٠) علامة)

ب) يُبيّن الشكل أدناه قطاعاً أمامياً لملزمة تثبيت، والجدول يُبيّن بيانات أجزاء الملزمة.

المطلوب: ارسم بمقاييس رسم مناسب القطاع الأمامي للقطعة رقم (١)

ملاحظة: لا تضع الأبعاد على الرسم.

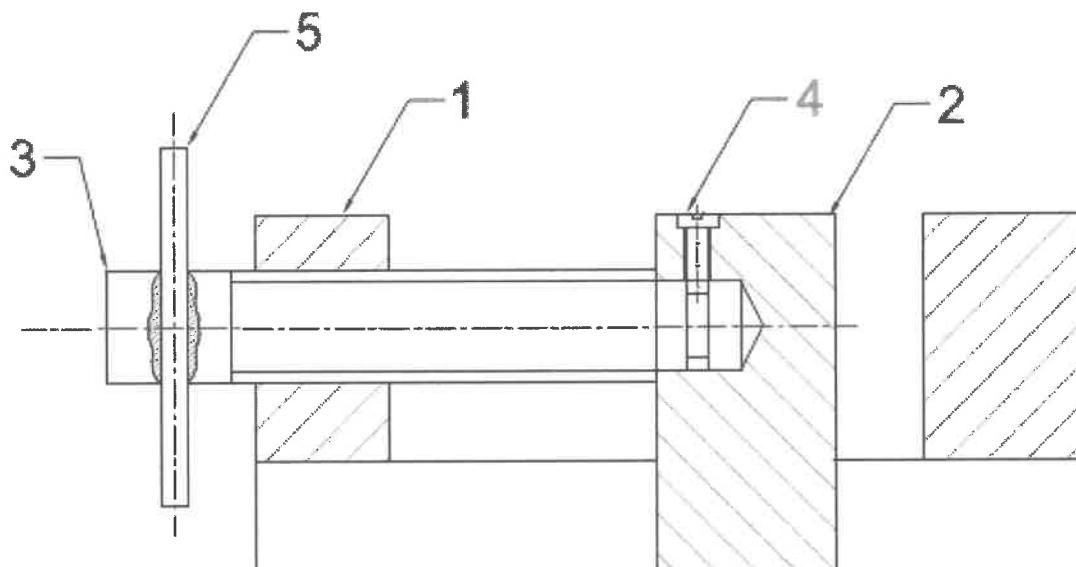

الرقم	اسم القطعة	المادة المصنوعة منها	عدد القطعة
1	جسم الملزمة	حديد	1
2	فك متحرك	حديد	1
3	عمود مسنن	فولاذ	1
4	برغي تثبيت	فولاذ	1
5	ذراع شد	فولاذ	1

«انتهت الأسئلة»



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣

(وثيقة محمية/محدود)

مدة الامتحان: $\frac{٢}{٢} \text{ د} \text{ س}$

اليوم والتاريخ: السبت ٢٠٢٣/٠٧/٠٨

رقم الجلوس:

المبحث: الرسم الصناعي (التكيف والتبريد)

الفرع: الصناعي/خطة ٢٠١٩ فما بعد

اسم الطالب:

ملحوظة: أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٤)، علمًا أن عدد الصفحات (٤).


سؤال الأول: (٥ علامة)

أ) يمثل الجدول رموز ومصطلحات لقطع وصل وبعض الأجزاء الميكانيكية والكهربائية لأنظمة التكيف والتبريد، انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة من العمود (أ) والرمز الذي يناسبه من العمود (ب).

العمود (ب)	العمود (أ)
	١ - (T) بخرج علوي - تسنين -
	٢ - نفاصة محورية - لحام -
	٣ - وصلة جانبية (Y) - شفاه -
	٤ - صمام ردّاد زنبركي
	٥ - صمام إيري
	٦ - صمام تحكم في محرك
	٧ - فاصل زيت
	٨ - ثائي زنر


الصفحة الثانية

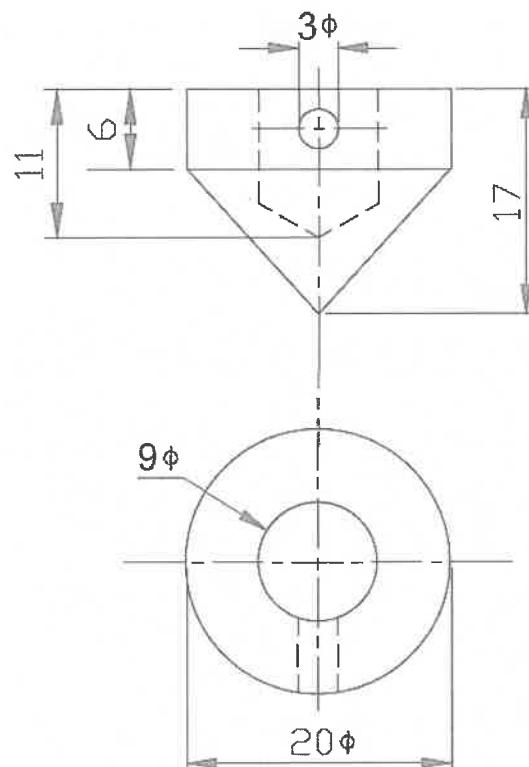ب) يبيّن الشكل المسقطين الأمامي والأفقي لرأس تفليج، ارسم نصف قطاع أمامي بمقاييس رسم (2:1). ١٨ علامة



السؤال الثاني: (٥٠ علامة)

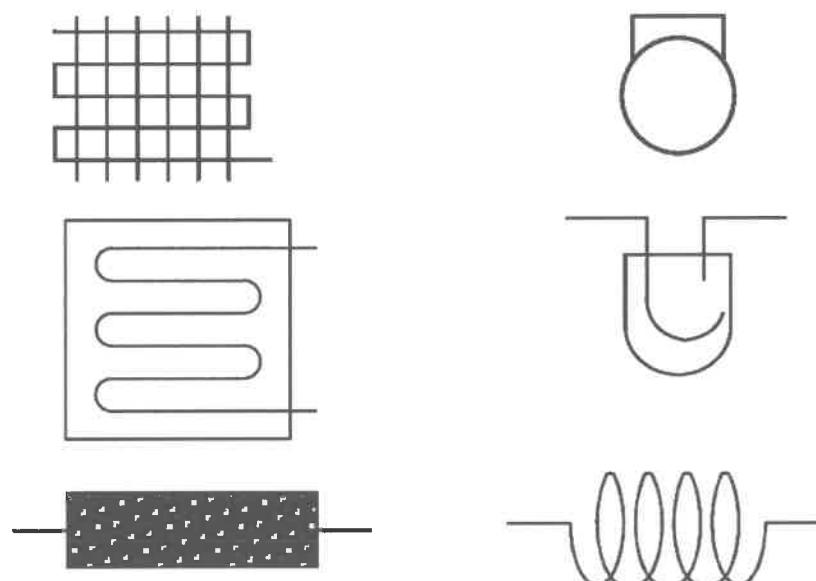
أ) يبيّن الشكل رموزاً للأجزاء المكونة لدارة تبريد، ارسم المخطط الميكانيكي لهذه الدارة مع توضيح اتجاه سير وسيط التبريد. ٢٥ علامة



يتبع الصفحة الثالثة ،،،


الصفحة الثالثة

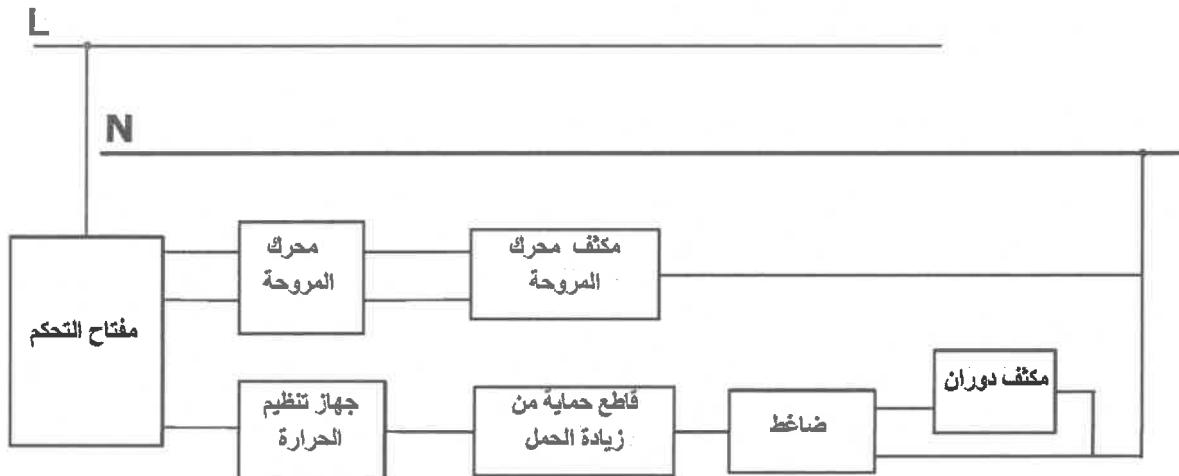ب) يبيّن الشكل المخطط الصندوقي لدارة كهربائية لمكيف النافذة، أعد رسم المخطط باستخدام الرسم التخطيطي بمقاييس ٢٥ علامة.



سؤال الثالث: (٥٠ علامة)

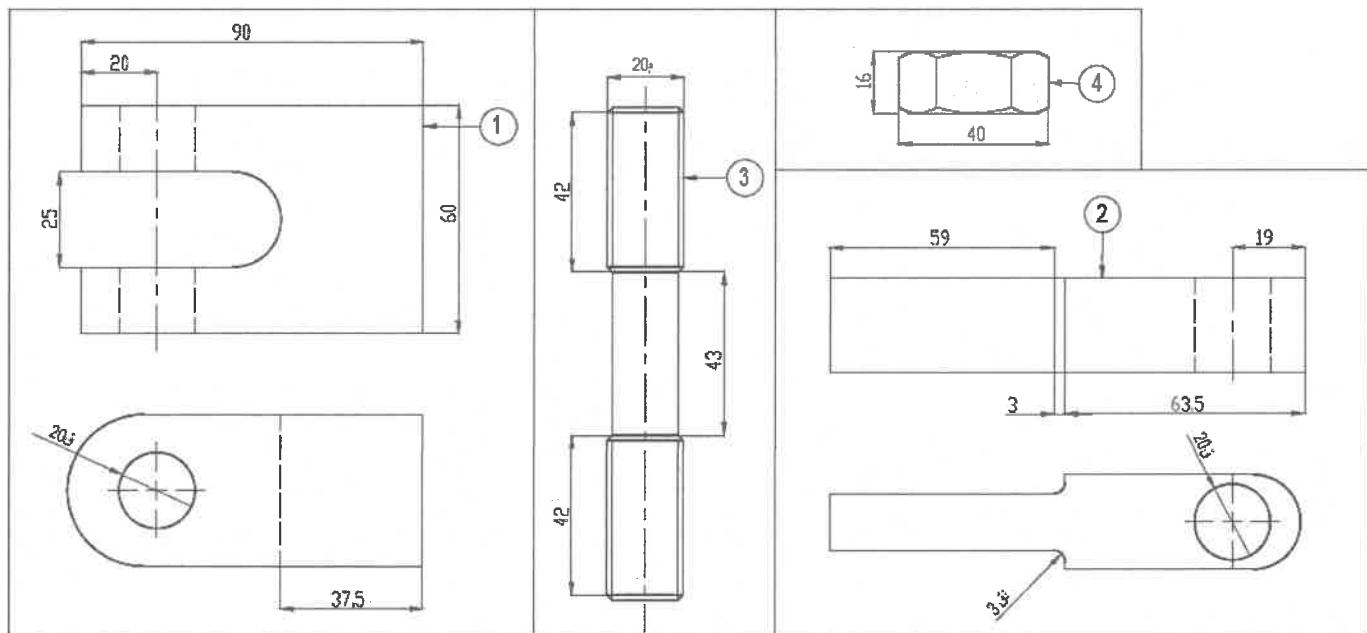
يبين الشكل مساقط للأجزاء المكونة لقطعة ميكانيكية، والجدول المرفق يوضح بيانات هذه الأجزاء، ارسم قطاعاً أمامياً مجمعاً لهذه الأجزاء بمقاييس رسم (١:١).



الرقم	اسم القطعة	مادة الصنع	العدد
1	قطعة 1	فولاذ	1
2	ذراع	فولاذ	1
3	برغي	فولاذ	1
4	صمولة	فولاذ	2


يتبع الصفحة الرابعة ،،،

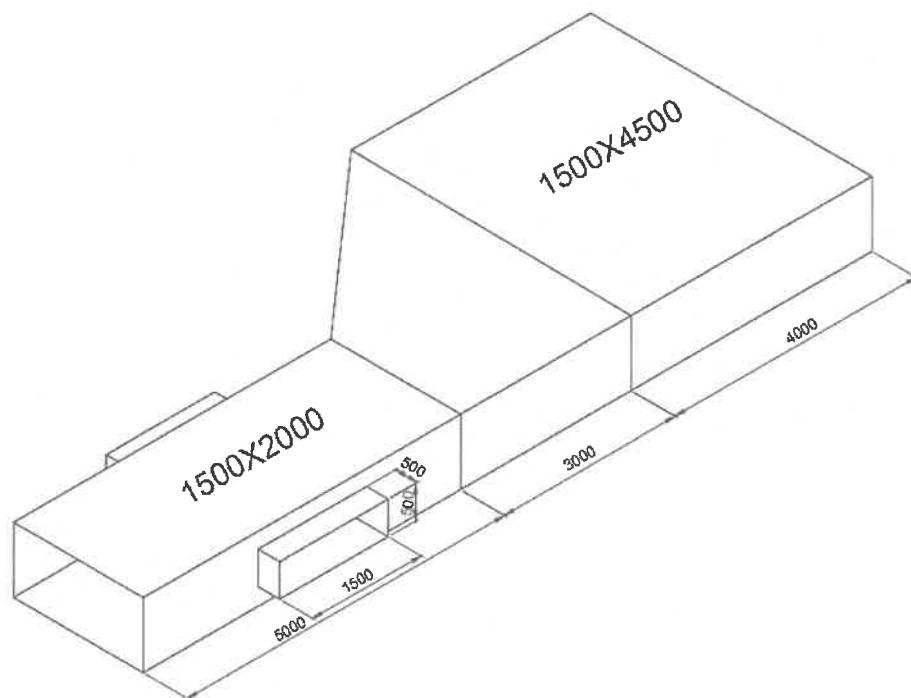- أ) يبيّن الشكل مجرى هواء يحتوي على ثلاجة، ارسم المسقط الأفقي بمقاييس رسم (1:100).



- ب) يبيّن الشكل منظوراً لمجرى هواء ذي مقطع مستطيل، ارسم إفراد المجرى بمقاييس رسم (1:10) عند خط القطع (أ-ب).

(٢٠ علامة)

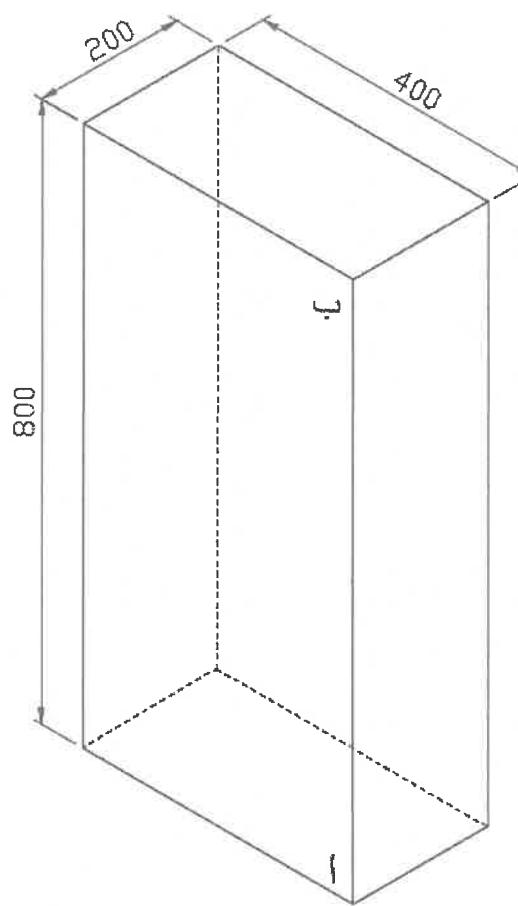

«انتهت الأسئلة»

٤



٣



ادارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣

(وثيقة محمية/محدود)

مدة الامتحان: $\frac{٢}{٢} : ٥$ س

المبحث : الرسم الصناعي (ميكانيك الإنتاج الصناعي)

اليوم والتاريخ: السبت ٢٠٢٣/٠٧/٠٨

الفرع: الصناعي / خطة ٢٠١٩ فما بعد

رقم الجلوس:

اسم الطالب:

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٤)، علمًا أن عدد الصفحات (٤).

سؤال الأول: (50 علامة)

(أ) 20 علامة

أ) يبين الشكل أدناه مجموعة من المواد والطريقة المتتبعة في تهشيرها.



المطلوب: اذكر نوع معدن كل منها من (١-٤).

4	3	2	1

(ب) 30 علامة

ب) يمثل الشكل أدناه المسقطين الأمامي والأفقي لقاعدة محور أبعادها بالملليمترات.

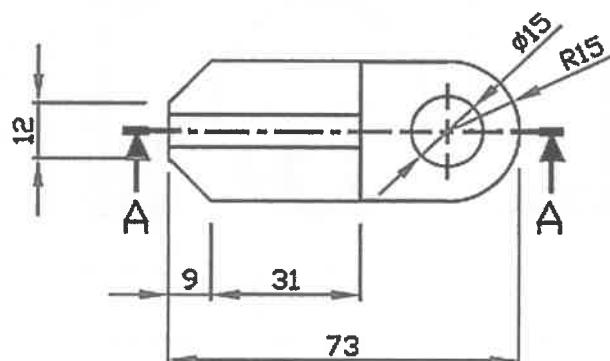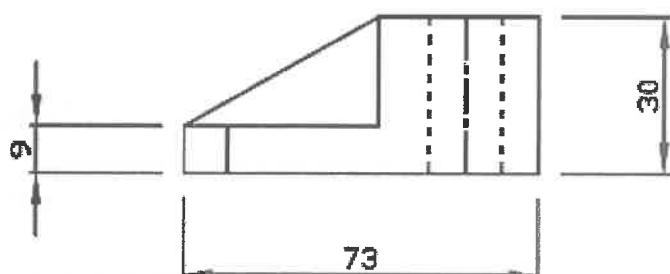المطلوب: ارسم بمقاييس رسم (1:1) القطاع الأمامي (A-A).



يتبع الصفحة الثانية،،،

الصفحة الثانية

السؤال الثاني : (50 علامة)

(14) علامة

أ) يبين الشكل أدناه بعض رموز التشطيب للمواصفات الألمانية.


المطلوب: اذكر نوع كل منها من (1-4).

4	3	2	1

ب) يبين الشكل أدناه أبعاد التفاوت المسموح بها لعمود قطره الاسمي 40mm، بناءً على ذلك جد كلاً ممّا يأتي:

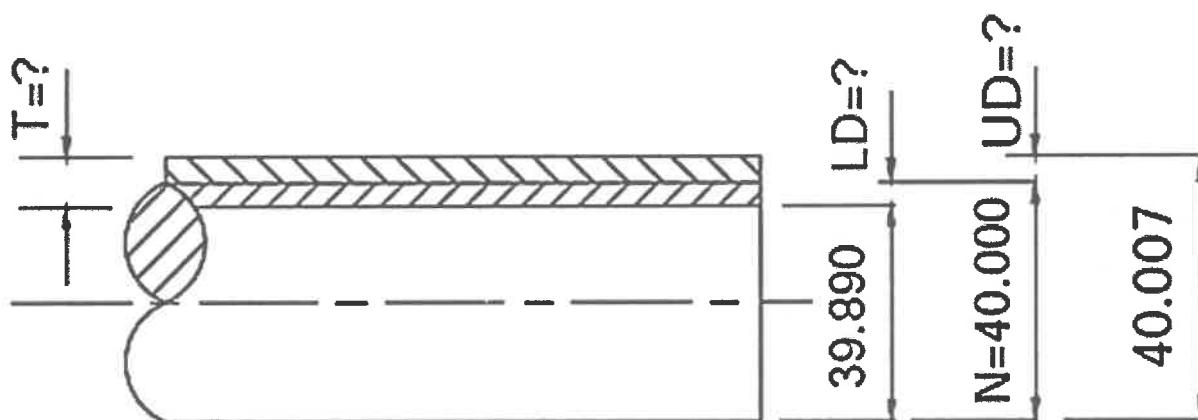(15) علامة

1- الانحراف العلوي 2- الانحراف السفلي 3- التفاوت المسموح



(21) علامة

ج) يبين الشكل أدناه الرسم الاصطلاحي لعدد من المستنادات.

المطلوب:

1- اذكر نوع كل منها من (1-3).

2- ارسم الرسم الرمزي لكل منها.

3	2	1

يتبع الصفحة الثالثة ، ، ،


الصفحة الثالثة

وَالثَّالِثُ: (٥٠ عَلَمَة)

(أ) يبيّن الشكل أدناه بعض أنواع الخوابير.

المطلوب: اذكر نوع كل منها من (١-٥).


(١٥ عَلَمَة)

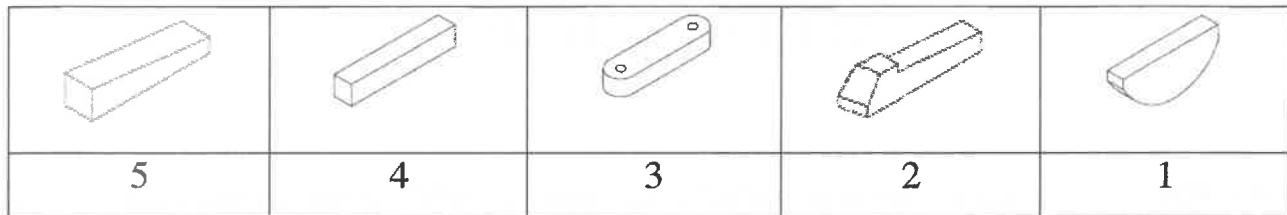

(٣٥ عَلَمَة)

(ب) يبيّن الشكل أدناه مساقط وقطعات لأداة التسنين (القلاوظ).

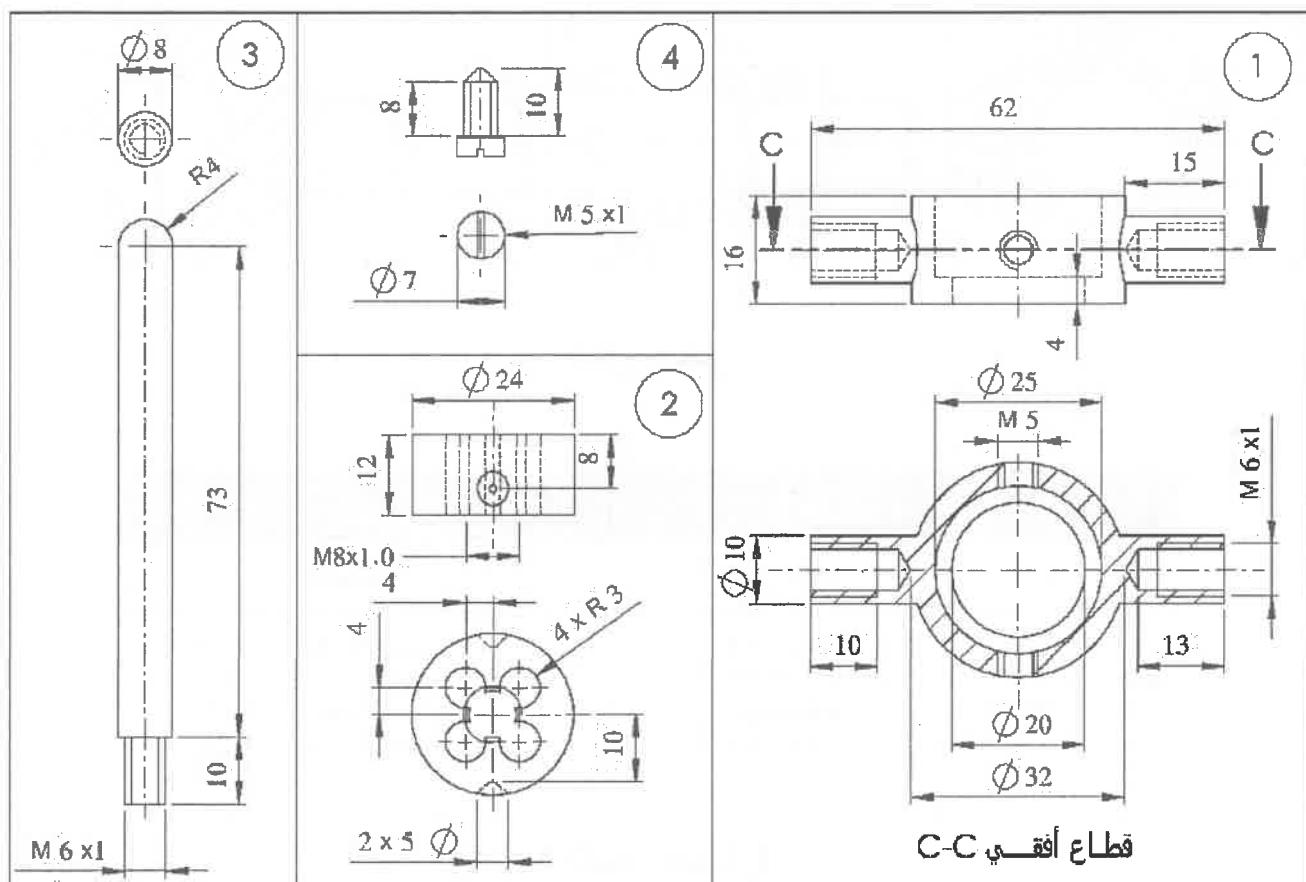المطلوب: ارسم بمقاييس رسم (١:١) مسقطاً أمامياً مجمعاً.



رقم القطعة	اسم القطعة	مادة الصنع	العدد
1	حامل لقمة القلاوظ	فولاذ	1
2	لقمة القلاوظ	فولاذ السرارات العالية	1
3	ذراع القلاوظ	فولاذ	2
4	برغي	فولاذ	2

(10) علامات)

أ) تبيّن الرموز أدناه الرمز الاصطلاحي لبرغي سداسي.


المطلوب: ارسم رسمًا مبسطًا للبرغي موضحاً عليه أبعاده.

M10X2X50/40

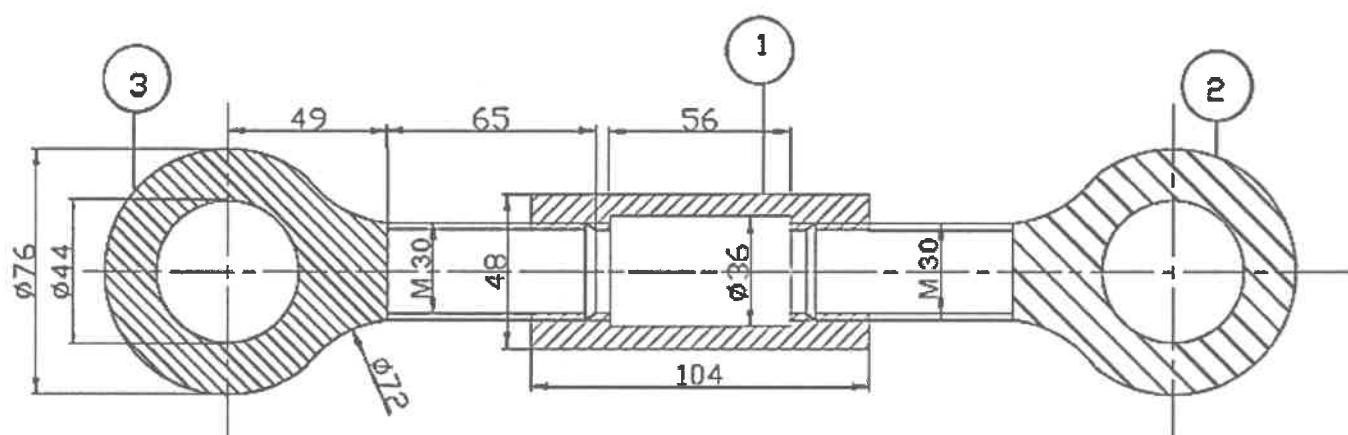(40) علامة

ب) يمثل الشكل أدناه وصلة جر أبعادها بالملليمترات، مرفقاً الجدول الخاص بمواصفات مكوناتها.

المطلوب: ارسم كلاً من القطاع الأمامي والمسقط الأفقي للقطعة رقم (1).



قطاع أمامي

رقم القطعة	اسم القطعة	المعدن	العدد
1	الصامولة	حديد سكب	1
2	وصلة يمنى	حديد سكب	1
3	وصلة يسرى	حديد سكب	1

«انتهت الأسئلة»

٢



٣



T

ص

R

a

ادارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣

(وثيقة محمية/محظوظ)

مدة الامتحان: ٢٠ دقيقه

اليوم والتاريخ: السبت ٢٠٢٣/٧/٨
رقم الجلوس:

المبحث: الرسم الصناعي / ميكانيك المركبات

الفرع: الصناعي (خطة ٢٠١٩ فما بعد)

اسم الطالب:

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٤)، علمًا أنَّ عدد الصفحات (٤).

سؤال الأول: (٥٠ علامة)

(١٢ علامة)

أ) سُمِّيَّ الأجزاء والمقطع الميكانيكي المُبيَّنة في الجدول الآتي:

4	3	2	1

(١٦ علامة)

ب) ارسم الأجزاء والمقطع الميكانيكي الآتية رسمًا رمزيًّا:

١- قارنة عامة


٢- قابض احتكاكى متعدد الأقراس

٣- ترس مستقيم يدور ولا ينزلق


٤- ترس مخروطي لا يدور وينزلق

(١٠ علامة)

ج) ١. سُمِّيَّ نوع التوافق للأشكال (١) (٢) المُبيَّنة في الرسومات أدناه.

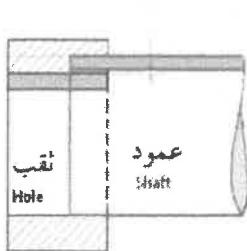

الشكل ٢

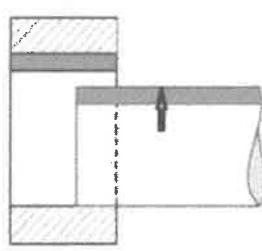

الشكل ١

د) إذا كان صمام الدخول يفتح قبل النقطة الميّنة العلية ب (١٥) درجة ويغلق بعد النقطة الميّنة السفلى ب (٦٠) درجة وكان

صمام الخروج (العادم) يفتح قبل النقطة الميّنة السفلى ب (٤٥) درجة ويغلق بعد النقطة الميّنة العلية ب (١٥) درجة،

فجد مقدار :

١. زاوية فتح صمام الدخول ٣. زاوية الفتح المشتركة ٢. زاوية فتح صمام الخروج (العادم)

٤. ارسم دائرة التوقيت لصمامي الدخول والخروج

(١٢ علامة)

يتبع الصفحة الثانية ، ، ،

السؤال الثاني: (٥٠ علامة)

أ) ارسم حدبة صمام الدخول إذا كان صمام الدخول يفتح قبل النقطة الميّنة العليا بـ (١٨) درجة ويغلق بعد النقطة الميّنة السفلّى بـ (٤٢) درجة وقطر عمود الحدبات (٨٠) ملم وتتابع من النوع المدبب ويتحرك (١٢) ملم. (١٤ علامة)

(٣٦ علامة)


ب) يبيّن الشكل أدناه المسقطين الأمامي والجانبي لبكرة متدرجة.

المطلوب: ارسم بمقاييس رسم ١:١ ما يأتي:

١. مسقطاً أمامياً

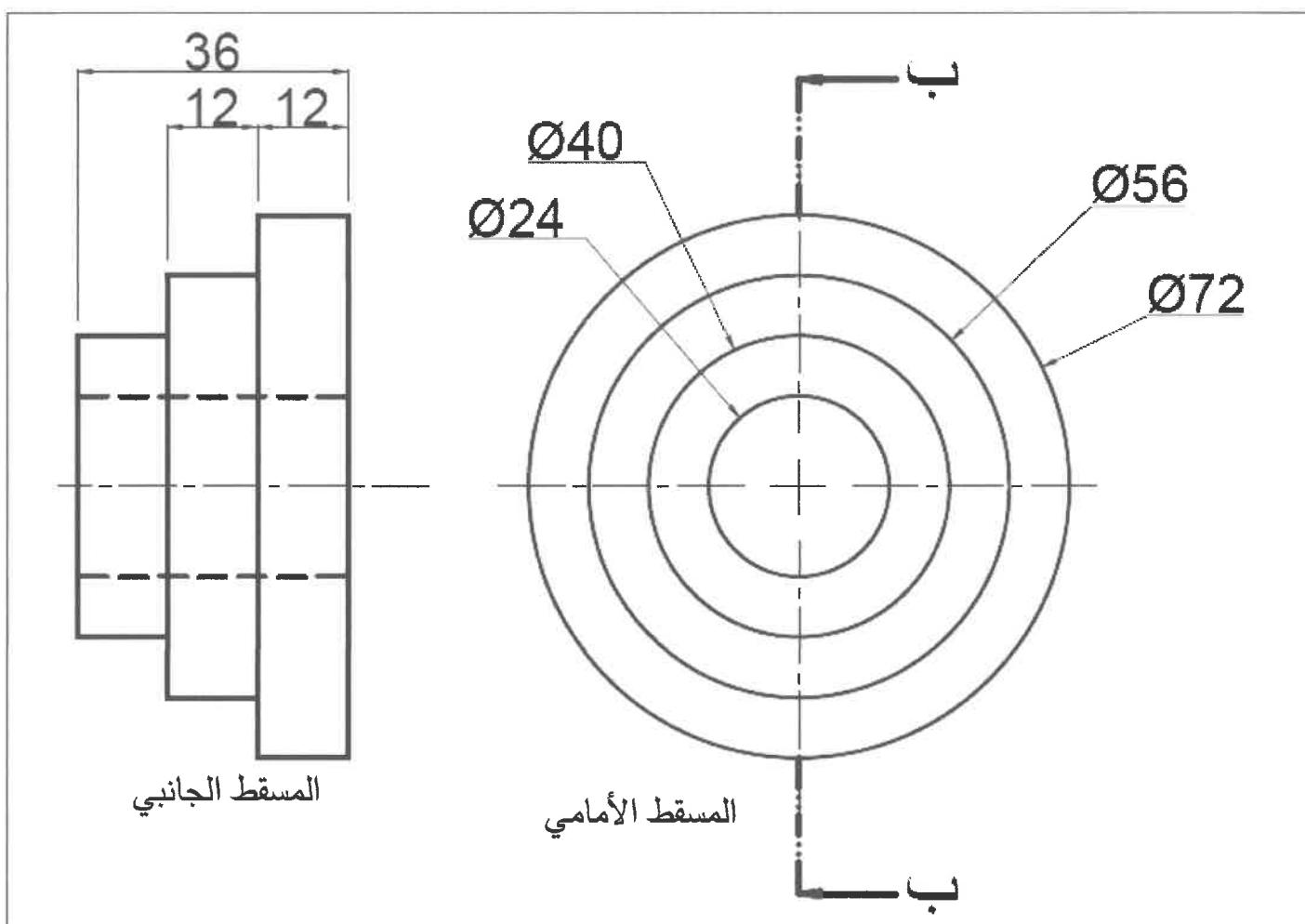٢. قطاعاً جانبياً (ب - ب)

ملحوظة: لا تضع الأبعاد على الرسم. علمًا بأن الأبعاد بالملليمتر.



الصفحة الثالثة

السؤال الثالث: (٥٠ علامة)



(١٠ علامات)

أ) ما دلالة الرموز والأرقام الآتية الخاصة بالبرغي سداسي الرأس.
 $M20 \times 1.0 \times 80 \times 60$



(٤٠ علامة)

ب) يبين الشكل أدناه مساقط لأجزاء دعامة (حمالة).
 المطلوب: ارسم بمقاييس رسم (١:١) قطاعاً أمامياً مجمعاً لمجموعة الدعامة.
 ملاحظة: لا تضع الأبعاد على الرسم. علمًا بأن الأبعاد بالمليمتر.


١

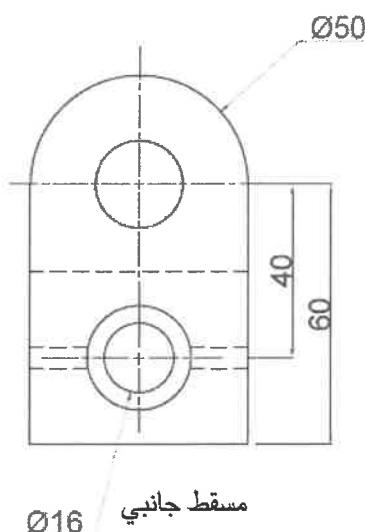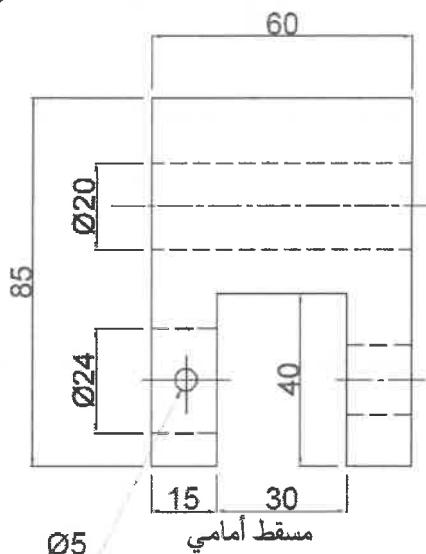



٢

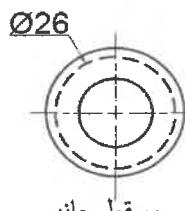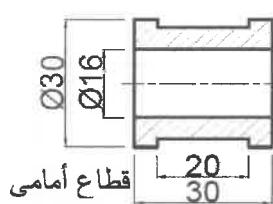


٣

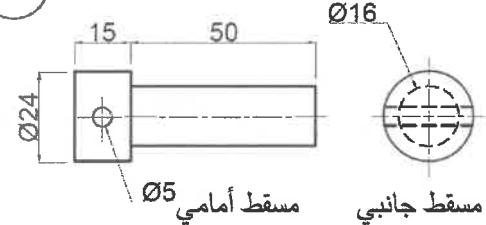

٤

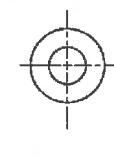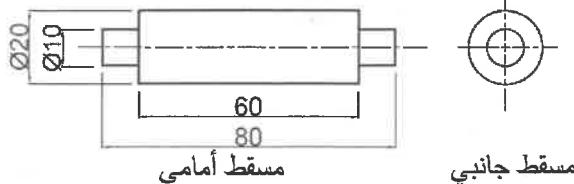

٥

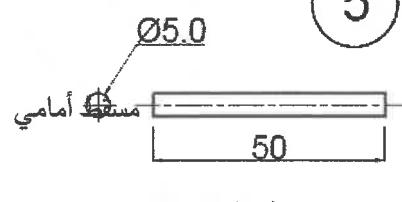


مسقط جانبي

حمالة

الرقم	اسم القطعة	المادة	العدد
١	جسم الحمالة	حديد السكك	١
٢	جلبة	نحاس	١
٣	محور	فولاذ	١
٤	عمود	فولاذ	١
٥	مسمار تثبيت	فولاذ	١

(١٦ علامات)

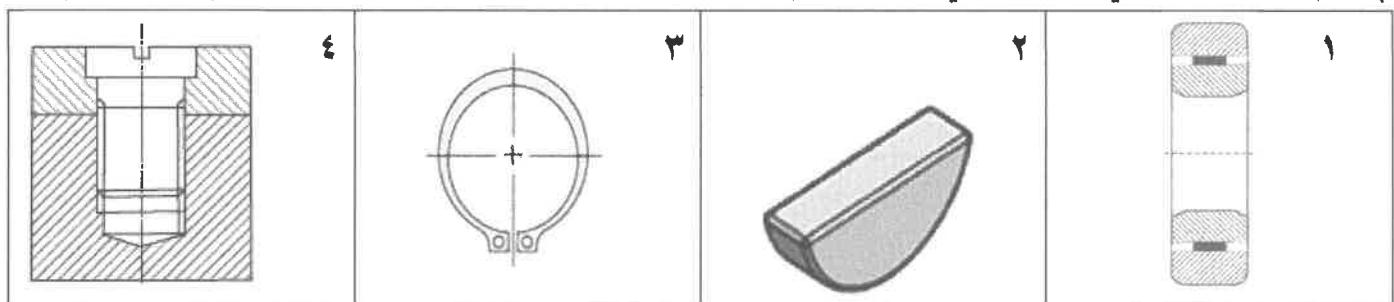(أ) سُمّ وسيلة التثبيت في الجدول الآتي وأين تُستخدم.



(٣٤ علامات)



(ب) يبين الشكل أدناه قطاعاً أمامياً مجمعاً لمجموعة وصلة (فلانجة) وعمود دوران.

المطلوب: ارسم بمقاييس رسم (١:١) ما يأتي:

١. قطاعاً أمامياً للجزء رقم (١).

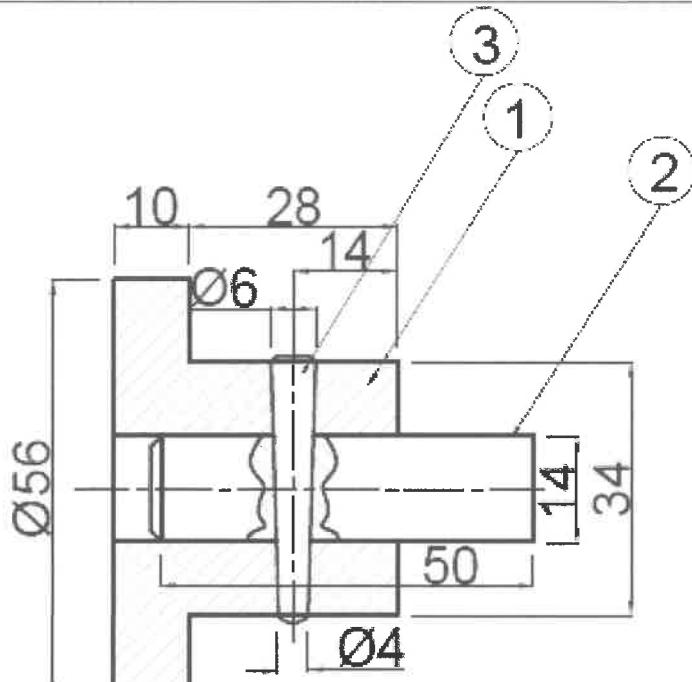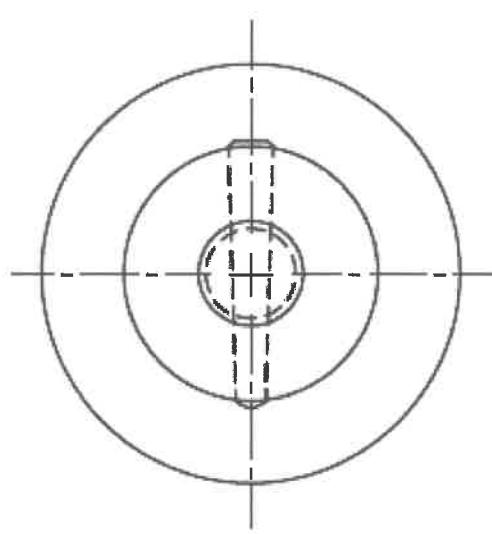٢. مسقطاً جانبياً للجزء رقم (١)

ملحوظة: لا تضع الأبعاد على الرسم، علمًا بأن الأبعاد بالمليمتر.



قطاع أمامي

مجموعة الوصلة (فلانجة) وعمود دوران

الرقم	اسم القطعة	مادة القطعة	العدد
١	فلانجه	فولاذ	١
٢	عمود	فولاذ	١
٣	مسمار تثبيت	فولاذ	١

«انتهت الأسئلة»



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣

(وثيقة محمية/محدود)

مدة الامتحان:

$\frac{٢٠}{٦٠}$ س

اليوم والتاريخ: السبت ٢٠٢٣/٧/٨

رقم الجلوس:

المبحث : الرسم الصناعي/اللحام وتشكيل المعادن

الفرع: الصناعي (خطة ٢٠١٩ فما بعد)

اسم الطالب:

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعدها (٤)، علمًا أن عدد الصفحات (٤).

السؤال الأول: (٥٠ علامة)

أ) ارسم مسام برشام ذا رأس كروي، قطره (٢٠) مم، والذي يُستخدم لجمع قطعتين من الصفيح المعدني،

شوك كلٍّ منها (٢٥) مم.

ب) ارسم المسقط الأمامي والمسقط الجانبي لبرغي مسنن من الجهتين (وتد)، علمًا بأن طول البرغي (١٠٠) مم، وطول

الجزء المسنن من كل طرف (٣٠) مم، وقطره الخارجي (١٠) مم.

ج) ارسم رموز سطوح اللحام الآتية:

(١٥ علامات)

٣ - المحدب

٢ - المقعر



١ - المستوي

السؤال الثاني: (٥٠ علامة)

أ) يُبين الشكل المجاور المسقطين الأمامي والأفقي لقطعة ميكانيكية أبعادها بالملليمترات.

المطلوب: ارسم بمقاييس رسم (١:١): القطاع الأفقي (A-A).


ملحوظة: لا تضع الأبعاد على الرسم.

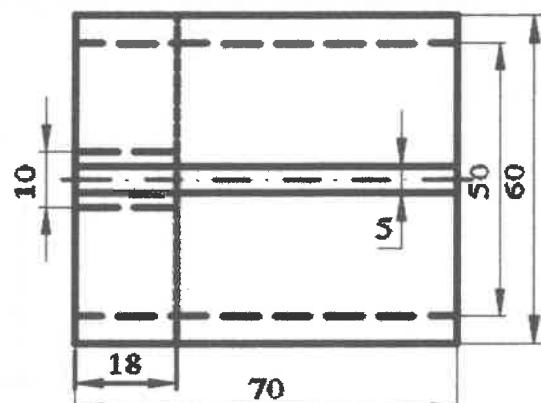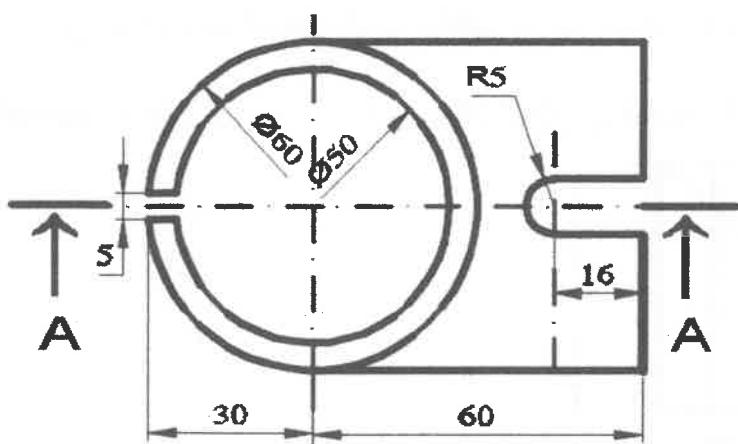

يتبع الصفحة الثانية ،،،

الصفحة الثانية


(١٥ علامات)

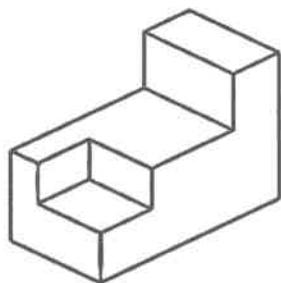

ب) يُبيّن الشكل المجاور منظوراً آيزومترياً لمجسم.

المطلوب: ارسم الشكل باليد الحرة، بمقاييس رسم (٢:١)، أي مكبّراً مرتين.


(١٠ علامات)

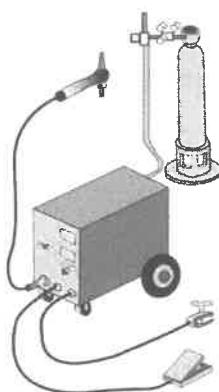

ج) يُبيّن الشكل المجاور الرسم التصويري لوحدة اللحام بقوس التجسون المحجوب بالغاز.

المطلوب: ارسم مخطط وحدة لحام التيج في أثناء العمل، مبيناً أسماء أجزائها عليها.

(٤٠ علامة)

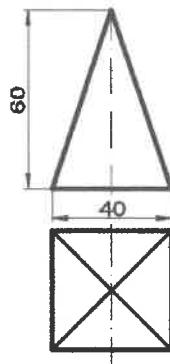

سؤال الثالث: (٤٠ علامة)

أ) يُبيّن الشكل المجاور هرما رباعيا قائماً، أبعاده بالمليمترات.



المطلوب: مستعيناً بالأبعاد الموضحة على الشكل

ارسم إفراد السطح الخارجي لهذا الهرم.

ب) يُبيّن الشكل أدناه المسقط الأمامي والأفقي لموشور سداسي قائم، قطع بمستوى مائل على قاعدته، جميع أبعاده المليمترات.


(١٠ علامات)

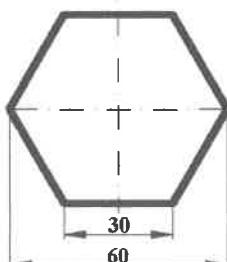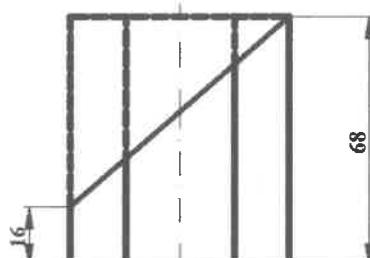المطلوب: بمقاييس رسم (١:١)، ارسم شكل القطع في المساقط الثلاثة.



أ) يُبيّن الشكل أدناه مكونات عجلة عربية مع قاعدة.

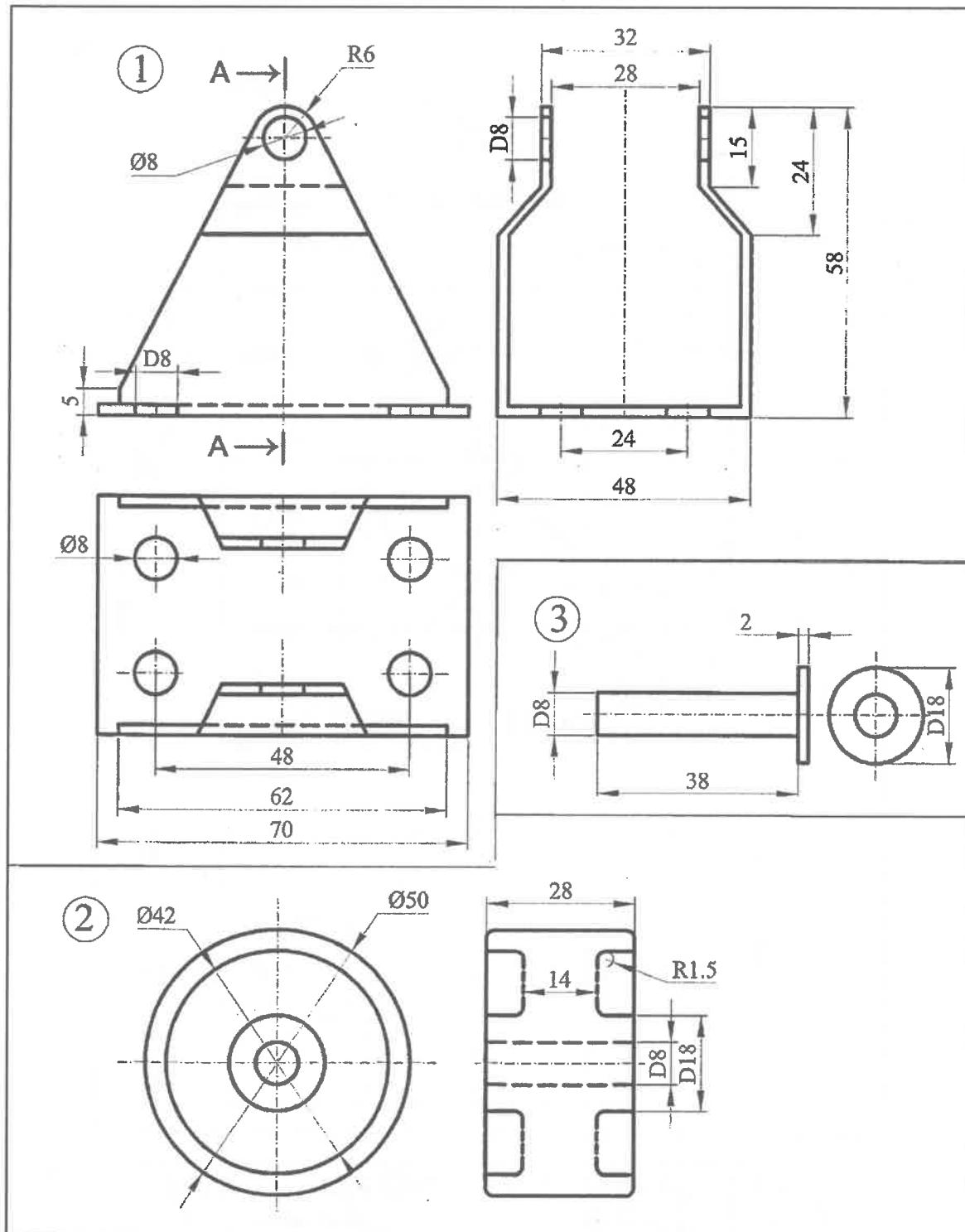المطلوب: بمقاييس رسم (١:١)، ارسم القطاع الجانبي (A-A) لعجلة العربية مع القاعدة مجمعاً.



الرقم	اسم القطعة	مادة الصنع	العدد
١	القاعدة (حامل العجل)	فولاذ	١
٢	عجل	بلاستيك مقوى	١
٣	مسمار التباشيرم	فولاذ	١

الصفحة الرابعة


(١٠) علامات

ب) يُبيّن الشكل أدناه، القطاع الأمامي والمسقط الأفقي لمربّط عمود.

المطلوب: ارسم بمقاييس رسم (١:١)

١- القطاع الأمامي للقطعة (٢).

٢- المسوّط الأفقي للقطعة (٤).

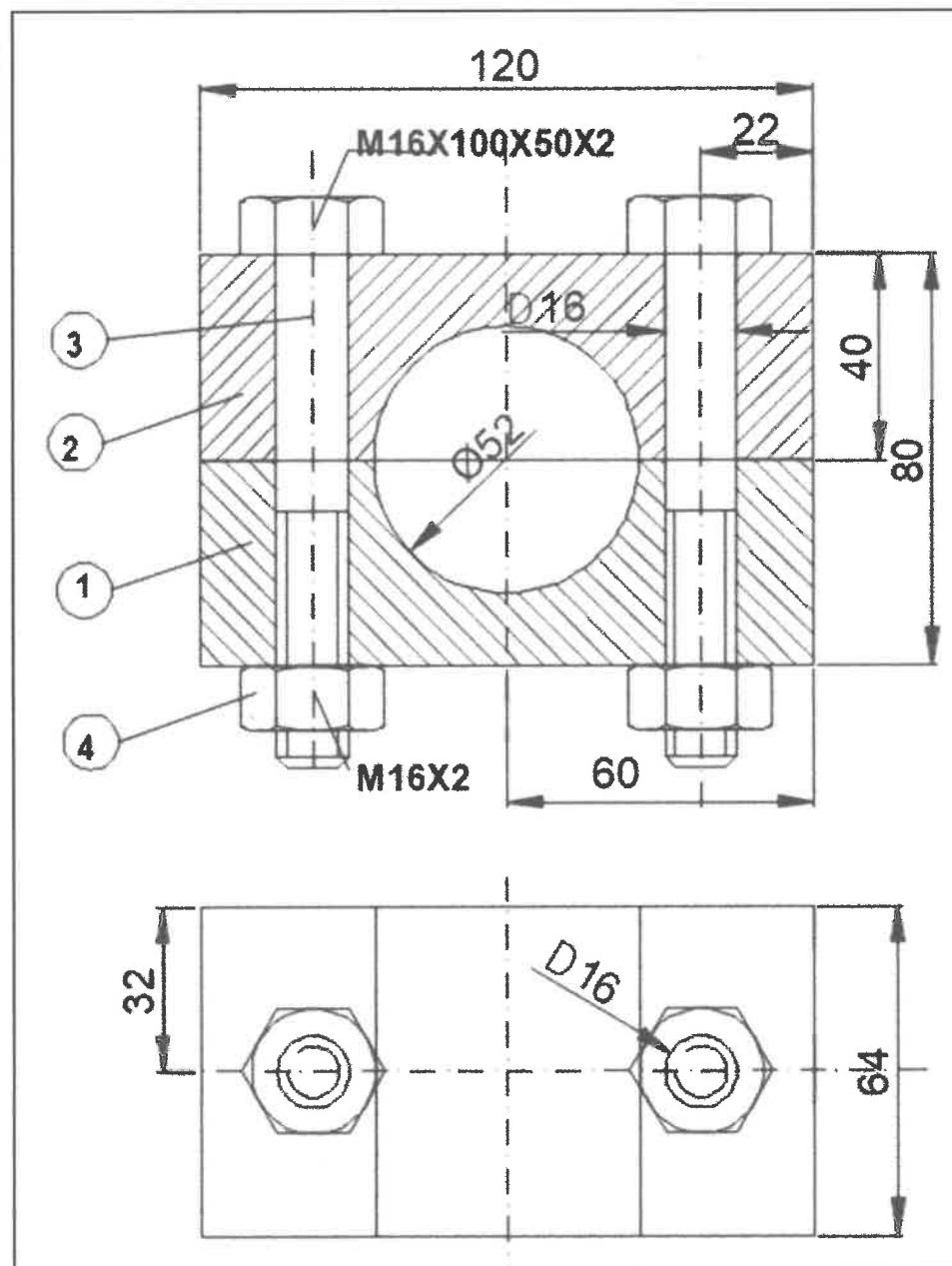

الرقم	اسم القطعة	مادة الصنع	العدد
١	المسند السفلي	فولاذ طري	١
٢	المسند العلوي	فولاذ طري	١
٣	M16X100X50X2	برغي صلب	٢
٤	صمولة M16X2	فولاذ صلب	٢